

BIBLIOTEKA  
POLSKIEGO KRÓTKOFALOWCA

17

KRZYSZTOF DĄBROWSKI  
OE1KDA

RADIOLATARNIE  
MAŁEJ MOCY

WIEDENŃ 2013

© Krzysztof Dąbrowski OE1KDA  
Wiedeń 2013

Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach komputerowych pod warunkiem nie dokonywania w nim żadnych zmian i nie usuwania nazwiska autora.

Na rozpowszechnianie na innych zasadach konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody autora.

**Radiolatarnie małej mocy**

**Krzysztof Dąbrowski OE1KDA**

**Wydanie 1  
Wiedeń, lipiec 2013**

## Spis treści

Wstęp	6
Wprowadzenie	8
Rodzaje emisji	8
Telegrafia	8
Dalekopis Hella	11
Inne systemy graficzne	13
Pozostałe emisje	14
Częstotliwości pracy	15
Układy nadajników	18
Nadajniki na bramkach logicznych	18
Nadajnik o mocy 100 mW na pasmo 10 m	18
Nadajnik na pasmo 40 m	21
Nadajnik na pasma 10 – 20 m	22
Nadajnik o mocy 10 W na pasma 80 i 40 m	22
Proste nadajniki kwarcowe	23
Dwustopniowy nadajnik FSK na pasmo 30 m	25
Dwustopniowy nadajnik na pasmo 10 m	26
Dwustopniowy nadajnik telegraficzny na pasma 160 – 10 m	27
Trzystopniowy nadajnik telegraficzny na pasma 30, 40 i 80 m ze wzmacniaczem mocy na tranzystorze polowym	28
Telegraficzny nadajnik o mocy 1 W na pasma 160 – 17 m	31
Trzystopniowy nadajnik na pasmo 30 m na tranzystorach złączowych	32
Nadajnik telegraficzny o mocy 1,5 W na pasmo 80 m	33
Nadajniki z syntezą częstotliwości	34
Nadajniki z syntezerem Si570	34
Nadajniki z bezpośrednią syntezą cyfrową	37
Układy pomocnicze	38
Filtry dolnoprzepustowe	38
Filtr pasmowy na pasmo 10 MHz	39
Stabilizacja temperatury rezonatorów	39
Układ stabilizatora na LM358	39
Układ stabilizacji MK-1 autorstwa M0AYF	40
Układ stabilizacji MK-2	41
Kluczowanie częstotliwości	42
Kwarcowy generator VXO	42
Przerzutnik kluczujący falą prostokątną	44
Kluczowanie amplitudy	44
Układ kluczujący napięciem dodatnim	44
Wzmacniacz w klasie E na pasmo 30 m	45
Wzmacniacz 1 W na pasmo 20 m	46
Sterowniki mikroprocesorowe	47
Procesory PIC	47
Radiolatarnia CW, QRSS i Hella na procesorze 12F629	47
Radiolatarnia telegraficzna OM1AVK na procesorze 16F628A	53
Radiolatarnia CW, QRSS i DFCW na 16F84	64
Radiolatarnia Hella na 16F627/16F628	65
Radiolatarnia PSK31 na 16F872	86
Radiolatarnia WSPR na 16F628 i AD9851	105
Radiolatarnia PSK31 z kombinowaną modulacją fazy i amplitudy	120
Arduino	145
Radiolatarnia Hella	145
Radiolatarnia WSPR	147
Generator m.cz.	157

Radiolatarnia QRSS na Arduino i AD9851	160
Program sterujący AD9851 dla Arduino	164
Radiolatarnia RTTY na Arduino i AD9851	165
Procesory AVR	171
Radiolatarnia CW i QRSS GOUPL	171
Literatura i adresy internetowe	176

## Wstęp

Krótkofalowcy od dawna uruchamiali radiolatarnie (ang. *beacon*) – automatycznie pracujące stacje nadawcze – pozwalające na obserwację i badanie warunków propagacji fal w różnych zakresach częstotliwości a także ułatwiające zauważenie otwarć pasm spowodowanych zjawiskami występującymi sporadycznie i trudnymi do przewidzenia j.np. występowanie warstwy Es, duktów troposferycznych albo zorzy polarnej.

Radiolatarnie automatyczne o możliwie dużym zasięgu są instalowane przez kluby i związki krótkofalowców. Ich uruchomienie wymaga koordynacji częstotliwości pracy w skali krajowej lub międzynarodowej i uzyskania oddzielnego zezwolenia radiowego (licencji).

Natomiast radiolatarnie bardzo małej mocy pracujące pod nadzorem operatora nie wymagają ani koordynacji częstotliwości ani własnych licencji. Przeważnie pracują one z QTH operatora w przewidzianych do tego celu i ogólnie znanych wycinkach pasm, ale ponieważ prawdopodobieństwo spowodowania przez nie zakłóceń w pracy innych użytkowników pasm jest znikome mogą one pracować na dowolnych częstotliwościach amatorskich w podzakresach przewidzianych dla używanej przez nie emisji. Prywatne radiolatarnie tego rodzaju służą przeważnie również do badania warunków propagacji – stąd też wzięła się ich angielska nazwa *Manned Experimental Propagation Transmitter*, w skrócie MEPT – ale można je wykorzystywać też do transmisji różnego rodzaju danych telemetrycznych lub meteorologicznych, ostrzeżeń itp. albo badania przydatności różnych emisji w określonych warunkach propagacyjnych.

Obecnie najbardziej znanym i rozpowszechnionym rozwiązaniem są radiolatarnie pracujące emisją WSPR ale stacje pracujące wolną telegrafią QRSS, systemem Slowhell, JT65, JT4 lub innymi emisjami o małej szybkości transmisji i szerokości pasma były uruchamiane już przedtem na falach długich, krótkich, w paśmie 50 MHz i powyżej. Do innych często stosowanych emisji należą zwykła telegrafia (z szybkością pozwalającą na odbiór słuchowy), PSK31, RTTY i dalekopis Hella. Stacje eksperymentalne pracowały także innymi mniej rozpowszechnionymi rodzajami emisji. W niektórych rozwiązaniach transmisja odbywała się naprzemian kilkoma emisjami przy czym do najczęstszych kombinacji należała transmisja naprzemian zwykłą telegrafią i jednym z wymienionych powyżej rodzajów emisji o małej przepływności.

Systemy o małej przepływności umożliwiają odbiór nawet przy bardzo niekorzystnych stosunkach poziomu sygnału do szumów i zakłóceń ale ilość przekazywanej informacji jest bardzo ograniczona ze względu na czas konieczny do jej nadania. Przeważnie nadawany bywa tylko znak wywoławczy a czasem tylko jego część z dodatkiem co najwyżej kwadratu lokatora lub mocy nadajnika (o ile jest ona tak niska, że warto zwrócić na nią uwagę odbiorców).

Radiolatarnie pracujące emisjami o przeciętnej przepływności pozwalają natomiast na transmisję różnego rodzaju danych telemetrycznych lub meteorologicznych oprócz znaku i QTH.

Przeważnie moce nadajników nie przekraczają kilku W ale wiele stacji pracuje mocami kilkuset lub tylko kilkudziesięciu mW a niektóre nawet 1 mW i poniżej.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych rodzajów emisji i ich właściwości znajdują czytelnicy w tomach poświęconych technice słabych sygnałów i łącznościom cyfrowym na falach krótkich wchodzących w skład niniejszej serii.

W najprostszym przypadku na wyposażenie radiolatarni składa się dowolna radiostacja KF lub UKF mogąca pracować telegrafią i SSB i pozwalająca na odpowiednie obniżenie mocy nadawania oraz komputer wyposażony w program terminalowy do pracy emisjami cyfrowymi. Nie jest to jednak rozwiązanie optymalne z punktu widzenia bilansu energetycznego stacji. Najczęściej spotykane radiostacje SSB o mocach 100 – 200 W pozwalają wprawdzie na obniżenie mocy wyjściowej do kilku W ale przy znacznym pogorszeniu sprawności. Moc strat przewyższa więc wielokrotnie pożądaną moc użyteczną. Dalsze obniżenie mocy wyjściowej można osiągnąć jedynie dzięki dodatkowym tłumikom co oznacza, że wypadkowa sprawność będzie leżała poniżej wszelkiej krytyki. Po doliczeniu zużycia energii przez komputer widać od razu, że nie tędy droga. Poza tym szkoda do takiego celu blokować drogą radiostację i komputer.

Radiolatarnia QRP lub QRPP (w dalszym ciągu dla uproszczenia zwana najczęściej radiolatarnią QRP) powinna się więc składać ze specjalnie do tego celu skonstruowanego nadajnika małej mocy i elektronicznego układu kluczującego zastępującego komputer. Przy obecnym stanie rozwoju techniki są to praktycznie układy mikrokomputerowe a spośród nich jednym z wygodniejszych w użyciu jest

mikrokomputer „Arduino” w dowolnym wydaniu. Autor nie ogranicza się jednak wyłącznie do prezentacji rozwiązań opartych o „Arduino” i w dalszej części opracowania będą reprezentowane również konstrukcje oparte o inne typy mikroprocesorów – zwłaszcza z rodziny PIC. Znaczną część rozwiązań stanowią układy kluczujące nadajniki ale w części z nich generowana jest podnośna akustyczna kluczowana lub zmodulowana bardziej skomplikowanymi sygnałami cyfrowymi. Część z nich stanowią także układy sterujące syntezery cyfrowe dostarczające od razu sygnału w.cz. dla pożądanej emisji lub sygnału m.cz. doysterowania nadajnika SSB.

Ze względu na prostotę układu największym powodzeniem cieszą się nadajniki telegraficzne kluczowane amplitudowo lub częstotliwościowo co rzutuje także na wybór emisji ale zasadniczo konstrukcja prostego nadajnika SSB małej mocy nie przekracza możliwości średnio zaawansowanego krótkofalowca. Wąskie pasmo zajmowane przez stosowane w radiolaterniach sygnały cyfrowe oznacza, że nie muszą być to nawet nadajniki wyposażone w filtry kwarcowe a wystarczą układy pracujące metodą fazową i wyposażone w stosunkowo proste (bo wąskopasmowe) przesuwniki fazy m.cz.

Prywatne radiolatarnie QRP nie są czynne naogół przez dłuższy czas bez przerwy a jedynie w wybranych odcinkach czasu: wieczorami przez kilka godzin, w dni wolne od pracy (operatora), pod koniec tygodnia czasem przez cały dzień lub kilka dni pod rząd. Do wyjątków należały jak dotąd radiolatarnie pracujące przez kilka miesięcy albo dłużej ale jest to oczywiście sprawa decyzji ich operatorów.

Przed uruchomieniem radiolatarni nawet tylko na dzień czy dwa warto rozpowszechnić informacje o tym fakcie np. w grupie dyskusyjnej [cnts.be/mailman/listinfo/knightsqrss\\_cnts.be](mailto:cnts.be@mailman/listinfo/knightsqrss_cnts.be) albo na witrynie [www.wsprnet.org](http://www.wsprnet.org). Zwiększa to prawdopodobieństwo zauważenia aktywności przez innych zainteresowanych a zatem i otrzymania potwierdzeń odbioru – elektronicznych lub kart QSL.

Można także obserwować własne sygnały na publicznych odbiornikach internetowych (ang *grabber*) dostrojonych do podzakresów QRSS i zbliżonych. Jeden ze spisów takich odbiorników znajduje się w witrynie <http://digilander.libero.it/i2ndt/grabber/grabber-compendium.htm>.

**Krzysztof Dąbrowski OE1KDA**

**Wiedeń**

**Lipiec 2013**

## Wprowadzenie

Budowa i uruchamianie radiolatarni małej i bardzo małej mocy (QRP i QRPP) służących do badania warunków propagacji stały się w ostatnich latach dość popularne w niektórych krajach zachodnich i to jeszcze przed rozpowszechnieniem się emisji WSPR. Największą jednak popularność zyskały sobie takie radiolatarnie we Włoszech. Tamtejsi krótkofalowcy przeprowadzali i przeprowadzają szereg eksperymentów z nadajnikami o bardzo prostej konstrukcji kluczowanymi amplitudowo lub częstotliwościowo wolną telegrafią QRSS o długości kropki wynoszącej przeważnie 3, 6 lub 10 sekund, czasami także 1 sekundę. Najczęściej pracują one w paśmie 28322 kHz lub jego podwielokrotnych. Ze względu na małą szybkość transmisji zamiast pełnego znaku wywoławczego nadawany jest jedynie sufiks albo inna dowolna, wybrana przez operatora kombinacja liter.

Pomysł ten może być interesujący także dla krótkofalowców polskich i oczywiście możliwe jest rozszerzenie go na inne rodzaje emisji i zakresy fal. Zaprezentowane dalej pomysły i konstrukcje nie są po-myślane jako konkurencja dla WSPR a jako możliwość wzbogacenia naszego hobby. Niektóre z rozwiązań pozwalają także na rozsyłanie danych telemetrycznych co nie jest możliwe w systemie WSPR.

## Rodzaje emisji

Do najprostszych rozwiązań nadajników zaliczają się nadajniki telegraficzne kluczowane w amplitudzie lub częstotliwości. Fakt ten przesądza w znacznym stopniu o popularności emisji stosowanych w radiolatarniach QRP. Do najczęściej stosowanych w nich emisji należą więc telegrafia ze standardową szybkością i telegrafia wolna QRSS, dalekopisy (RTTY), różne warianty systemu dalekopisowego Hella i emisje pseudograficzne.

Dzięki rozpowszechnieniu syntezerów cyfrowych (ang. *DDS*) stosunkowo łatwo można przy użyciu mikroprocesorów generować także bardziej skomplikowane wielostanowe sygnały kluczowane częstotliwościowo j.np. dla emisji WSPR, JT65, JT2, JT4 itp. Oznacza to, że również i w takich rozwiązaniach można zrezygnować ze stosowania komputerów PC.

Miniaturowe PC w rodzaju „Raspberry Pi” i podobnych mogą jednak w najbliższym czasie stać się ponownie popularnym źródłem sygnałów m.cz. różnych emisji zastępując „Arduino” i spółkę.

## Telegrafia

Zastosowanie telegrafii Morse’a z przeciętną, pozwalającą na odbiór słuchowy szybkością jest rozwiązaniem oczywistym i nasuwającym się od samego początku wielu konstruktorom radiolatarni nie tylko małej mocy. W porównaniu z fonią uzyskiwane są większe zasięgi nawet w trudnych warunkach a sygnał telegraficzny może być odbierany na słuch. Jednak obniżenie szybkości transmisji dające zawężenie pasma zajmowanego przez nadawany sygnał oznacza, pod warunkiem dostosowania szerokości pasma przenoszenia filtru po stronie odbiorczej, obniżenie stosunku sygnału do szumów i zakłóceń niezbędnego dla prawidłowego zdekodowania sygnału odbieranego.

Tabela 1.1. Optymalna szerokość pasma i różnica stosunku sygnału do zakłóceń w odniesieniu do telegrafii z szybkością transmisji 12 słów/min.

Szybkość transmisji [sł./min] lub długość elementu	Optymalna szerokość pasma [Hz]	Zysk w stosunku do szybkości 12 sł./min [dB]	Porównanie mocy
12	10	0	5 W
8	6,67	+1,8	3,3 W
4	3,33	+4,8	1,3 W
1 sek. długość kropki	1	+10	500 mW
3 sek. długość kropki	0,33	+14,8	133 mW
10 sek. długość kropki	0,1	+20	50 mW

Jedną z częściej więc stosowanych przez radiolatarnie emisji jest powolna telegrafia QRSS, w której czas trwania kropki wynosi od jednej do kilkudziesięciu sekund. Odpowiednio do czasu trwania kropki



w oznaczeniu emisji na końcu podawana jest w postaci liczbowej jej długość w sekundach – i tak np. QRSS3 oznacza telegrafię z długością kropki wynoszącą 3 sekundy (długość kreski wynosi więc 9 sekund, również długości odstępów odpowiadają ogólnie znanej normie), QRSS10 – 10 sek. itd. Oznaczenie pochodzi od znanego skrótu QRS oznaczającego zwolnienie szybkości telegrafowania a dodatkowa litera „S” sygnalizuje znaczne obniżenie szybkości.

Jak wiadomo poprawę stosunku sygnału użytecznego do szumów i zakłóceń można uzyskać zawężając pasmo przenoszenia odbiornika co wymaga oczywiście odpowiedniego ograniczenia pasma transmitowanego sygnału. Konsekwencją tego wymogu jest obniżenie szybkości transmisji co nie tylko w warunkach amatorskich nie stanowi istotnego mankamentu.


Jako przybliżoną regułę obliczania pasma zajmowanego przez sygnał telegraficzny można przyjąć:  
Szer [Hz] = 3 / długość kropki [sek].

Przy szybkości telegrafowania wynoszącej 12 słów/min (ang. *wpm*) długość kropki wynosi w przybliżeniu 1/10 sek. co oznacza, że optymalną szerokością pasma jest 30 Hz. Filtr SSB o szerokości pasma 2400 Hz jest więc 80-krotnie szerszy niż byłoby to niezbędne i jak łatwo zauważyć ponad 98% pasma zajmują sygnały niepożądane w danym momencie – czyli stosunek sygnału użytecznego do niepożądanych jest gorszy o ok. 19 dB. Dla telegrafii QRSS3 niezbędna szerokość pasma wynosi 0,33 Hz co daje zysk 14,8 dB w stosunku do telegrafii z szybkością 12 słów/min., a dla QRSS10 zysk ten wynosi już 20 dB. Radiolatarnie QRP stosują najczęściej wariant QRSS3, ale spotykane są też QRSS1 (oznaczane też tylko jako QRSS), QRSS6 a nawet QRSS10 i więcej. W niektórych przypadkach nadawany jest na przemian sygnał telegraficzny ze zwykłą szybkością (pozwalającą na odbiór słuchowy, np. 6 albo 12 sł./min.) i QRSS albo też w kombinacji i z innymi rodzajami emisji.

W telegrafii dwuczęstotliwościowej (z kluczowaniem częstotliwości, tak że częstotliwość wyższa odpowiada kreskom a niższa kropkom) długości kropek i kresek są sobie równe i stosowane są odpowiednio oznaczenia DFCW dla elementów o czasie trwania 1 sekundy, DFCW3 – dla elementów o czasie trwania 3 sekund itd. Jednakowa długość obu elementów kodu powoduje efektywne skrócenie czasu trwania znaku a więc i całkowitego czasu transmisji.

Oprócz tych dwóch wariantów spotykany w eterze jest trzeci – będący zwykłą telegrafią z kluczowaniem częstotliwości zamiast amplitudy i noszący oznaczenie FSKCW lub FSCW. Również i tutaj na końcu podaje się cyfrę określającą długość kropki. W wariantcie tym niższa częstotliwość odpowiada przerwom a wyższa elementom znaku. Dewiacja dla zasięgów kontynentalnych przy długościach kropek od jednej do kilku sekund wynosi przeważnie około 4 – 5 Hz (nie przekracza 10 Hz) podobnie jak dla DFCW. Dla zasięgów międzykontynentalnych gdzie długości kropek mogą dochodzić nawet 120 sekund stosowana jest dewiacja poniżej 1 Hz.

Szybkość transmisji w systemie QRSS jest tak niska, że niemożliwy jest odbiór telegrafii na słuch. Jedynym praktycznym sposobem odbioru jest zastosowanie komputera i wyświetlanie odbieranych znaków na jego ekranie. Rozwiązanie to ma jeszcze dodatkową zaletę – operatorzy nie znający telegrafii mają dosyć czasu na znalezienie znaku w tabeli i jego prawidłowe rozpoznanie. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest przedstawione na rys. 1.1 drzewko telegraficzne pozwalające na dekodowanie znaków alfabetu Morse'a przez poruszanie się po jego gałęziach w kierunku kropek lub kresek w miarę odbierania kolejnych elementów znaku.

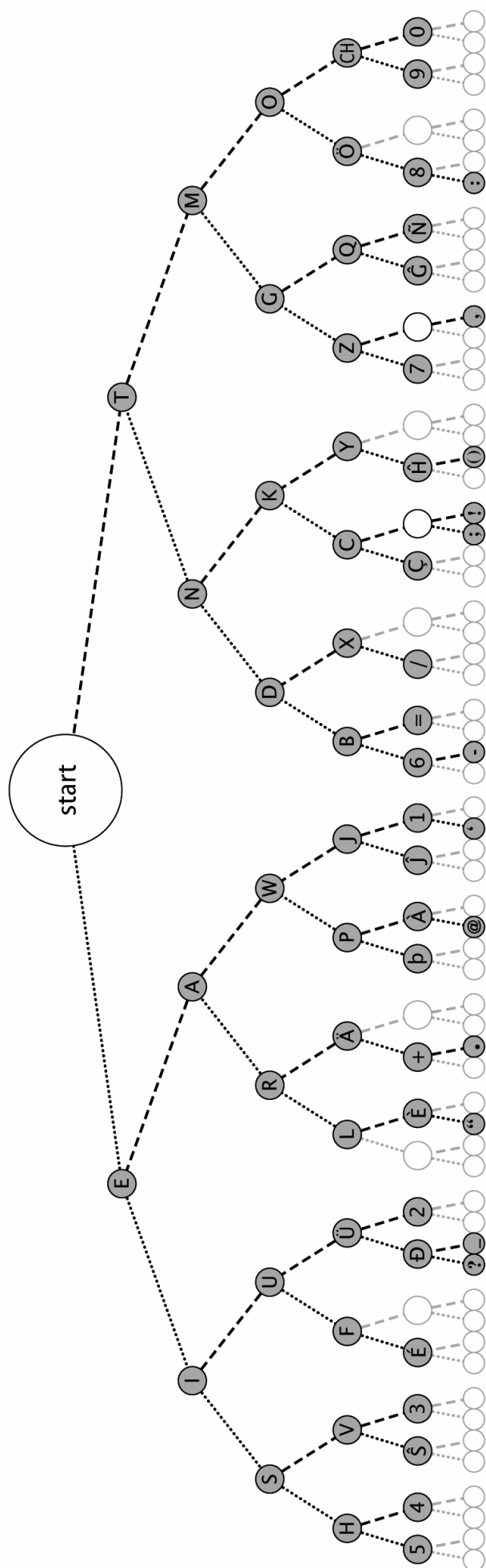

Wzrokowe rozpoznawanie odbieranej informacji daje dodatkowe korzyści wynikające z wykorzystania inteligencji człowieka, który może prawidłowo rozpoznać obraz znaku nawet gdy jest on poważnie na zniekształcony przez zaniki i zakłócenia. W przypadku odbioru pisma w postaci graficznej (j.np. w emisji Hella) z pomocą przychodzi także naturalna redundancja liter, dzięki czemu można je rozpoznać nawet wówczas gdy widoczna jest tylko część. Niezależnie od tego dzięki redundancji mowy można często domyślić się brakującego znaku w oparciu o kontekst.

Do odbioru emisji QRSS i wyświetlania odbieranych sygnałów na ekranie komputera można zastosować bezpłatne programy „Argo” lub „Spectran” autorstwa Alberta di Bene I2PHD, trochę bardziej skomplikowany w obsłudze ale i dający większe możliwości „Spectrum Lab” albo jedną z nowszych wersji programu MultiPSK. Dla Linuksa dostępny jest nadawczo-odbiorczy program „glfer” obsługujący emisje QRSS CW i DFCW.

Programy odbiorcze analizują odbierane sygnały przy użyciu Szybkiej Transformaty Fouriera (STF; ang. *Fast Fourier Transformation - FFT*) i wyświetlają ich przebieg w skali czasu i częstotliwości w postaci wskaźnika wodospadowego na ekranie komputera (w przypadku gdy oś czasu jest położona poziomo j.np. w programie „Argo” wskaźnik ten bywa nazywany także wskaźnikiem kurtynowym).

Podstawowym sposobem transmisji telegraficznej QRSS CW jest kluczkowanie amplitudy identycznie jak w przypadku klasycznej telegrafii. Oprócz tego stosowane bywa kluczkowanie częstotliwości sygnału w takt znaków alfabetu Morse’a z dewiacją od kilku do 10 Hz – FSCW (ang. *frequency shift CW*).

W obu przypadkach obowiązują standardowe zależności długości elementów znaku i odstępów, co oznacza, że długość kreski jest równa trzykrotnej długości kropki itd. Wyraźne skrócenie czasu transmisji – około 2,5 do 3 razy – daje natomiast system kluczkowania częstotliwości DFCW (ang. *dual frequency CW*). W emisji tej kropkom jest przypisana niższa częstotliwość nadawanego sygnału a kreskom – wyższa rys. 1.5). Dzięki temu możliwe jest przyjęcie jednakowego czasu trwania kropek i kresek i skrócenie odstępów pomiędzy nimi. Podobnie jak w przypadku FSCW dewiacja jest mała i nie przekracza 10 Hz. Analogicznie jak dla zwykłej telegrafii w oznaczeniu podawana jest długość elementu, a więc przykładowo dla DFCW3 czas trwania kropek i kresek wynosi po 3 sekundy. Krótkofalowcy brytyjscy stosują w niektórych radiolaterniach mikrofalowych system DFCWi. Występuje w nim trzecia częstotliwość – spoczynkowa – odpowiadająca przerwom międzyelementowym. Jest ona niższa od częstotliwości kropek.




Rys. 1.2. Telegrafia FSCW. Częstotliwość wyższa odpowiada elementom znaku a niższa – przerwom



Rys. 1.3. Telegrafia DFCW. Częstotliwość wyższa odpowiada kreskom a niższa kropkom. Brak sygnału w przerwach między elementami

### Dalekopis Hella

Oprócz telegrafii radiolatarnie QRP posługują się emisją Hella polegającą na graficznej transmisji znaków zamiast kodów komputerowych jak w PSK31 czy packet radio – jest to więc rodzaj transmisji faksymile. Do najczęściej stosowanych wariantów należą Feldhell, MT-Hell i Slowfeld. Litery alfabetu są podzielone na elementy nadawane kolejno lub grupami. Zasadę podziału ilustruje rys. 1.4. W wersji podstawowej noszącej nazwę *Feldhell* pole (matryca) znaku jest podzielone na 7 x 7 elementów z tego po odjęciu marginesów dla litery pozostaje 5 x 5 elementów. Elementy są nadawane po kolei w kierunku od lewego dolnego rogu w górę i w prawo – czyli kolumny są transmitowane kolejno od dołu do góry. Szybkość transmisji wynosi 122,5 boda co odpowiada 17,5 kolumnom/sek. czyli 2,5 znaku/sek co się równa 150 zn./min (transmisja pojedynczego elementu trwa ok. 8,163 msec.). Średni współczynnik wypełnienia wynosi tutaj ok. 21% co pozwala na pracę z pełną mocą nadajnika (dla porównania dla telegrafii Morse'a wynosi on ok. 46%). Cechą charakterystyczną systemu jest pochylenie odbieranych liter na wydruku w lewo spowodowane następowaniem po sobie kolejnych elementów znaku na tle przesuwającej się taśmy papierowej – obecnie ruch ten jest symulowany na ekranie komputera i wobec tego zachowano pochylenie wyświetlanych liter.

 

Rys. 1.4. Analiza pisma w systemie Feldhell z uwzględnieniem podziału na półowki elementów

Sygnal Hella może bezpośrednio kluczować amplitudę nośnej w.cz. identycznie jak w przypadku telegrafii. W radiolaterniach pracujących emisją Hella można więc stosować proste rozwiązania nadajników telegraficznych ze stopniami mocy w klasie C.

Po dokładnym przyjrzeniu się alfabetowi łatwo zauważyć, że niektóre elementy znaków rozpoczynają się w połowie pola lub też trwają o połowę pola dłużej. W zasadzie można więc także do analizy znaku przyjąć podział na 14 x 7 elementów (w sumie 98 elementów), przy czym dla ograniczenia szerokości pasma sygnału nadawane (czarne) elementy znaku nie mogą być krótsze niż dwa elementy matrycy (licząc w kierunku transmisji czyli pionowym – jest to tzw. reguła dwóch elementów lub dwóch punktów). Taki sposób podziału pozwala na uzyskanie ładniejszego wyglądu znaków. Stosowana w tej normie pseudo-szybkość transmisji 122,5 boda jest osiągana dzięki regule dwóch elementów. Formalnie rzecz biorąc szybkość transmisji wynosi 245 bodów (długość połówki elementu wynosi ok. 4,08 ms) ale nie jest całkowicie wykorzystana co w efekcie daje ograniczenie o połowę szerokości pasma sygnału.

Transmisja nie wymaga dokładnej synchronizacji a jedynie zgrubnego wyrównania prędkości po stronach nadawczej i odbiorczej z dokładnością do poniżej 1 %. W przypadku pełnej zgodności prędkości znaki są wyświetlane na ekranie poziomo natomiast powstanie odchyłki powoduje wyświetlanie pisma ukosem w górę (gdy podstawa czasu odbiornika jest szybsza od podstawy nadajnika) lub w dół (gdy podstawa czasu odbiornika jest wolniejsza).

Dzięki zastosowaniu kluczowania telegraficznego i wykorzystaniu ludzkiej inteligencji w procesie dekodowania system ten ma w trudnych warunkach odbioru (lub przy małych mocach nadawania) zalety z grubsza zbliżone do zalet telegrafii Morse'a.

Oprócz normy podstawowej w pracy QRP stosuje się albo transmisję *Feldhell* z 1/8 standardowej szybkości (*Slowhell*) albo opracowaną przez G3PPT odmianę pod nazwą *Slowfeld* (skr. od *Slow Feldhell*) różniącą się od podstawowej znacznie niższą – około 100-krotnie – szybkością transmisji (0,5 – 3 znaków/min, często używana – 1 element/s co daje ok. 1,5 zn./min.). W wariacie „Slowfeld” i w pozostałych wariantach wielotonowych MT-Hell (*Multi-tone Hell*) zamiast wspólnej częstotliwości podnośnej dla wszystkich elementów znaku stosuje się oddzielne podnośne dla każdej jego linii (nadajnik jest kluczowany – modulowany – częstotliwościowo). Rozróżniane są dwie odmiany wariantu MT-Hell: z kolejną transmisją linii – *S/MT-Hell* i z równoległą transmisją – *C/MT-Hell*. Stosowane są alfabety z podziałem znaku na 7 – 16 linii.

W normie *Slowfeld* różnice częstotliwości między kolejnymi liniami wynoszą 1 – 1,5 Hz przy czym dokładna wartość nie jest krytyczna ale nie może być mniejsza liczbowo od szybkości transmisji wyrażonej w bodach. Przy transmisji jednego elementu na sekundę różnica częstotliwości między kolejnymi liniami nie może więc być mniejsza od 1 Hz – w przeciwnym przypadku elementy stają się rozmyte a litery trudno rozpoznawalne. Stosowany alfabet jest zasadniczo identyczny lub podobny do używanego w normie *Feldhell* ale odczyt w dziedzinie częstotliwości pozwala na stosowanie dowolnych innych krojów czcionek i sposobu ich podziału na elementy a nawet większej liczby linii przykładowo 14 lub 16 zamiast 7. Czas trwania każdego z elementów znaku leży najczęściej w granicach od 0,1 do 0,5 sekundy chociaż stosowane bywają czasy dłuższe od 1 do 5 sekund. Również i w przypadku tej emisji dobór parametrów transmisji jest dowolny i zależy od decyzji operatora. Jednym z typowych czasów trwania elementu jest 0,5 sekundy co odpowiada ok. 3 znakom (literom) na minutę.

Dzięki rozmieszczeniu elementów znaku w dziedzinie częstotliwości a nie czasu odbierany tekst jest bezpośrednio czytelny na wskaźnikach wodospadowych programów stosowanych w łącznościach QRSS takich jak „Argo”, „Spectran”, „Spectrum Lab” i podobnych (rys. 1.5). Ponieważ nie występują tutaj problemy z synchronizacją tekst odbierany nie musi być wyświetlany dwukrotnie.

Również sygnały dwóch innych wariantów Hella: FM-Hell i PSK-Hell mogą być stosunkowo łatwo generowane przez mikroprocesory nawet bez pomocy syntezerów częstotliwości – a zwłaszcza sygnały pierwszej z nich. Oba systemy pracują ze standardową szybkością jak w normie *Feldhell* (245 bodów) i stosowane czcionki mogą być identyczne (podział na 98 elementów) ale można także używać czcionek, w których nie stosuje się zasady dwóch punktów czyli dowolnie wykorzystujących wszystkie elementy. W normie PSK-Hell występuje różnicowe kluczowanie fazy podobnie jak w PSK31 przy czym elementom białym odpowiada zmiana fazy sygnału na początku elementu a czarnym – jej brak.

Norma FM-Hell korzysta z kluczowania częstotliwości z minimalną dewiacją (o indeksie 0,5) – MSK – Minimum Shift Keying – i z zachowaniem ciągłości fazy i z tego powodu powinna nosić właściwie oznaczenie MSK-Hell. Sygnal FM-Hell zajmuje nieco węższe pasmo niż dla PSK-Hella a częstotliwość

spoczynkowa odpowiadająca bieli leży powyżej częstotliwości czerni. Oprócz tego istnieją warianty o zmniejszonej szybkości transmisji równej 105 bodów posługujące się w związku z tym uproszczonym alfabetem – o znakach dzielonych na 42 (6 x 7) elementy.


Zarówno w normie PSK-Hell jak i FM-Hell – i to dla 245 i 105 bodów – wypadkowa szybkość transmisji jest identyczna jak dla Feldhella i wynosi 2,5 zn./s czyli 25 sł./min. (w przybliżeniu taką samą szybkość osiąga się w normie S/MT-Hell).

Do odbioru obu tych norm można korzystać z „MultiPSK” a do odbioru normy FM-Hell także z „Fldigi” (występuje w nim pod nazwą FSK-Hell).

Typowe szerokości pasm sygnałów wynoszą dla normy Feldhell 350 do 400 Hz, dla PSK-Hella przy 245 bodach – 245 Hz, dla FM-Hella przy 245 bodach – 125 Hz a dla 105 bodów odpowiednio 105 i 55 Hz. Dla S/MT-Hella typowe szerokości pasma leżą w okolicach 300 Hz.

Do transmisji w normach FM-Hell i S/MT-Hell wystarczy nadajnik telegraficzny kluczowany częstotliwościowo (ze stopniem mocy w klasie C) natomiast dla norm PSK-Hell i C/MT-Hell konieczny jest tor liniowy czyli nadajnik SSB modulowany podnośną akustyczną.

Graniczny stosunek poziomu sygnału do szumów i zakłóceń wynosi dla normy Feldhell ok. 6 – 8 dB, dla norm PSK-Hell i FM-Hell z przepływnością 105 bodów ok. -12 dB a z przepływnością 245 bodów jest o ok. 3 dB gorszy. Pod względem przydatności do pracy radiolatarni warianty Hella można więc uprządkować następująco: Slowfeld, FM-Hell i Feldhell. W omówieniu pominięto warianty mało rozpowszechnione lub nieprzydatne do wymienionego celu co jednak nie wyklucza ich z dalszych eksperymentów.

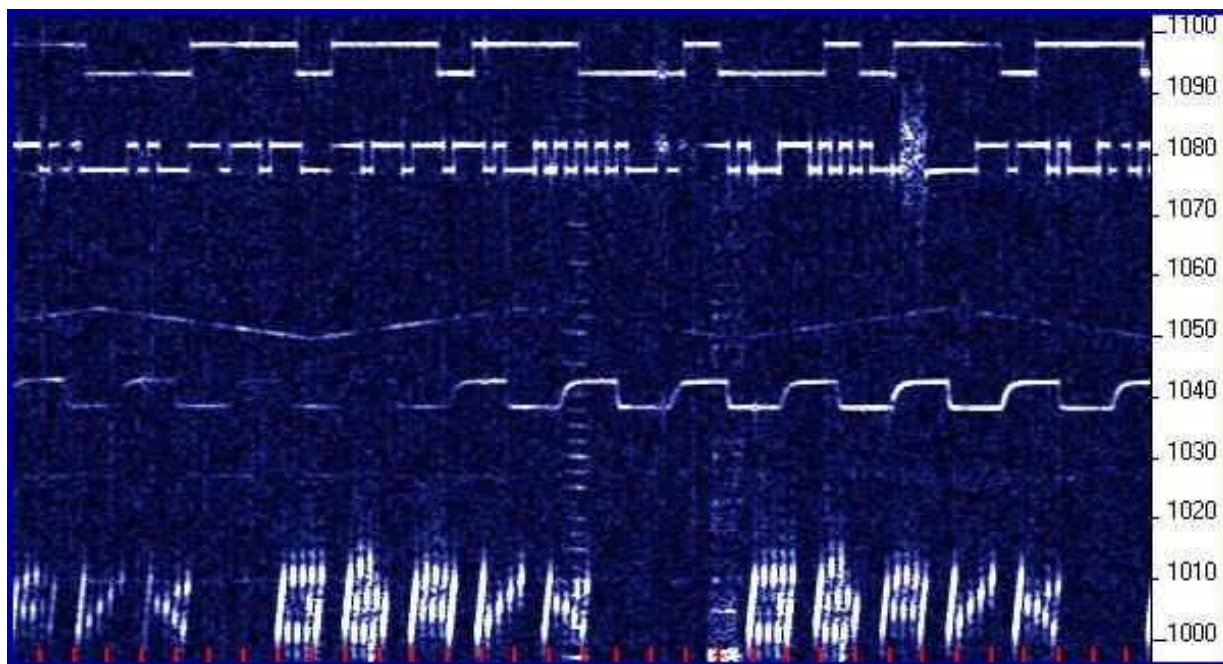

Rys. 1.5. Odbiór sygnałów „Slowfeld”. Powyżej widoczne sygnały FSCW oraz przebiegi: trójkątny i prostokątny

### Inne systemy graficzne

Oprócz emisji Hella stosowana jest również transmisja graficznej reprezentacji znaków telegraficznych np. w postaci ukośnych kresek lub trójkątów. W przypadku pierwszym ukośne kreski opadające reprezentują kreski alfabetu Morse’a natomiast wznoszące – kropki (rys. 1.6). W reprezentacji przy użyciu trójkątów kreskom odpowiadają trójkąty zwrócone bokiem do góry, natomiast kropkom – z wierzchołkiem w górze (rys. 1.7). Spotyka się także reprezentację znaków telegraficznych za pomocą wężyków „generalskich” o różnej długości zamiast zwykłych kreski i kropek (FATCW).

Czasami zamiast informacji użytecznej transmitowane są sygnały prostokątne, piłokształtne lub inne (rys. 1.9). Źródłem modulacji w takich przypadkach są proste generatory odpowiedniego przebiegu na



obwodach LM555 lub innych. Transmisje takie są przeważnie zapowiadane w internecie ponieważ w przeciwnym przypadku niemożliwe byłoby rozpoznanie źródła pochodzenia sygnału.



Rys. 1.6. Reprezentacja znaków telegraficznych za pomocą ukośnych kresek



Rys. 1.7. Reprezentacja sygnałów telegraficznych za pomocą trójkątów



Rys. 1.8. Sygnał telegraficzny w postaci wężyków „generalskich”



Rys. 1.9. Przykład innego rodzaju sygnałów

### Pozostałe emisje

Niektóre z amatorskich radiolatarni małej mocy posługują się także emisją PSK31 albo nawet jej wolniejszymi wariantami jak PSK10 czy PSK08 (tymi ostatnimi zwłaszcza na falach długich) lub RTTY z odstępem 170 Hz. Radiolatarnie posługujące się emisjami SSTV, MFSK8/16, MT63 itp. można zaliczyć do wyjątków.

Emisje o bardziej skomplikowanej strukturze sygnałów nie są praktycznie używane przez radiolatarnie QRP, pomimo, że są od dawna dostępne w popularnych programach terminalowych w rodzaju „Multi-PSK”, „Fldigi”, „Chip”, „ROS” itp. Jak dotąd brak jest odpowiednich programów do tego celu co wymagałoby samodzielnego zaprogramowania odpowiedniego rozwiązania a poza tym w większości przypadków konieczne byłoby użycie nadajnika SSB podczas gdy w konstrukcjach radiolatarni QRP obserwuje się dążenie do maksymalnego uproszczenia układów. W związku z tym przeważają w nich nadajniki telegraficzne kluczowane amplitudowo lub częstotliwościowo.

Zaprogramowanie generatora sygnałów różnych złożonych emisji może jednak stanowić interesujące wyzwanie dla programistów, pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia. W internecie dostępnych jest wiele przykładów programów i podprogramów dla różnych typów procesorów, które można wykorzystać (po ewentualnej modyfikacji) we własnych opracowaniach. Przykłady te mają również dużą wartość dydaktyczną.

Od niedawna pojawiły się programy radiolatarni dla Arduino generujące sygnały WSPR i innych emisji (m.cz. bezpośrednio lub w.cz. za pośrednictwem syntezerów cyfrowych). Spotykane są też eksperymentalne rozwiązania oparte o emisje JT65, JT2 i JT4. Na falach krótkich i w paśmie 50 MHz stosowany jest wariant JT65A natomiast w pasmach 144 i 430 MHz – wariant JT65B a powyżej JT65C. Interesujące byłoby także uruchomienie w pasmach 50 i 70 MHz radiolatarni QRP pracujących emisją JT6M lub ISCAT.

Radiolatarnie pracujące emisjami WSPR lub należącymi do grupy WSJT wymagają dokładnej synchronizacji czasu. Konieczne jest więc użycie dodatkowego odbiornika GPS albo DCF-77 wraz z odpowiednim dekoderm. Prawidłowe zdekodowanie tych sygnałów przez odbiorców wymaga aby transmisja odbywała się zgodnie z przyjętym rastrem czasowym (z dokładnością do 1 – 2 sekund). Na falach długich, średnich i 160 m od pewnego czasu spotykana jest eksperymentalna emisja WSPR-15. Odstęp częstotliwości zmniejszono w nim ośmiokrotnie do około 0,18 Hz a czas transmisji komunikatu wydłużono ośmiokrotnie do ok. 15 minut. Transmisja komunikatu rozpoczyna się w minutach 0, 15, 30 i 45 po pełnej godzinie. Treść komunikatów i sposób kodowania pozostają identyczne jak dla standardowej normy WSPR (oznaczanej w związku z tym czasami jako WSPR-2).

### Częstotliwości pracy

Podane poniżej częstotliwości i podzakresy pracy stacji QRSS należy potraktować jako orientacyjne a w przypadku podania pojedynczej częstotliwości należy przeszukiwać jej okolice – na początek najlepiej w trybie wyświetlania całego pasma. Głównym podzakresem, w którym można spotkać najczęściej i względnie największą liczbę stacji jest pasmo 10 MHz a konkretnie jego wycinek o szerokości 100 Hz położony tuż poniżej podzakresu WSPR. Zasadniczo zasada taka, chociaż jeszcze nie stosowana mogłaby zostać przyjęta i dla wszystkich innych pasm amatorskich. Ze względu na rozpowszechnienie systemu WSPR byłoby to znaczne ułatwienie dla operatorów stacji pracujących innymi emisjami zapewniającymi łączności pomiędzy stacjami bardzo małej mocy. W niektórych pasmach radiolatarnie spotyka się także w podzakresach leżących powyżej górnej granicy pasm WSPR.

Następnym interesującym ciągiem częstotliwości są podwielokrotne częstotliwości 28322 kHz. Jest on często stosowany przez prywatne radiolatarnie QRSS uruchamiane przez krótkofalowców włoskich. Okolice częstotliwości należących do wymienionego ciągu mogłyby stać się drugim standardem dla QRSS i pokrewnych emisji i to nie tylko dla radiolatarni ale także i dla prowadzenia łączności. W poniższym spisie ciąg ten oraz ciąg podzakresów leżących poniżej pasm WSPR podano wytluszczoną czcionką. Pozostałe podzakresy bywały używane rzadziej lub częściej – wiązało się to także z dostępnością kwarców i ich kosztami – ale zdaniem autora powinny ustąpić miejsca wyróżnionym ciągom co ułatwiłoby orientację zarówno nadawcom (operatorom radiolatarni) jak i odbiorcom – zwłaszcza obecnie kiedy syntezery stały się łatwo dostępne i to po przystępnych cenach. Częstotliwości ciągu podwielokrotnych 28322 kHz należy traktować jako częstotliwości środkowe danych podzakresów. Radiolatarnie QRSS są także czasami uruchamiane poza pasmami amatorskimi – w podzakresach przemysłowych takich jak 13560 kHz. Dzięki niskim mocom nadajników mogą one łatwo spełnić wymagania ustawowe dotyczące pasm przemysłowych i pracy w nich stacji nielicencjonowanych.

### **Najczęściej używane częstotliwości QRSS, FSCW, DFCW, Slowfeld i emisji graficznych (dane orientacyjne, najważniejsze ciągi jak WSPR i podwielokrotnych 28322 podano w postaci wytłuszczonej):**

Długie fale 137600Hz – 137800Hz, najczęściej 137700Hz do 137750Hz,

440 lub 500 – 507 kHz w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju.

476,175 kHz – w krajach gdzie dopuszczone jest pasmo 472 – 479 kHz

**1837,9 – 1838,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

1843,0 – 1843,1 kHz albo

1843,2 – 1843,3 kHz

**1843,157 kHz (~1/16 częstotliwości 28322 kHz)**

1919 kHz

3500,8 – 3500,9 kHz

**3540,25 kHz (~1/8 częstotliwości 28322 kHz)**

3575 kHz

3579 kHz (częstotliwość popularnych kwarców)

3585,0 – 3585,1 kHz

3588,0 – 3588,1 kHz

**3593,9 – 3594,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

3599,9 – 3600,0 kHz

7000,8 – 7000,9 kHz

7037,0 – 7037,1 kHz

**7039,9 – 7040,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

7040,2 – 7040,3 kHz (wycinek powyżej pasma WSPR)

7059,9 – 7060,0 kHz

**7080,5 kHz (~1/4 częstotliwości 28322 kHz)**

10139,5 kHz

**10140,000 – 10140,100 kHz – główny i najczęściej używany podzakres (wycinek poniżej pasma WSPR)**

14000,8 – 14000,9 kHz

**14096,9 – 14097,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

14098,9 – 14099,0 kHz

**14161 kHz (~1/2 częstotliwości 28322 kHz)**

14318,18 kHz

18068,8 – 18068,9 kHz

18096 kHz (częstotliwość kwarców QRP)

18105,0 – 18105,1 kHz,

**18105,9 – 18106,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

18108,9 – 18109,0 kHz

21000,8 – 21000,9 kHz

**21095,9 – 21096,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

**21241,5 kHz (~3/4 częstotliwości 28322 kHz)**

24890,8 – 24890,9 kHz

24912 kHz

**24925,9 – 24926,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

24928,9 – 24929,0 kHz

28000,8 – 28000,9 kHz

**28125,9 – 28126,0 kHz (wycinek poniżej pasma WSPR)**

28188 kHz

**28322 kHz – w rzeczywistości pasmo 28321 – 28323 kHz – używane przez sieć prywatnych włoskich radiolatarni QRSS3 i QRSS10 o mocach nadawania od 10 mW do 1 W**

**50294,4 – 50294,6 kHz (pasmo WSPR)**

13560 +/- 7 kHz – ogólnodostępne pasmo przemysłowe, należy zwrócić uwagę na aktualnie obowiązujące ograniczenia mocy dla stacji nie wymagających licencji – 10 mW. W paśmie nieamatorskim nie należy posługiwać się amatorskimi znakami wywoławczymi.

Częstotliwości radiolatarni Hella pracujących ze standardowymi szybkościami powinny leżeć w podzakresach używanych najczęściej do tego typu łączności, na ich skraju lub w bezpośrednim pobliżu, tak aby potencjalni odbiorcy mogli łatwiej zauważyć ich sygnały. Ta sama uwaga dotyczy także innych emisji. Nie należy pracować na mniej lub bardziej oficjalnych częstotliwościach wywoławczych ale można umieścić się w ich pobliżu.

Częstotliwości przewidziane dla dalekopisów Hella (używane także przez wiele innych emisji w tym też dla PSK31 i pokrewnych):

1840 kHz,

3574 – 3584 kHz,

7040 – 7044 kHz,

10140 – 10150 kHz (podawana jest też górna granica 10144 lub 10145 kHz),

14063 – 14080 kHz, wywoławcza 14074 kHz

18101 – 18107 kHz, wywoławcza 18104 kHz

21063 – 21080 kHz, wywoławcza 21074 kHz

24924 kHz,

28063 – 28080 kHz, wywoławcza 28074 kHz

28100 – 28110 kHz,

50,286 MHz.



Pasma WSPR (częstotliwości ustawione na skali lub wskaźniku radiostacji leżą 1400 Hz poniżej dolnych granic podzakresów – używana jest górna wstęga boczna USB):

137,400 – 137,600 kHz

137,600 – 137,625 kHz (WSPR-15)

475,600 – 475,800 kHz

475,800 – 475,825 kHz (WSPR-15)

1838,000 – 1838,200 kHz

1838,200 – 1838,225 kHz (WSPR-15)

3594,000 – 3594,200 kHz

5288,600 – 5288,800 kHz (tam gdzie dostępne jest pasmo 60 m)

7040,000 – 7040,200 kHz

10140,100 – 10140,300 kHz

14097,000 – 14097,200 kHz

18106,000 – 18106,200 kHz

21096,000 – 21096,200 kHz

24926,000 – 24926,200 kHz

28126,000 – 28126,200 kHz

50294,400 – 50294,600 kHz

70092,400 – 70092,600 kHz (tam gdzie dostępne jest pasmo 4 m)

144,490400 – 144,490600 MHz.

## Układy nadajników

Małe moce wyjściowe nadajników radiolatarni pozwalają na znaczne uproszczenie ich konstrukcji co często stanowi dodatkowy bodziec do wykonania ich we własnym zakresie a samodzielna budowa nadajnika, nawet małej mocy, może być pouczająca i dać dużo radości i satysfakcji. Jest to tym bardziej słuszne, że sprzęt nadawczy większej mocy jest powszechnie dostępny na rynku i większość krótkofalowców nie ma powodów aby konstruować go samemu. Niskie moce wyjściowe, małe napięcia i prądy zasilania sprzętu QRP wyraźnie ułatwiają takie przedsięwzięcie. Nadajniki małej mocy wraz z mikroprocesorowym układem kluczującym mogą być zasilane z akumulatorów lub baterii słonecznych co ułatwia ich instalację w dowolnych innych dogodnych miejscach a nie tylko w stałym QTH.

Wymogi stawiane takim konstrukcjom nie są naogół wysokie. W większości przypadków wystarcza kwarcowa stabilność częstotliwości chociaż dla niektórych wąskopasmowych emisji korzystna albo nawet niezbędna okazuje się stabilizacja temperatury kwarcu. W niektórych przypadkach wystarcza jednak umieszczenie nadajnika albo tylko generatora sterującego w izolowanej termicznie obudowie (np. wyłożonej wewnątrz styropianem). Pasma przewidziane dla radiolatarni małej mocy są na tyle wąskie (przeważnie o szerokości 100 – 200 Hz), że konieczne jest staranne dostrojenie nadajnika do częstotliwości pracy przy użyciu dokładnego częstotściomierza lub odbiornika komunikacyjnego. Moce nadajników leżą przeważnie w zakresie od 100 mW do 1 W, rzadziej do kilku W. Część eksperymentatorów uruchamiała nawet nadajniki o mocach rzędu 10 mW, 1 mW i poniżej uzyskując, w zależności od pasma, interesujące i nie tak łatwo przewidywalne wyniki. W stopniach mocy pracują więc przeważnie tanie tranzystory złączowe lub połowe powszechnego użytku, rzadziej typowe tranzystory mocy w.cz. i tylko czasami w układach równoległych lub przeciwsoobnych – co oznacza, że ewentualne niepowodzenia w trakcie ich uruchamiania nie pociągają za sobą dużych kosztów.

Dążenie do jak największego uproszczenia konstrukcji powoduje, że najczęściej stosowane są emisje polegające na zwykłym kluczowaniu amplitudy lub częstotliwości nadawanego sygnału, przy czym dewiacje częstotliwości wynoszą przeważnie tylko kilka Hz. Znacznie rzadziej spotyka się kluczowanie fazy lub różnego rodzaju modulacje złożone stanowiące kombinację kilku rodzajów kluczowania i ewentualnie także większej liczby podnośnych. Wymagają one liniowego toru nadawczego a więc w praktyce nadajnika SSB.

Do popularnych konstrukcji nadajników należą kilkutranzystorowe nadajniki telegraficzne sterowane kwarcem i kluczowane amplitudowo albo także częstotliwościowo za pomocą diody pojemnościowej. Spotyka się też układy nadajników pracujących na obwodach logicznych z serii 74HC. Jednym z często stosowanych rozwiązań jest układ oparty na obwodzie scalonym 74HC240, w którym jedna z bramek pracuje jako generator kwarcowy lub separator a wzmacniacz mocy składa się z czterech bramek połączonych równolegle. Nadajnik taki może dostarczyć do anteny od kilkudziesięciu do ponad 100 mW mocy ponieważ w praktyce bramki te mogą pracować bez uszkodzenia przy napięciach zasilania 7 – 8 V. Górna częstotliwość graniczna (szybkość przełączania) i dopuszczalne napięcie zasilania różnią się dla obwodów poszczególnych producentów.

Wadą takiego rozwiązania jest jednak twarde kluczowanie amplitudy sygnału powodujące stuki na początku i końcu każdego z elementów znaku. Wady tej nie mają nadajniki tranzystorowe w klasycznych układach, ponieważ łatwiej dobrać w nich takie czasy narastania i opadania sygnału aby uniknąć wytwarzania niepożądanych zakłóceń.

Do kluczowania częstotliwości nadajników kwarcowych stosowane są często zamiast warikapów spolaryzowane w kierunku przewodzenia a czasami też wstecznie czerwone i zielone diody elektroluminescencyjne (świecące).

Pomimo, że w dalszej części rozdziału przedstawiono układy nadajników z pojedynczym generatorem kwarcowym najczęściej spotykane kwarcie dają się zastosować jedynie w niektórych pasmach. W pozostałych konieczne może być mieszanie częstotliwości pochodzących z dwóch generatorów, o ile zamówienie specjalnego kwarcu na wybraną częstotliwość jest trudne albo nieopłacalne.

W tabeli 2.1 podano niektóre praktyczne kombinacje częstotliwości popularnych kwarców do różnych zastosowań (kwarców komputerowych, zegarowych, nadawczych QRP itp.). Jeden z dwóch generatorów musi być oczywiście przestrajany (VXO).

Tabela 2.1. Schematy przemiany dla niektórych pasm amatorskich

Częstotliwość wyjściowa [MHz]	Częstotliwości kwarców [MHz] i sposób przemiany
1,8372	8,8672 – 7,030
14,096	10,000 + 4,096
14,096	18,096 – 4,000
14,097	12,000 – 2,09715
18,106	8,000 + 10,106
21,096	4,096 + 2 x 8,500
21,097	2,09715 + 38,000 / 2
24,926	14,7456 + 10,180
28,125	18,000 + 10,125

Rozpowszechnienie się syntezerów częstotliwości z bezpośrednią syntezą cyfrową (*DDS*) lub opartych na cyfrowej pętli synchronizacji fazy (np. Si570) spowodowało pojawienie się licznych rozwiązań na nich opartych. Najczęściej posiadają one jednostopniowy wzmacniacz mocy na pojedynczych lub połączonych równolegle tranzystorach małej mocy w.cz. Dzięki syntezie znika również problem zaopatrzenia w kwarcie lub ich doboru i przemiany częstotliwości w nadajnikach.

Pomimo tak niskich mocy nadawania należy zwrócić uwagę na to, aby poziom harmonicznych i innych sygnałów niepożądanych na wyjściu nadajnika nie przekraczał dopuszczalnych granic. W każdym przypadku konieczne jest umieszczenie na ich wyjściu kilkusekcyjnych filtrów dolnoprzepustowych.

Źródłem sygnałów kluczujących są najczęściej układy mikroprocesorowe a w przypadku prostych sygnałów graficznych przerzutniki lub generatory napięć o innych kształtach (przykładowo napięć trójkątnych lub piłokształtnych).


## Nadajniki na bramkach logicznych

### Nadajnik o mocy 100 mW na pasmo 10 m

W układzie nadajnika z rys. 2.1 pracuje układ scalony 74HC240 zawierający 8 inwerterów (z czego 4 pracują równolegle jako wzmacniacz mocy, jeden jako separator a pozostałe trzy są niewykorzystane) i kwarcowy generator typu komputerowego o częstotliwości 28322 kHz. Całość jest zasilana stabilizowanym przez LM7805 napięciem 5 V. Dla zwiększenia mocy wyjściowej można obwód 74HC240 zasilac wyższym napięciem 6 – 8 V. Układ kluczący jest podłączony do dzielnika napięcia 22 k $\Omega$  / 220 k $\Omega$ . Znajdujący się w obwodzie kondensator 100 nF eliminuje wpływ ewentualnego iskrzenia styków klucza na poziom sygnału na wejściu obwodu scalonego.

Na wyjściu nadajnika znajduje się filtr dolnoprzepustowy złożony z indukcyjności L1 54 nH (3 zw. przew. o śr. 1 mm na rdzeniu T50-2) i L2 290 nH (8 zwojów przewodu o średnicy 1 mm na rdzeniu T50-2) oraz pojemności 330 pF i 100 pF.


Po odpowiednim przeliczeniu wartości elementów filtru dolnoprzepustowego i wymianie oscylatora kwarcowego albo dodaniu dzielnika częstotliwości np. na przerzutnikach 74HC74 można układ ten łatwo przystosować do pracy w innych pasmach amatorskich. Sygnał wyjściowy nadajnika jest falą prostokątną dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność tłumienia harmoniczných przez filtr wyjściowy.

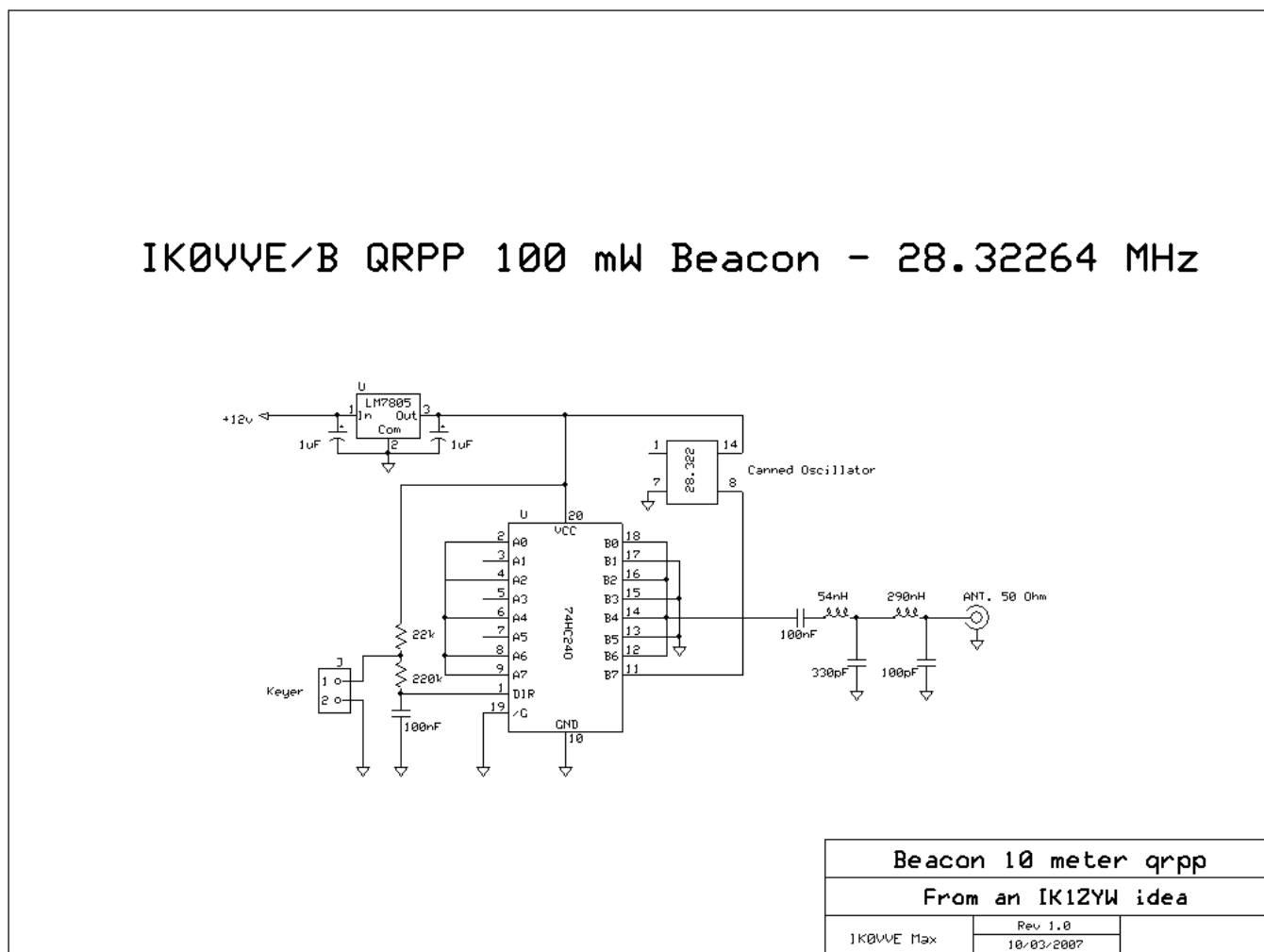

Rys. 2.1. Nadajnik na 74HC240

## Nadajnik na pasmo 40 m


Przedstawiony na schemacie 2.2 nadajnik na pasmo 40 m ma układ zbliżony do poprzedniego. Również i tutaj zastosowano komputerowy oscylator kwarcowy w obudowie metalowej (na częstotliwość 7037 kHz), którego sygnał poprzez bramkę pracującą jako liniowy wzmacniacz (dzięki ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu przez opornik 100 k $\Omega$ ) steruje wzmacniaczem mocy złożonym z czterech bramek połączonych równolegle. Niższa częstotliwość pracy i wyższe napięcie zasilania (ok. 8,3 V) pozwalają na uzyskanie (wg. autora) mocy wyjściowej ok. 200 mW. Szósta z zawartych w obwodzie scalonym bramek pracuje w układzie kluczkowania.

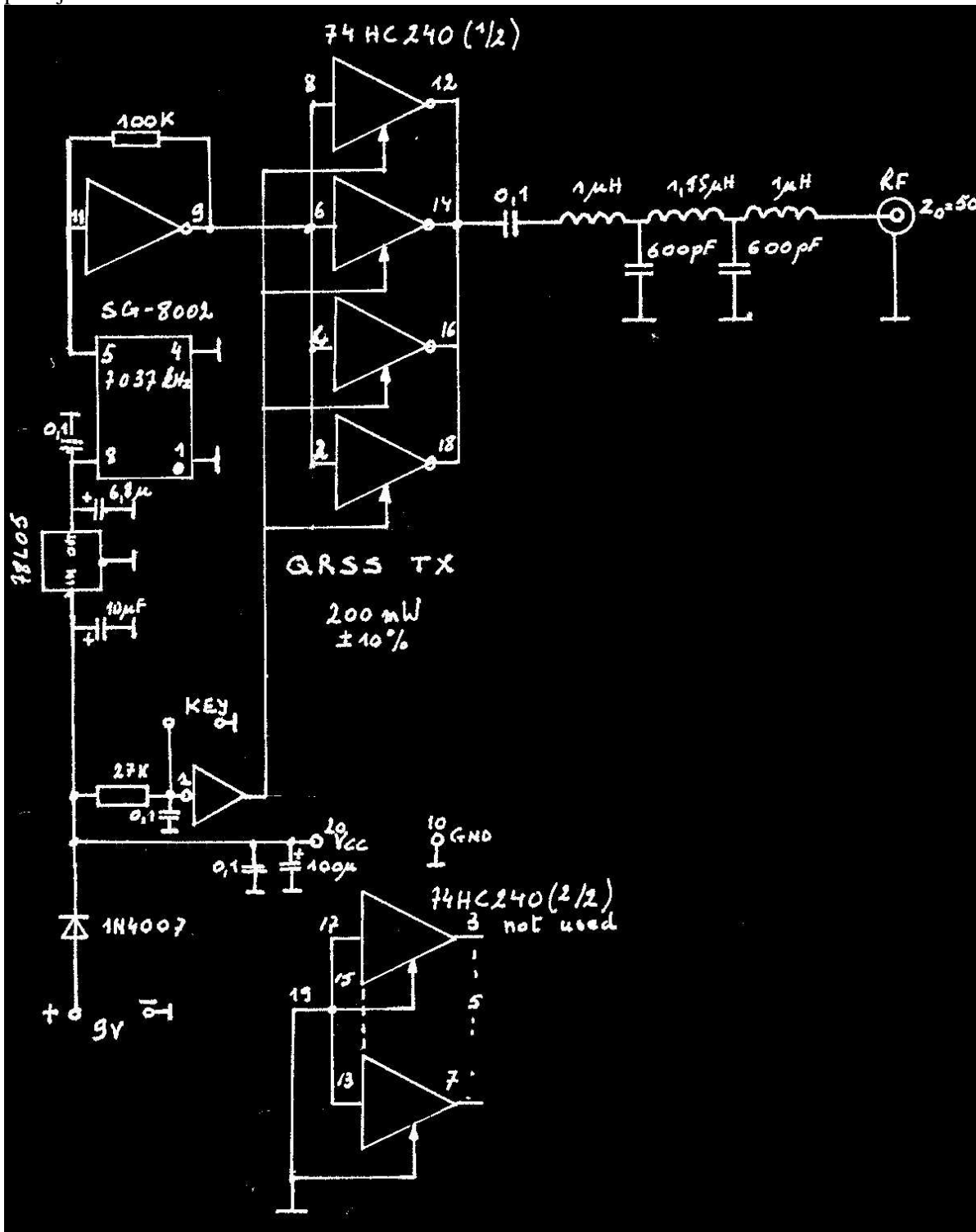

Rys. 2.2. Schemat nadajnika na pasmo 40 m

Kwarcowy oscylator TTL jest zasilany napięciem 5 V pochodzącym ze stabilizatora 78L05. Wejścia dwóch pozostałych nieużywanych inwerterów są zwarte do masy. Na wyjściu nadajnika znajduje się filtr dolnoprzepustowy złożony z trzech indukcyjności: 1  $\mu\text{H}$ , 1,95  $\mu\text{H}$  i 1  $\mu\text{H}$  oraz pojemności 2 x 600 pF.

### Nadajnik na pasma 10 – 20 m

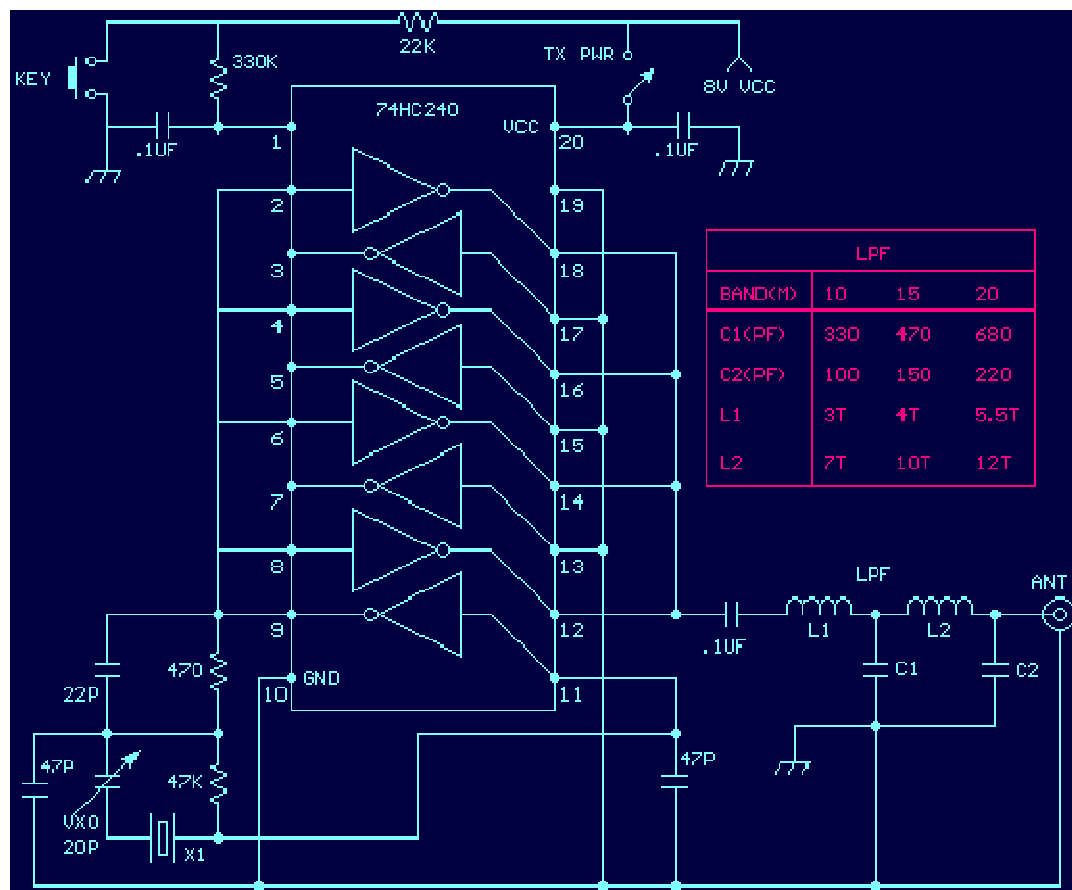

Rys. 2.3. Wielopasmowy nadajnik na 74HC240

VXO w układzie Pierce'a pracuje na inwerterze połączonym z nóżkami 9 i 11. Jego sygnał wyjściowy jest doprowadzony do czterech połączonych równolegle bramek (inwerterów) służących za stopień mocy. Dla uzyskania większej mocy wyjściowej nadajnik jest zasilany napięciem 8 V. W ramce podane są wartości elementów filtra dolnoprzepustowego dla pasm 10, 15 i 20 m. Cewki powietrzne nawinięte są na karkasach o średnicy 9–10 mm lub bez nich. Układ można łatwo przystosować do pracy w paśmie 30 m przez wymianę kwarcu i elementów filtra dolnoprzepustowego.

### Nadajnik o mocy 10 W na pasma 80 i 40 m

Układ nadajnika na 74HC240 można rozbudować dodając stopień mocy na tranzystorze IRF 510 lub podobnym. W konstrukcji z rys. 2.4 uzyskano moc wyjściową 10 W. Jest to wprawdzie znacznie więcej niż potrzeba dla radiolatarni QRP ale czasami może to być potrzebne w szczególnych sytuacjach. Stosując inny typ tranzystora lub obniżając napięcie zasilania można ograniczyć moc wyjściową do pożądanej wartości.

Do punktu B podłączony jest układ kluczący lub modularor amplitudy zależnie od rodzaju emisji. Maksymalne napięcie zasilające IRF510 wynosi 12 V.


Obwód IC1 wymaga niewielkiego radiatora. Kwarc pracuje na częstotliwości podstawowej.

Cewka L1 składa się z 9 zwojów nawiniętych na średnicy 16 mm i długości 17 mm dla pasma 80 m lub 6 zwojów nawiniętych na tej samej średnicy i długości 16 mm dla pasma 40 m.

Cewka L2 ma ta samą średnicę i dla pasma 80 m składa się z 14 zwojów na długości 18 mm a dla pasma 40 m – z 11 zwojów na długości 16 mm. Cewkę L1 należy dostroić tak aby przy napięciu zasilania 12 V uzyskać na wyjściu moc 10 W.


Tranzystor IRF510 pracuje w klasie E ze sprawnością 90 % ale wymaga mimo to radiatora. Dławik CH1 ma indukcyjność 15  $\mu$ H i jest nawinięty przewodem o średnicy 0,25 mm na rdzeniu ferrytowym o średnicy 6 mm.

Przełącznik na wejściu bramki generatora pozwala na doprowadzenie sygnału logicznego z zewnętrznego źródła.

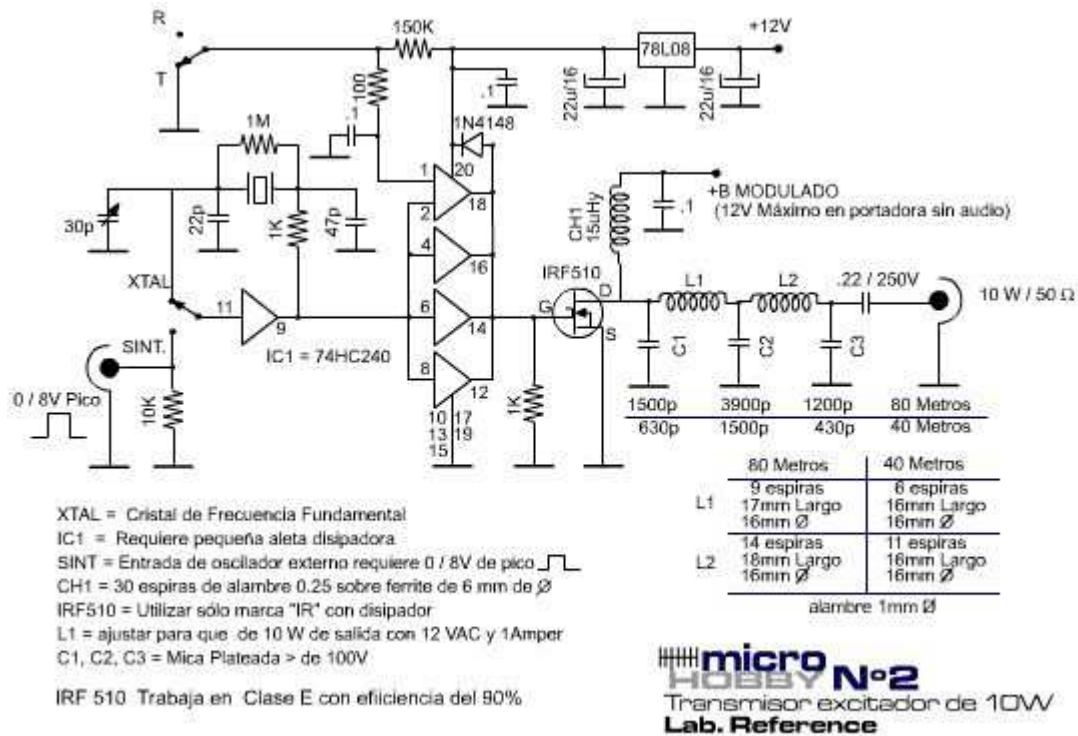

Rys. 2.4. Schemat radiostacji z dodatkowym wzmacniaczem mocy

### Proste nadajniki kwarcowe

 



Fot. 2.5. Przykładowa konstrukcja mechaniczna radiolatarni

Zdjęcie 2.5 przedstawia przykład konstrukcji tranzystorowego nadajnika radiolatarni QRP. Dla poprawy stabilności częstotliwości jest on umieszczony w obudowie metalowej izolowanej termicznie przez warstwę styropianu. Temperatura kwarcu może być dodatkowo stabilizowana np. przy użyciu przedstawionych dalej układów grzejników. Łatwiejsze do wykonania i zapewniające jeszcze lepszą izolację termiczną jest umieszczenie samego generatora sterującego w małym pudełeczku wykonanym ze styropianu.

Układy nadawcze i kluczące są na tyle nieskomplikowane, że mogą być wykonane w dowolny sposób: na dowolnego rodzaju drukowanych płytkach uniwersalnych dziurkowanych lub nie, metodą wysepek frezowanych na laminacie, w powietrzu metodą pająków albo na specjalnie przygotowanych obwodach drukowanych. Wykonanie poszczególnych modułów na oddzielnych płytkach ułatwia ich wymianę i modyfikację stacji ale prostota układów pozwala także na skonstruowanie całości na jednej wspólnej płytce.



Dwustopniowy nadajnik FSK na pasmo 30 m

 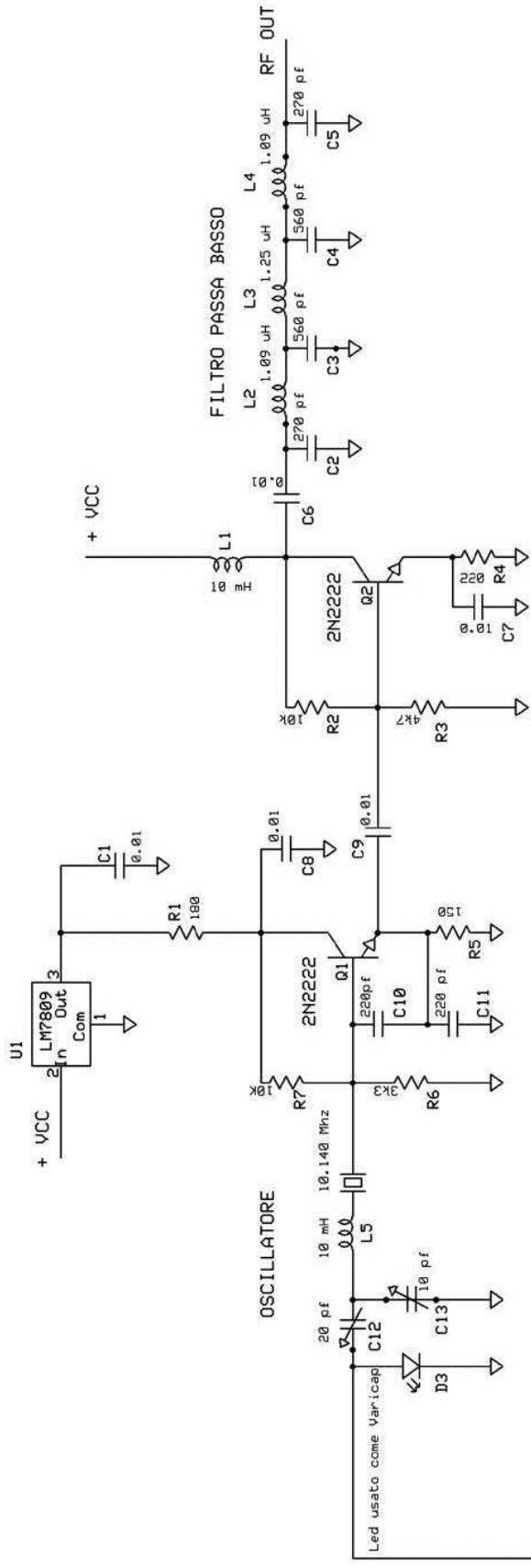

<b>BEACON QRSS 10.140 Mhz</b>	
by IW0HK - (con idee di G6AVK - G0UPL - DL6NL)	
	12/4/2006

Dwustopniowy nadajnik (rys. 2.6) składa się z przestrajanego generatora kwarcowego VXO na tranzystorze Q1 pracującego w pobliżu częstotliwości 10140 kHz i stopnia mocy na tranzystorze Q2. Do jego strojenia w wąskim zakresie służy kondensator C13 (10 pF) a do kluczowania lub modulacji częstotliwości dioda D3. Zamiast zwykle stosowanej do tego celu diody pojemnościowej autor konstrukcji użył diody świecącej (elektroluminescencyjnej) spolaryzowanej w kierunku przewodzenia. Dewiacja częstotliwości jest regulowana za pomocą trymera C12 (20 pF).

W rozwiązaniu przedstawionym na schemacie jako źródło sygnału kluczującego służy LM555C w układzie przerzutnika astabilnego. Częstotliwość przebiegu jest regulowana za pomocą potencjometru R9, a amplituda za pomocą R10. Potencjometr R9 służy do zmiany kształtu (stopnia wypełnienia) przebiegu. Zamiast tego można oczywiście podłączyć generator dowolnego sygnału innego typu np. telegrafii QRSS albo dalekopisów wg normy *Slowfeld*. VXO jest zasilany napięciem 9 V ze stabilizatora U1 (LM7809).


W stopniu mocy (Q2) pracuje tranzystor tego samego typu – 2N2222 – który można łatwo zastąpić przez odpowiednik europejski lub nawet tylko tranzystor o zbliżonych parametrach. Tranzystor ten jest zasilany napięciem 12 V przez dławik o indukcyjności 10 mH (?) a na jego wyjściu znajduje się filtr dolnoprzepustowy. Kluczkowanie amplitudy nadajnika polega na włączaniu i wyłączaniu napięcia zasilającego wzmacniacz mocy w takt sygnału. W zależności od potrzeb układ kluczkowania częstotliwości można odłączyć lub podać na jego wejście stabilizowane napięcie stałe.

Indukcyjności cewek L2 – L4 filtra wyjściowego wynoszą odpowiednio 1,09, 1,25 i 1,09  $\mu$ H a pojemności C2 – C5 – 270 pF, 560 pF, 560 pF i 270 pF.

Podane na schemacie wartości indukcyjności szeregowej w obwodzie kwarcu i dławika zasilającego stopień mocy wydają się autorowi nierealistycznie duże – zamiast 10 mH należałoby raczej zastosować w obu miejscach 10 lub kilkanaście  $\mu$ H. Być może jest to poprostu błąd w podpisach na rysunku. Dla obliczenia indukcyjności dławika zasilającego stopień mocy stosowany jest często wzór

$L[\mu\text{H}] = 1000 / f [\text{MHz}]$  ale nie trzeba się tego trzymać niewolniczo. Wartości podane na wielu kolejnych schematach odbiegają od obliczonych w ten sposób.

### Dwustopniowy nadajnik FSK na pasmo 10 m

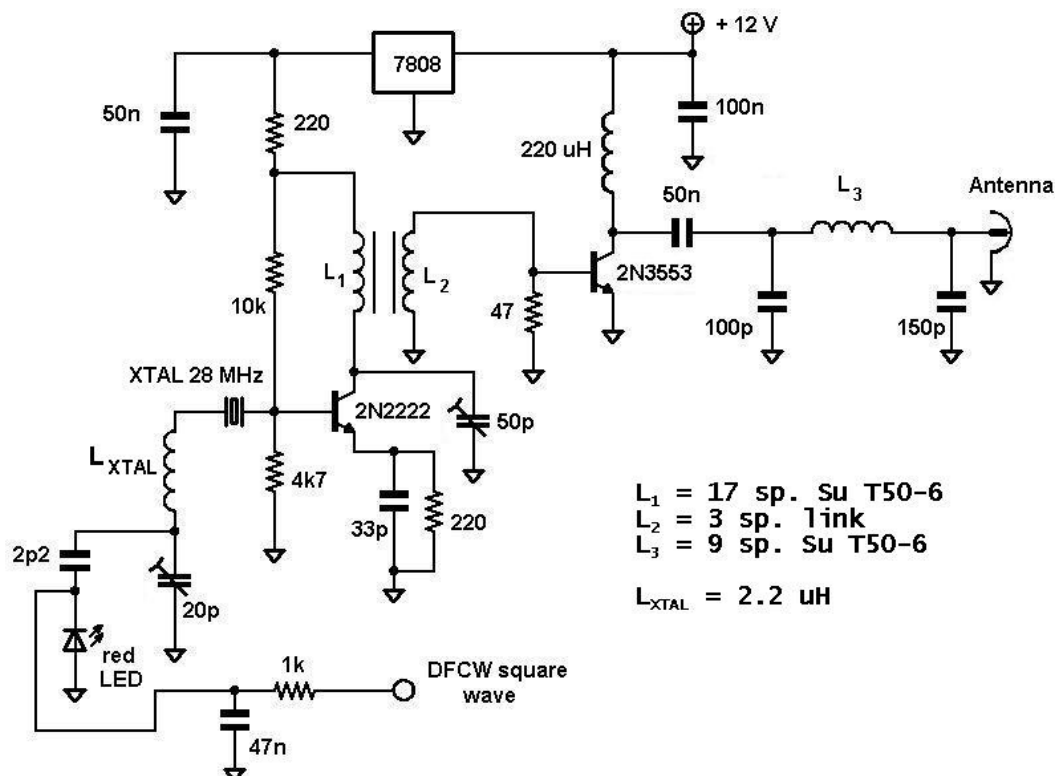

Rys. 2.7. Kwarcowy nadajnik tranzystorowy

Jest to układ zasadniczo podobny do poprzedniego z tą różnicą, że w stopniu mocy zastosowano tranzystor 2N3553 i dzięki temu moc wyjściowa może wynosić ok. 1 W. Tranzystor pracuje w klasie C i jest zasilany napięciem 12 V przez dławik 220  $\mu$ H.


Obwód kluczowania częstotliwości jest zbliżony do poprzedniego ale dioda jest spolaryzowana zaporowo i wyraźnie słabiej sprzężona z obwodem kwarcu, co powinno w zupełności wystarczyć dla uzyskania dewiacji kilku Hz – dla FSCW lub DFCW. Napięcie kluczujące jest filtrowane przez filtr dolno-przepustowy RC – 1 k $\Omega$ , 47 nF. Jego stałą czasu można dobrać w zależności od szybkości zmian sygnału kluczującego.

Kluczowanie amplitudy nadajnika polega na włączaniu i wyłączaniu napięcia zasilającego wzmacniacz mocy w takt sygnału. W zależności od potrzeb układ kluczowania częstotliwości można odłączyć lub podać na jego wejście stabilizowane napięcie stałe.

Cewki L1, L2 i L3 są nawinięte na rdzeniach pierścieniowych T50-6 (żółtych) i mają odpowiednio 17, 3 i 9 zwojów.

Generator VXO jest zasilany napięciem stabilizowanym 8 V. Jego zakres przestrajania można rozszerzyć łącząc ze sobą równolegle dwa kwarcy o tej samej częstotliwości rezonansowej.
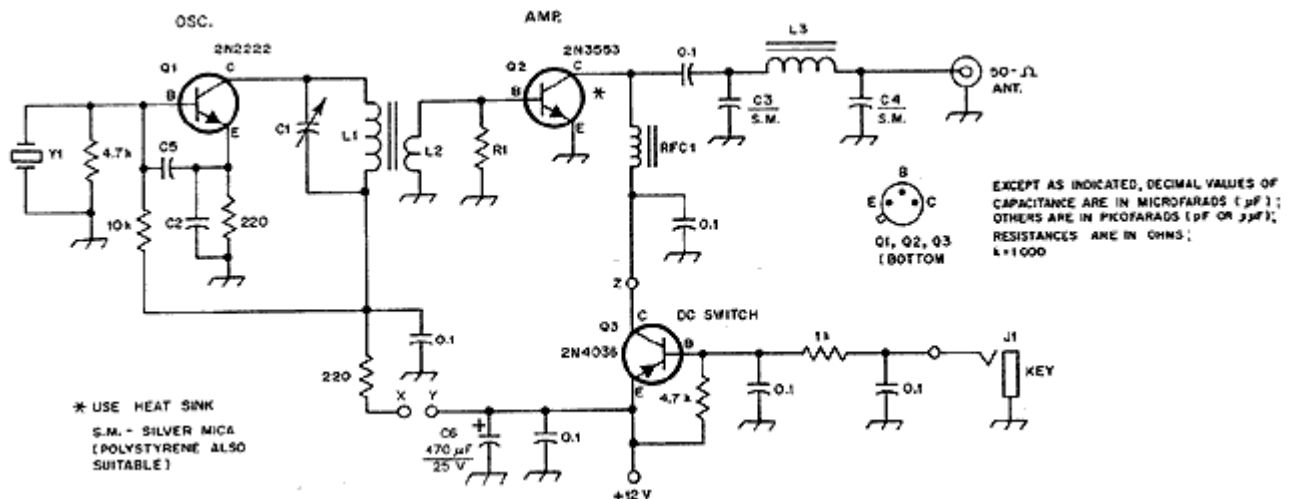
### Dwustopniowy nadajnik telegraficzny na pasma 160 – 10 m



	C1 (pF)	C2 (pF)	C3 (pF)	C4 (pF)	C5 (pF)	L1	L2	L3	R1	RFC1
160 m	400	1800	1800	1800	360	73 t No. 28 T50-2	8 t	30 t No. 26 T50-2	18 $\Omega$	30 t No. 28 FT-37-61 (50 $\mu$ H)
80 m	400	100	750	750	200	43 t No. 26 T50-2	5 t	21 t No. 22 T50-2	39 $\Omega$	21 t No. 28 FT-37-61 (25 $\mu$ H)
40 m	180	100	470	470	—	35 t No. 26 T50-2	4 t	14 t No. 22 T50-2	39 $\Omega$	30 t No. 28 FT-37-63 (15 $\mu$ H)
20 m	60	33	210	210	—	27 t No. 24 T50-6	3 t	12 t No. 22 T50-6	47 $\Omega$	30 t No. 28 FT-37-63 (15 $\mu$ H)
15/10 m	60	33	105	130	—	17 t No. 24 T50-6	3 t	9 t No. 22 T50-6	47 $\Omega$	30 t No. 28 FT-37-63 (15 $\mu$ H)

Toroid cores are used in L1, L2 and L3. These are powdered-iron cores available from Amidon Associates and Palomar Engineers (T50-2, etc.). RFC1 is wound on a small ferrite core (FT-37-67), and so on), available from same suppliers. The letter "t" signifies the number of wire turns in the winding.


Rys. 2.8. Wielopasmowy nadajnik tranzystorowy KOKP wraz z wartościami elementów

Jest to rozwiązanie zasadniczo podobne do poprzedniego zawierające dodatkowo układ kluczowania amplitudy na tranzystorze Q3 (PNP). Nadajnik ten może więc służyć do transmisji telegraficznej, QRSS i dalekopisowej w normie *Feldhell*. Po zmianie wartości elementów obwodu rezonansowego i filtra

dolnoprzepustowego, zgodnie z podanymi przykładami można go dostosować do pracy w różnych pasmach amatorskich.

Cewki L1, L2 i L3 nawinięte są na pierścieniowych rdzeniach proszkowych T50-2 (czerwonych) a dławik w kolektorze stopnia końcowego (RFC1) na rdzeniu ferrytowym FT37-61 lub FT37-63. Liczby poprzedzające literę „t” oznaczają liczbę zwoi. Podana na schemacie pojemność 0,1 oznacza 0,1  $\mu\text{F}$ . Tranzystor Q2 wymaga radiatora. Układ został opracowany i opublikowany przez KOKP.

### Trzystopniowy nadajnik na pasma 30, 40 i 80 m ze wzmacniaczem mocy na tranzystorze polowym

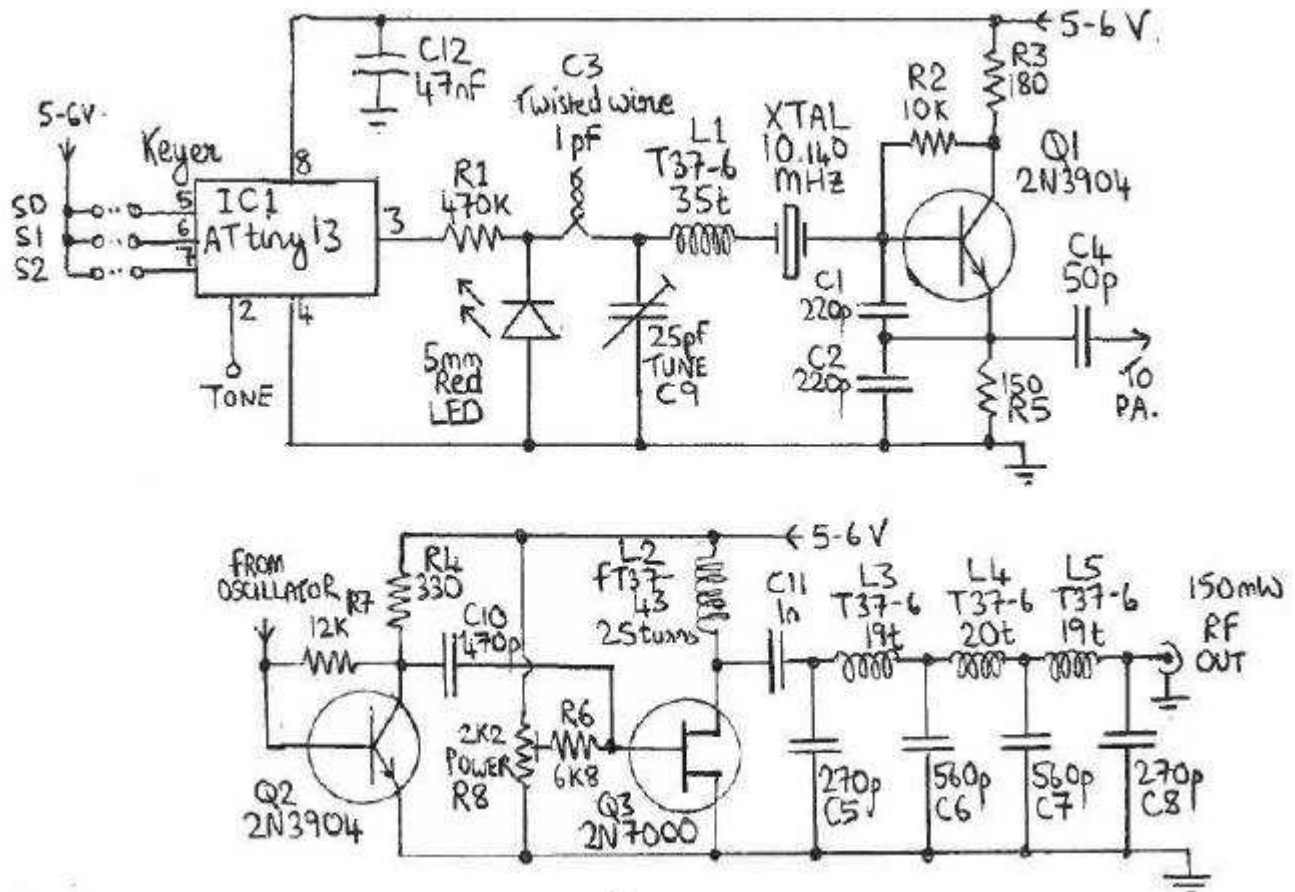

Rys. 2.9 Układ nadajnika GOUPL

Schemat przedstawia układ trzystopniowego nadajnika na pasmo 30 m różniącego się od poprzednich tym, że w stopniu wyjściowym pracuje polowy tranzystor przełącznikowy 2N7000 (można zastąpić go przez BS170 mający w przybliżeniu podobne parametry, VN10 itp.). Dla uzyskania większej mocy możliwe jest równoległe połączenie dwóch lub trzech tranzystorów tego typu. Moc wyjściowa nadajnika z pojedynczym tranzystorem wynosi 100 – 150 mW. Przy zasilaniu napięciem 12 V i użyciu dwóch równoległe połączonych tranzystorów można bez trudu uzyskać moce przekraczające 700 mW. Generator VXO na tranzystorze Q1 pracuje w układzie Colpittsa a wzmacniacz na tranzystorze Q2 służy jako separator. Na doprowadzenie bramki tranzystora mocy można założyć perełkę ferrytową dla stłumienia ewentualnych oscylacji pasożytniczych w zakresach UKF.

Nadajnik jest kluczowany częstotliwościowo – z dewiacją ok. 5 Hz – za pomocą mikroprocesora ATtiny13 (zwory S0 – S2 służą do wyboru szybkości nadawania QRSS1 – QRSS20 lub 6 albo 12 sł./min.). Podobnie jak w innych przestawionych tu konstrukcjach zamiast diody pojemnościowej pracuje zwykła czerwona dioda świecąca o średnicy 5 mm. Kondensator 1 pF sprzęgający ją z obwodem kwarcu uzyskano przez skręcenie ze sobą dwóch przewodów na długości ok. 2,5 cm (długość przewodów przed skręceniem wynosi w przybliżeniu 5 cm). Trymer C9 służy do dokładnego dostrojenia generatora do wybranej częstotliwości pracy. Cewka L1 składa się z 35 zwojów przewodu emaliowanego.

go nawiniętych na proszkowym rdzeniu pierścieniowym T37-6 (żółty). Na takich samych rdzeniach nawinięte są cewki filtru dolnoprzepustowego L3 – L5 mające odpowiednio po 19, 20 i 19 zwojów. Dławik w obwodzie drenu stopnia mocy zawiera 25 zwojów nawiniętych na rdzeniu ferrytowym FT37-43 (czarnym).


Przed uruchomieniem układu należy ustawić suwak potencjometru R8 na potencjale masy i następnie stopniowo zwiększać napięcie polaryzacji bramki aż do osiągnięcia mocy wyjściowej rzędu 100 mW, zwracając uwagę na to, żeby nie przegrzać tranzystora. Mocy wyjściowej 100 mW odpowiada napięcie o wartości międzyszczytowej ok. 6,3 V (można je obserwować na oscyloskopie) na obciążeniu 50 Ω. Za pomocą trymera C9 należy dostroić nadajnik do dowolnej częstotliwości w zakresie 10140,0 – 10140,1 kHz. W razie trudności w dostrojeniu należy zmienić indukcyjność L1 zmniejszając lub powiększając ilość zwojów. Pojemność kondensatora skrętkowego należy dobrać tak, aby dewiacja FSK wynosiła ok. 5 Hz. Najłatwiej dokonać tego obserwując własny sygnał w oknie programu „Argo” lub podobnego.

Autorem konstrukcji jest Hans Summers G0UPL ([www.hanssummers.com](http://www.hanssummers.com)). Zestaw konstrukcyjny lub zaprogramowany mikroprocesor są osiągalne w sklepie internetowym konstruktora. W dalszej części skryptu podano kod źródłowy programu dla mikroprocesora ATtiny13 oraz przykład kodu dla procesora 12F629. Układ ten spotykany jest w wielu wariantach sterowanych przez różne typy procesorów lub mikrokomputer „Arduino”.

Tabela 2.2. Wartości elementów dla pasm 80 – 30 m.

	Pasma 80 m	Pasma 40 m	Pasma 30 m
L1	27 zw. T37-6 (żółty)	27 zw. T37-6 (żółty)	27 zw. T37-6 (żółty)
L2	25 zw. FT37-43 (czarny)	25 zw. FT37-43 (czarny)	25 zw. FT37-43 (czarny)
L3	25 zw. T37-2 (czerwony)	19 zw. T37-6 (żółty)	19 zw. T37-6 (żółty)
L4	27 zw. T37-2 (czerwony)	21 zw. T37-6 (żółty)	20 zw. T37-6 (żółty)
L5	25 zw. T37-2 (czerwony)	19 zw. T37-6 (żółty)	19 zw. T37-6 (żółty)
C1, 2	680 pF	470 pF	220 pF
C3	1 pF skrętka	1 pF skrętka	1 pF skrętka
C4	47 pF	47 pF	47 pF
C5, 8	470 pF	270 pF	270 pF
C6, 7	1200 pF (1,2 nF)	680 pF	560 pF
C9	25 pF, trymer	25 pF, trymer	25 pF, trymer
C10	470 pF	470 pF	470 pF
C11	1 nF	1 nF	1 nF
C12	47 nF	47 nF	47 nF
Kwarc	3500 kHz	7000 kHz	10140 kHz

Na schemacie 2.10 przedstawiono sposób kluczowania amplitudy nadajnika przez mikroprocesor (za pośrednictwem tranzystora wykonawczego dowolnego typu) lub podłączony klucz telegraficzny. Modyfikację opracował Antonio EA1CDV. Tranzystor PNP 2N3906 można zastąpić przez tranzystor europejski dowolnego typu np. BC177 a NPN 2N3904 – przez BC107 albo BC547. Opornik R2 ma wartość 100 kΩ a R1 ok. 10 kΩ.

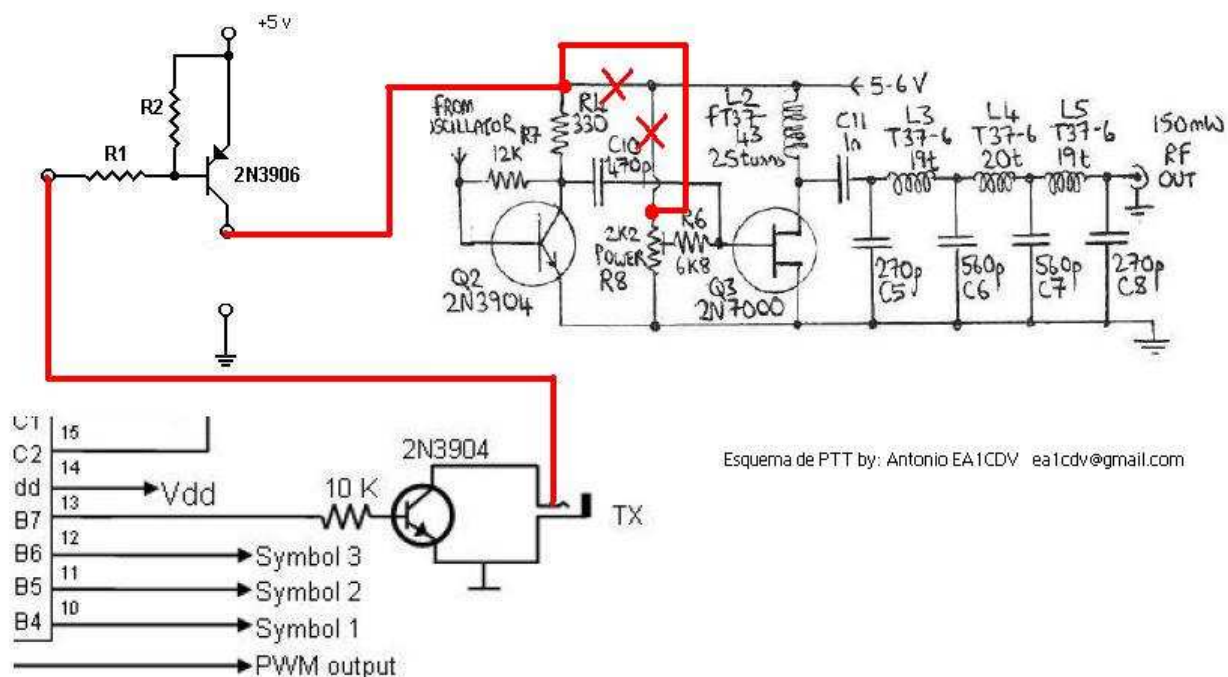

Rys. 2.10. Modyfikacja dla kluczowania amplitudy


### Telegraficzny nadajnik o mocy 1 W na pasma 160 – 17 m

Dwustopniowy nadajnik ze stopniem mocy na tranzystorze polowym VN10KM może w zależności od napięcia zasilania i pasma dostarczyć mocy w.cz. dochodzącej do 1 W. Na doprowadzeniu jego bramki znajduje się perełka ferrytowa zapobiegająca pasożytniczym oscylacjom w zakresie UKF. Perełka taka może przydać się również i w innych rozwiązaniach wzmacniaczy mocy z tranzystorami polowymi. Generator VXO w układzie Pierce'a jest przestrajany w wąskim zakresie częstotliwości za pomocą kondensatora C1.

Tranzystor Q2 (PNP) służy do kluczkowania nadajnika poprzez włączanie napięcia zasilania stopnia końcowego po zwarceniu jego bazy do masy. W zależności od pasma dławik w obwodzie zasilania Q3 powinien mieć indukcyjność od 15  $\mu\text{H}$  (pasma 40 – 17 m) do 25 – 50  $\mu\text{H}$  (odpowiednio dla pasm 80 i 160 m).

Filtr dolnoprzepustowy R3C3 decyduje o czasach narastania i opadania sygnału telegraficznego. W miejsce klucza telegraficznego można oczywiście podłączyć dowolny – na przykład mikroprocesorowy – układ kluczący. Przykłady takich rozwiązań podano w rozdziale 4.

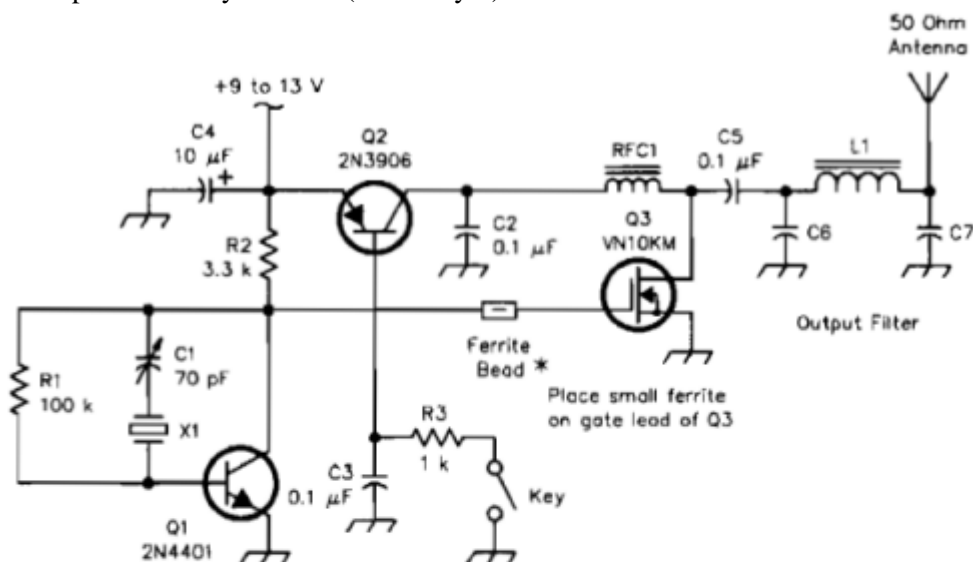Wartości elementów filtru dolnoprzepustowego (C6, C7, L1) dla poszczególnych pasm podano na schemacie. Kondensatory C6 i C7 są kondensatorami ceramicznymi. Cewka L1 jest nawinięta na rdzeniu pierścieniowym T37-2 (czerwonym).



#### C6,C7


820 pF disc ceramic (160 meters)  
 470 pF disc ceramic (80 meters)  
 220 pF disc ceramic (40 meters)  
 150 pF disc ceramic (30 meters)  
 100 pF disc ceramic (20 meters)  
 82 pF disc ceramic (17 meters)

#### L1

33 turns, #30, T37-2 (160 meters)  
 23 turns, #30, T37-2 (80 meters)  
 17 turns, #26, T37-2 (40 meters)  
 14 turns, #26, T37-2 (30 meters)  
 12 turns, #26, T37-2 (20 meters)  
 10 turns, #26, T37-2 (17 meters)

Rys. 2.11. Wielopasmowy nadajnik telegraficzny

## Trzystopniowy nadajnik na pasmo 30 m na tranzystorach złączowych

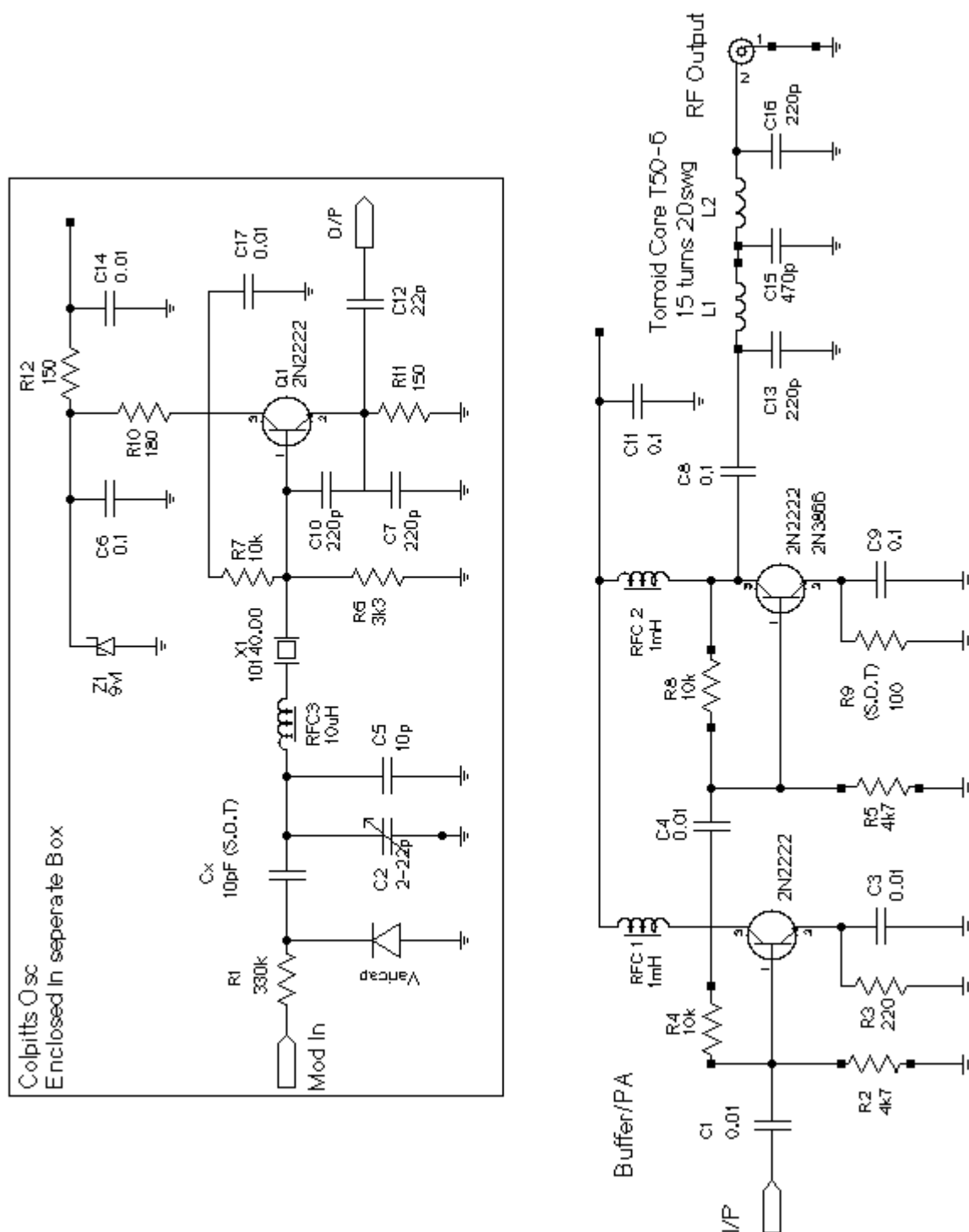


Rys. 2.12. Nadajnik na pasmo 10 MHz

Rozwiązanie to nie wymaga zasadniczo szczegółowego opisu. Generator sterujący w układzie Colpittsa jest zasilany napięciem stabilizowanym i umieszczony w oddzielnej obudowie dla uzyskania lepszej izolacji cieplnej. Jest on kluczowany częstotliwościowo za pomocą diody pojemnościowej, ale dodanie układu kluczowania amplitudy nadajnika nie stanowi większego problemu. Wartość pojemności Cx należy dobrać tak aby uzyskać dziewięć kilku Hz.



## Nadajnik telegraficzny o mocy 1,5 W na pasmo 80 m

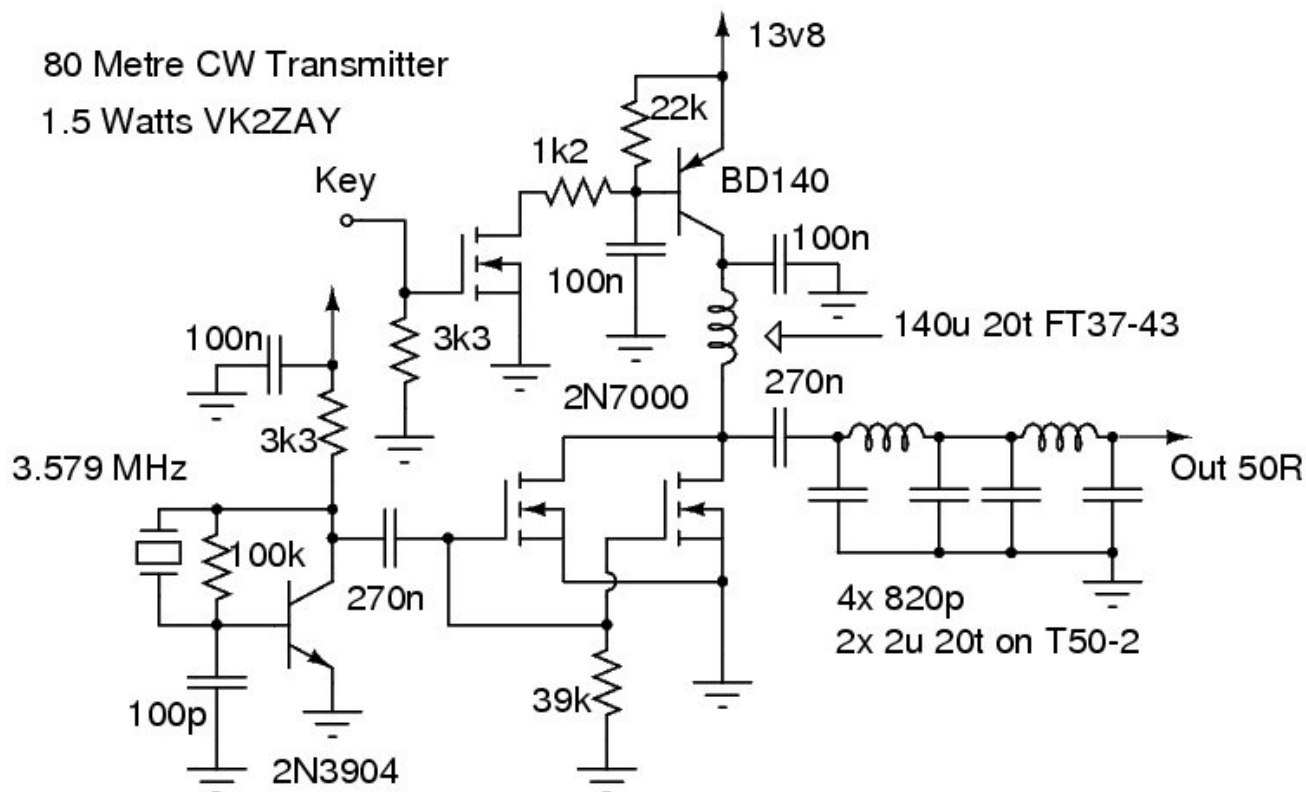

Rys. 2.13. Prosty nadajnik telegraficzny


Układ nadajnika zawiera stopnie zasadniczo zbliżone do występujących w poprzednich rozwiązaniach i nie wymaga dokładniejszego omówienia. Generator wzbudający w układzie Pierce'a steruje stopień mocy na dwóch równoległych tranzystorach polowych 2N7000. Przy napięciu zasilania 13,8 V uzyskuje się moc wyjściową rzędu 1,5 W. W ramach modyfikacji można dodać potencjometr do regulacji napięcia polaryzacji bramek tranzystorów i ewentualnie także trzeci tranzystor 2N7000.

Jedynie układ kluczujący amplitudę jest bardziej rozbudowany i zawiera oprócz tranzystora kluczującego PNP typu BD140 także stopień odwracający polaryzację na tranzystorze 2N7000 (nadajnik jest kluczowany napięciem dodatnim a nie przez zwarcie wejścia do masy). Po wymianie kwarcu i elementów filtra dolnoprzepustowego można go łatwo przystosować do pracy w innych pasmach amatorskich. Indukcyjność dławika dla środkowych częstotliwości KF (40 – 20 m) można zmniejszyć o połowę lub nawet więcej a dla pasm wyższych nawet do ¼ podanej wartości (140  $\mu$ H). W doborze indukcyjności dławika można kierować się innymi podanymi w skrypcie rozwiązaniami.

VK2ZAY wypróbował różne rozwiązania stopnia mocy z tranzystorami IRF510 i VN10 KM ale najlepsze wyniki dawały połączone równolegle tranzystory 2N7000. Dławik w obwodzie ich zasilania składa się z 20 zwojów nawiniętych na rdzeniu ferrytowym FT37-43 a cewki filtra dolnoprzepustowego zwierają po 20 zwojów nawiniętych na rdzeniu proszkowym T50-2 (czerwonym).

## Nadajniki z syntezą częstotliwości

## Nadajniki z syntezerem Si570

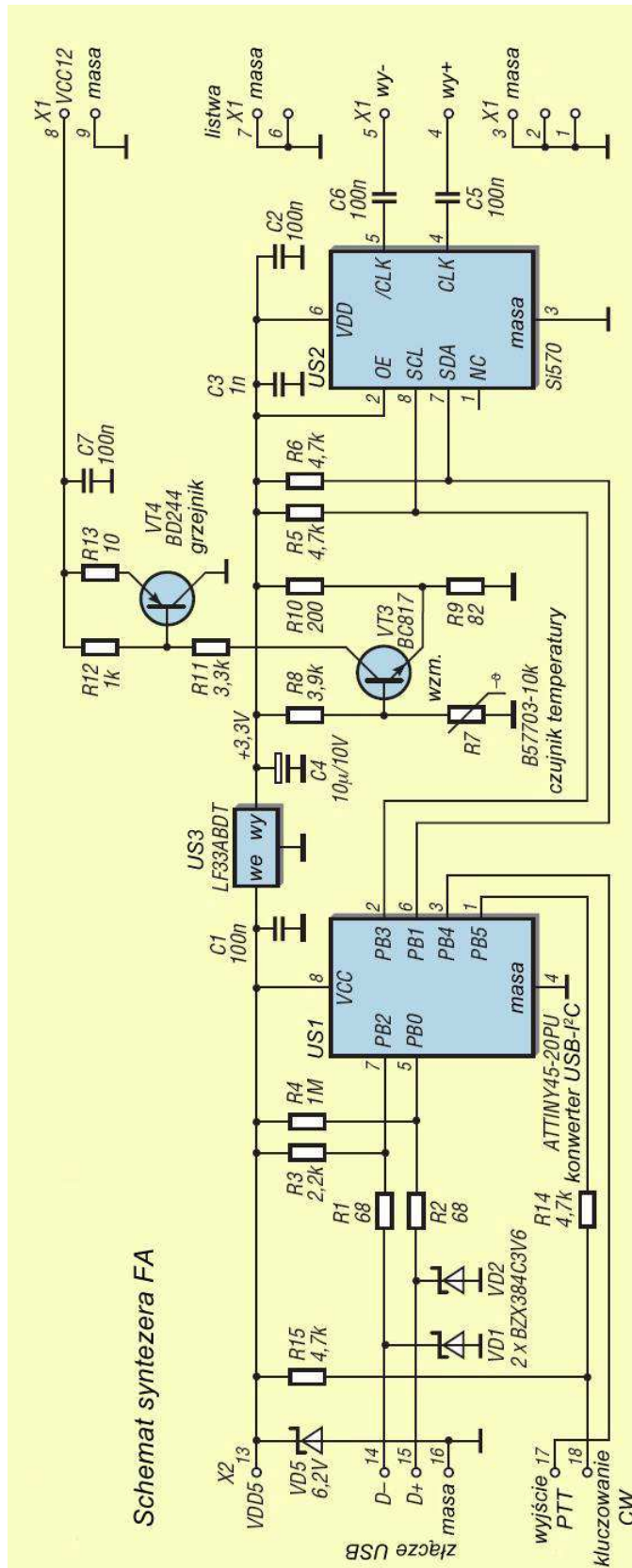

Do najważniejszych zalet hybrydowego syntezeru Si570 firmy SiliconLaboratories należy widmowa czystość sygnału. Jest ona znacznie lepsza aniżeli w wielu syntezerach cyfrowych DDS.

Moduł syntezeru zawiera sterowany cyfrowo generator odniesienia, synchronizowany generator mikrofalowy pracujący na częstotliwości około 5 GHz oraz układ cyfrowej pętli synchronizacji fazy DSPLL. Po podzieleniu częstotliwości pracy generatora mikrofalowego otrzymuje się pożądaną częstotliwość wyjściową syntezeru. Metoda ta zapewnia jednocześnie obniżenie poziomu szumów fazowych na wyjściu w stosunku równym stosunkowi częstotliwości.

Zakres częstotliwości wyjściowych (w zależności od typu układu) dochodzi do 945 MHz przy czym dolna częstotliwość graniczna dla wszystkich typów wynosi 10 MHz. Moduły wyposażone w układ wyjściowy CMOS pracują w zakresie do 160 MHz natomiast zawierające wyjścia LVDS albo LVPECL – do 215, 810 lub 945 MHz. Górna częstotliwość graniczna ostatniego z nich wynosi nawet 1400 MHz ale producent nie gwarantuje możliwości ustawienia dowolnych częstotliwości pracy w podzakresie 945 – 1400 MHz, a jedynie w jego pewnych fragmentach.

Dolna częstotliwość pracy podana w danych technicznych wynosi wprawdzie 10 MHz ale próby przeprowadzone przez krótkofalowców wykazały, że możliwe jest uzyskanie częstotliwości niższych dochodzących nawet do 3,5 MHz – jednak i w tym podzakresie nie da się zagwarantować uzyskania wszystkich częstotliwości wyjściowych. Obwód w wykonaniu CMOS pozwala natomiast na połączenie z dzielnikiem częstotliwości i uzyskanie w ten sposób sygnałów o dowolnie niskich częstotliwościach.

Stabilność generowanej częstotliwości wynosi dla układu CMOS  $\pm 50 \times 10^{-6}$  a dla LVDS -  $\pm 20 \times 10^{-6}$ . Można ją jednak znacznie poprawić zapewniając stabilizację temperatury pracy modułu co daje się uzyskać już za pomocą stosunkowo prostych układów (patrz schemat syntezeru opracowanego przez miesięcznik „Funkamateur” – FA – rys. 2.14).

Dokładność częstotliwości syntezer FA wynosi  $\pm 1,5 \times 10^{-6}$  bez przeprowadzenia kalibracji ale kalibracja polegająca na porównaniu częstotliwości sygnału syntezer z sygnałem stacji częstotliwości wzorcowej jest zabiegiem niekomplikowanym i zasadniczo wystarczy przeprowadzenie jej po uruchomieniu układu lub też dodatkowo w dłuższych odstępach czasu dla wyeliminowania skutków starzenia się układu – jeżeli zmiany te są istotne w danym przypadku.

Moduły zasilane są napięciem 3,3 V (oferowane są także wykonania dla 1,8 lub 2,5 V) i charakteryzują się poborem prądu od 90 (CMOS) do 130 mA.

Moduł w wersji CMOS dostarcza na wyjściu fali prostokątnej o amplitudzie 2,6 V przy pojemności obciążenia 15 pF – w zakresie do ponad 100 MHz uzyskuje się więc poziom sygnału przekraczający 10 dBm. Dla modułu LVDS wartość międzyszczytowa napięcia przy obciążeniu symetrycznym 100  $\Omega$  (dopasowanie do obciążenia 50  $\Omega$  jest uzyskiwane za pomocą transformatora szerokopasmowego) wynosi 0,7 V – poziom sygnału wyjściowego w zakresie do 144 MHz wynosi 1 – 2 dBm, a w zakresie do 200 MHz – 0 dBm. Dla obciążenia niesymetrycznego 50  $\Omega$  napięcie wynosi połowę podanej wartości. Syntezery są sterowane za pomocą magistrali I2C dlatego też w rozwiązaniach praktycznych do jego sterowania lub pośrednictwa w komunikacji z komputerem PC konieczne jest użycie mikrokontrolera. Si570 może być wprawdzie przestrajany z rozdzielczością ułamka Herca ale wielu rozwiązaniach amatorskich przyjęto krok 1 Hz co i tak jest przeważnie wartością wystarczającą.

Grupa krótkofalowców QRP2000 w składzie DG8SAQ, G8BTR, M0PUB, PE1NNZ, G8XAR i G0BBL opracowała jakiś czas temu zestaw konstrukcyjny syntezer opartego na module Si570 przewidziany dla programowalnych odbiorników i radiostacji Softrock, SDR1000, Flex5000 itp, ale oczywiście znajduje on zastosowanie także i w innych dowolnych konstrukcjach amatorskich nadajników, odbiorników i radiolatarni QRSS, WSPR albo innych emisji.

W oparciu o rozwiązanie QRP2000 powstała udoskonalona wersja syntezer (rys. 2.14) dostępna w sklepie internetowym miesięcznika „Funkamateurl” ([www.funkamateurl.de](http://www.funkamateurl.de)). Analogicznie jak w rozwiązaniu poprzednim pracuje tutaj Si570 (IC2) sterowany przez mikrokontroler ATTiny45 (IC1). Syntezery mogą być zasilane ze złącza USB komputera, z dodatkowego zasilacza albo z układu, do którego został wbudowany.


Do jego sterowania i konfiguracji służą te same programy dla PC co i dla syntezer QRP2000, z tym że stosując go do innych celów aniżeli w odbiornikach programowalnych najlepiej skorzystać z programu USB\_synth.exe.

Wejście CW służy do kluczowania sygnału wyjściowego – w zależności od ustawień w programie sterującym – ale wymaga to połączenia syntezer z komputerem. W programie tym wybierana jest również dewiacja dla kluczowania częstotliwości jak i oczywiście częstotliwość pracy. Wyjście PTT służy do ewentualnego kluczowania dalszych stopni nadajnika. Zarówno przewód zasilający napięciem 5 V jak i przewody sygnałowe USB są zabezpieczone przed przepięciami za pomocą diod Zenera. W zależności od ustawień w programie sterującym mikroprocesor zapamiętuje ostatnio wybraną częstotliwość dzięki czemu syntezery nie muszą być połączone stale z komputerem a jedynie w przypadku zmiany ustawień lub kluczowania.

Wejście kluczące Si570 (OE, nóżka 2) nie jest używane i jest połączone na stałe z napięciem zasilania. W układzie QRP2000 jest ono stosowane do kluczowania sygnału wyjściowego syntezer.

Zasadniczą różnicę w stosunku do rozwiązania QRP2000 stanowi układ regulacji temperatury modułu syntezer utrzymujący jego temperaturę w pobliżu 40 °C. Składa się on z tranzystora BD244 (VT4) służącego jako element grzejny, wzmacniacza na tranzystorze BC817 (VT3), oporników R8 – R13 i termistorowego czujnika temperatury (R7). Zarówno tranzystor VT4 jak i termistor muszą mieć zapewniony dobry kontakt cieplny z obudową Si570. Jako tranzystor VT4 wybrano tranzystor pnp aby jego kolektor mógł znajdować się na potencjale masy i dzięki temu przylegać bezpośrednio do obudowy Si570. W zależności od temperatury obudowy i otoczenia układ grzejnika pobiera dodatkowo do 50 mA ze źródła 12 V a w początkowym okresie po włączeniu nawet do 125 mA.

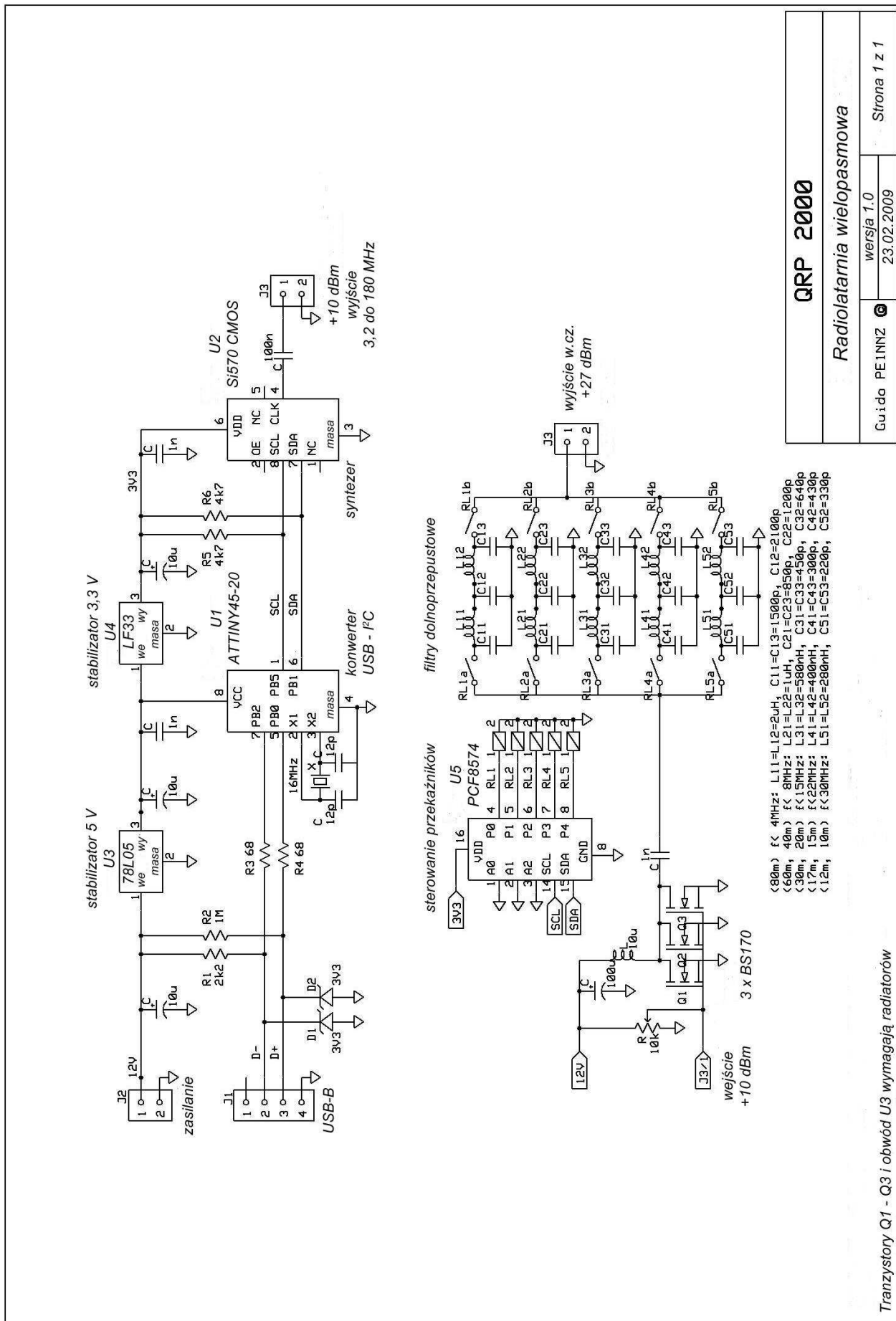Pomimo prostoty układ zapewnia wyraźną poprawę stabilności częstotliwości wyjściowej syntezer (osiąga ona swoją wartość nominalną już po kilku minutach). Może on być oczywiście stosowany do stabilizacji temperatury kwarców w dowolnych innych rozwiązaniach generatorów i nadajników.



<b>QRP 2000</b>	
Radiolarnia wielopasmowa	
wersja 1.0	Strona 1 z 1
23.02.2009	
Guido PE1NNZ	

Tranzystory Q1 - Q3 i obwód U3 wymagają radiatorów

Na schemacie 2.15 przedstawiono przykład zastosowania syntezer w nadajniku radiolatarni QRSS lub WSPR małej mocy (ok. 0,5 W). Wielopasmowa radiolatarnia z automatycznym przełączaniem wyjściowych filtrów za pomocą mikrokontrolera została opracowana przez PE1NNZ i opublikowana w internecie. Po dołączeniu do komputera PC może ona służyć do transmisji WSPR ale nadaje się też do transmisji telegrafii QRSS, dalekopisowej Hella itp. za pomocą układu mikroprocesorowego bez użycia komputera (połączenie z PC jest konieczne wówczas jedynie w przypadku zmiany częstotliwości pracy). W razie rezygnacji z automatycznego przełączania pasm lub przejścia na przełączane ręczne zbędne stają się obwód scalony U5 (PCF8574) i przekaźniki w obwodzie filtrów dolnoprzepustowych a sama liczba filtrów zależy od rzeczywiście używanych pasm. We wzmacniaczu mocy pracują trzy połączone równolegle tranzystory polowe małej mocy typu BS170, 2N7000 lub podobne. Już dla dwóch równoległych tranzystorów 2N7000 OE1KDA uzyskał w paśmie 30 m moc wyjściową ok. 700 mW. W układzie radiolatarni opracowanym przez G0UPL w stopniu mocy pracował tranzystor IRF740 dostarczając również mocy około 0,5 W. Typ tranzystora nie jest krytyczny a więc można go zastąpić przez jakikolwiek inny w przybliżeniu podobny i dostarczający zbliżonej mocy wyjściowej. Radiolatarnie QRSS pracują z tak niskimi mocami, że nie trzeba wykorzystywać tranzystorów do granic ich możliwości i łatwo jest je zastąpić przez inne nawet tylko trochę zbliżone typy.

### Nadajniki z bezpośrednią synteza cyfrową

Nadajniki z bezpośrednią synteza cyfrową (ang. *DDS*) umożliwiają łatwą generację sygnałów wielu emisji cyfrowych – zwłaszcza polegających na kluczkowaniu fazy lub częstotliwości – jak PSK31, JT65, WSPR, FSK441, JT6M, MT-Hell, Slowfeld i RTTY. Kluczkowanie lub modulacja amplitudy wymaga użycia dodatkowego modulatora, co zresztą nie jest bardzo skomplikowane. Amatorskie konstrukcje są obecnie przeważnie oparte na scalonych syntezerach z serii AD98xx i AD995x. Generowane mogą być zarówno sygnały w.cz. o częstotliwości pracy radiolatarni jak i sygnały m.cz. do wysterowania nadajników SSB.

Wadą rozwiązań tego typu jest znaczny poziom składowych pasożytniczych w sygnałach wyjściowych (zwłaszcza na wyższych częstotliwościach pracy – w stosunku do częstotliwości granicznej obwodu). Wymaga to użycia bardziej rozbudowanych filtrów dolnoprzepustowych. Teoretycznie zakres częstotliwości wyjściowych syntezer może sięgać do połowy częstotliwości zegarowej ale w praktyce nie przekracza on jej 40%.


Scalone syntezer AD985x są sterowane z generatorów wzorcowych – przeważnie – 10 MHz, które mogą być z kolei stabilizowane za pomocą dokładnych wzorców częstotliwości takich jak GPS, lokalne wzorce rubidowe, Warszawa 1(225 kHz) albo DCF-77. Odbiornik GPS może służyć także do synchronizacji czasu dla emisji tego wymagających (JT65, WSPR itp.).

Na rynku dostępny jest szereg modułów, a w internecie opisów konstrukcji syntezerów na AD9834, AD9835, AD9850 – 52, AD9854, AD9950 itp. o częstotliwościach granicznych od około 30 do ponad 100 MHz. Mogą być one łatwo sterowane przez programy pracujące na Arduino lub innych mikroprocesorach popularnych w środowisku krótkofalarskim – wystarczą nawet 16F84 czy 16F628. Układy sterująco-kluczujące mogą służyć nie tylko do transmisji stałych komunikatów ale także komunikatów zawierających dane telemetryczne.

W dalszej części skryptu przytoczono kilka przykładów rozwiązań takich nadajników dla różnych emisji wraz z prostymi programami.

## Układy pomocnicze

### Filtry dolnoprzepustowe

 

Rys. 3.1. Filtr dolnoprzepustowy 7 rzędu

Tabela 3.1. Elementy filtru dolnoprzepustowego 7 rzędu o opornościach wejściowej i wyjściowej 50 Ω dla różnych pasm amatorskich


Pasma [MHz]	F gr. [MHz]	F -3 dB [MHz]	F -30 dB [MHz]	C1,7 [pF]	C3,5 [pF]	L2,6 [μH]	L4 [μH]
0,137				2,2 n//10 n	4,7 n//10 n		
0,500				2,2 n//2,2 n	10 n		
1,8	2,16	2,76	4,0	820	2200	4,442	5,608
3,5	4,125	5,11	7,3	470	1200	2,434	3,012
5,2				680	1200		
7,0	7,36	9,04	12,9	270	680	1,380	1,698
10,1	10,37	11,62	15,8	270	560	1,090	1,257
14,0	14,40	16,41	22,5	180	390	0,773	0,904
18,068	18,93	22,89	32,3	110	270	0,548	0,668
21,0	21,55	27,62	39,9	82	220	0,444	0,561
24,98	25,24	28,94	39,8	100	220	0,438	0,515
28–30	31,66	40,52	58,5	56	150	0,303	0,382

Pasma [MHz]	L2,6 [zw.]	L4 [zw.]	Rdzeń	Przewód nr
0,137	105	105	T50-2	
0,500	64	70	T50-2	
1,8	30	34	T50-2	30
3,5	25	27	T37-2	28
5,2	23	24	T37-2	
7,0	19	21	T37-6	26
10,1	19	20	T37-6	26
14,0	16	17	T37-6	24
18,068	13	15	T37-6	24
21,0	12	14	T37-6	24
24,98	12	13	T37-6	22
28–30	10	11	T37-6	22

Oznaczenie przewodu wg normy amerykańskiej. Średnica przewodu nie jest krytyczna, uzwojenie musi się tylko zmieścić na rdzeniu. Typy rdzeni wybrane dla mocy nie przekraczających 10 W. Dla fal długich i średnich pojemności podane są w nF i uzyskiwane przez równoległe łączenie kondensatorów.

## Filtr pasmowy na pasmo 10 MHz

## Double Tuned 10 MHz Bandpass Filter "Using Series Resonators"

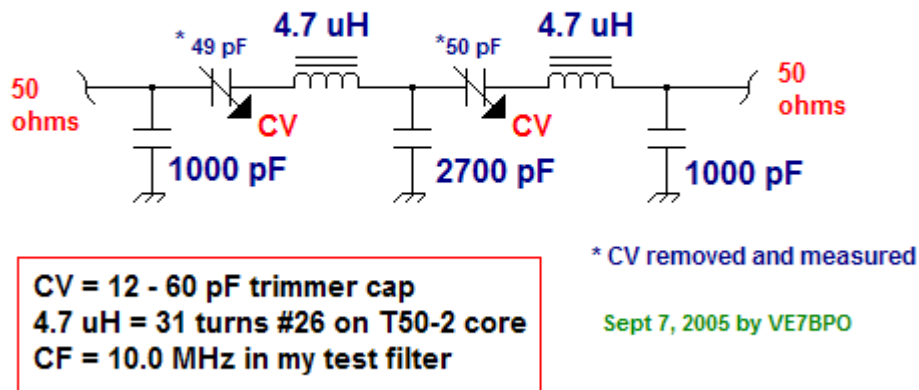


Rys.3.2.Schemat strojonego filtra pasmowego

Alternatywą dla filtrów dolnoprzepustowych na wyjściu nadajników mogą być filtry pasmowe. Na schemacie 3.2 przedstawiono przykład rozwiązania takiego filtra dla pasma 10 MHz.

Kondensatory CV są trymerami o pojemności ok. 12 – 60 pF a cewki składają się z 31 zwojów przewodu nawiniętych na rdzeniach pierścieniowych T50-2 (czerwonych).

## Stabilizacja temperatury rezonatorów

### Układ stabilizatora temperatury na LM358

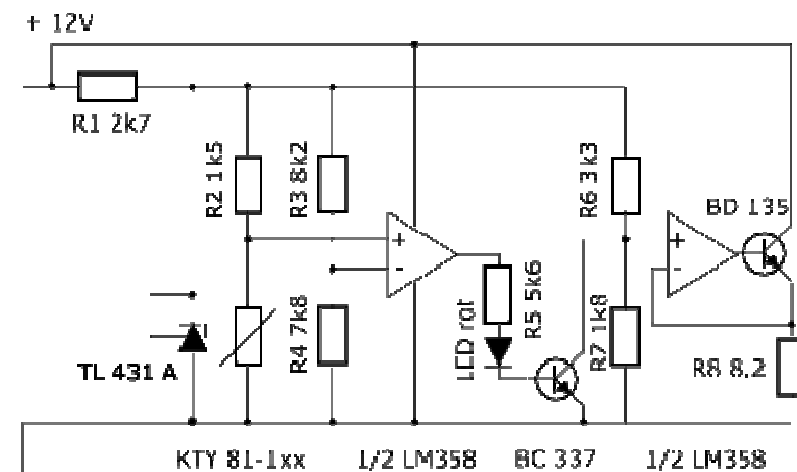

Rys. 3.3. Stabilizator temperatury ze wzmacniaczem operacyjnym LM358

Programowany stabilizator TL431 utrzymuje napięcie zasilania dzielników oporowych na poziomie 2,5 V.

Termistor typu KTY81-1xx (1 kΩ przy 25 °) – dowolnie 101, 120, 121, ...

Dla termistora KTY81-2xx należy zwiększyć opornik szeregowy R2 do 3,3 kΩ.

Dzielnik R3R4 ustala próg odniesienia dla komparatora. Elementy należy dobrać tak aby próg przełączania grzejnika leżał w okolicach 60 ° (jest to zależne od charakterystyki temperaturowej kwarcu).


W tym celu należy zmierzyć najpierw oporność termistora w tej temperaturze o dzielnik dobrać tak aby

na wejściu komparatora panowało napięcie równe w przybliżeniu napięciu na termistorze w temperaturze 60 °. Drugi wzmacniacz operacyjny wraz z tranzystorem BD135 tworzą źródło prądowe o natężeniu ustalonym przez dzielnik R6R7. Jako element grzejny służy opornik R8. Dla wartości elementów podanych na schemacie natężenie prądu płynącego przez opornik R8 jest ograniczone do około 100 mA. Dioda świecąca sygnalizuje wyłączenie grzejnika. Zamiast wzmacniacza operacyjnego LM358 można zastosować LM324 lub inny, w którym napięcie wyjściowe może schodzić do poziomu masy..
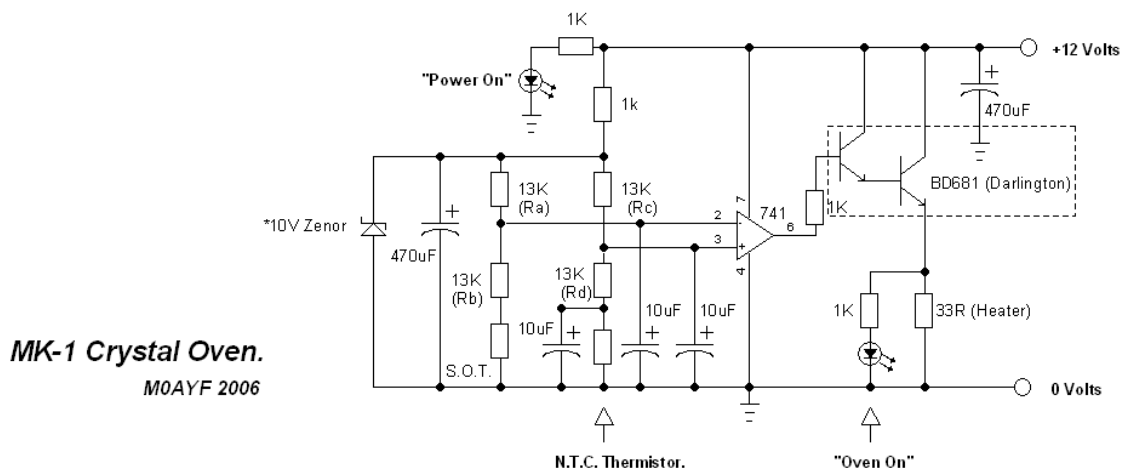
### Układ stabilizacji MK-1 autorstwa M0AYF

Do pomiaru temperatury kwarcu służy umieszczony na jego obudowie termistor . Napięcie otrzymane z dzielnika, w którego obwód jest on włączony jest porównywane w komparatorze (LM741,  $\mu$ A741) z napięciem wzorcowym pochodzącym z dzielnika Ra, Rb, SOT a napięcie wyjściowe z komparatora steruje tranzystor BD681 kluczujący prąd płynący przez opornik 33  $\Omega$ /25 W służący jako grzejnik. Jest on również umieszczony na obudowie kwarcu lub oscylatora albo w izolowanej termicznie obudowie mieszczącej generator. Włączona równolegle dioda świecąca sygnalizuje fazy grzania ale nie jest ona niezbędna. Opornik SOT jest dobierany w zależności od pożądanej temperatury kwarcu. W konstrukcji M0AYF dla temperatury 40 ° jego wartość wynosiła 452  $\Omega$ . Jego dokładna wartość zależy nie tylko od pożądanej temperatury kwarcu ale także od tolerancji oporników Ra, Rb, Rc i Rd i typu termistora. Zmniejszenie oporności SOT powoduje wzrost wartości stabilizowanej temperatury. Tranzystor Darlingtona BD681 można zastąpić przez dwa pojedyncze. Musi on być umieszczony na niewielkim radiatorze.

Wartości oporników Ra, Rb, Rc i Rd nie są krytyczne i mogą wynosić 10, 12, 13 lub 15 k $\Omega$  ale powinny być dobrane tak, aby miały identyczne wartości (wystarczy zmierzyć je zwykłym omomierzem). Dioda Zenera jest konieczna tylko jeśli układ jest zasilany napięciem niestabilizowanym.



#### NOTES:

- 1) \*10V Zener only required if the supply is un-regulated.
- 2) The S.O.T. resistor is chosen to give the desired regulated temperature. In my oven this turned out to be 452 Ohms to give a temperature of 40 degrees-C. This is only a guide and the exact value depends on other component tolerances, the values of Ra, Rb, Rc, Rd, and on the type of thermistor used. Reducing the value of S.O.T. (Select on test) will increase the regulated temperature. Increasing the value of S.O.T. will reduce the regulated temperature.
- 3) The 33 Ohm "Heater" resistor is a 25 Watt component which is bolted to the oscillator's enclosure. (See images below)
- 4) The BD681 Darlington can be replaced with two discrete components if desired. A small heatsink is required on the BD681 device (or fitted to the second device in the case of discrete components being used)
- 5) Ra, Rb, Rc and Rd can be 10K, 12K, 13K, 15K (not critical) but they MUST be closely matched to each other. e.g. Take a "bunch" of 10K resistors and match the resistance of four of them with a multimeter.

Title MK-1 Oven Circuit		
Author Des (M0AYF) QRSS Nights.		
File gs\Des\Desktop\Tincad-Stuff\Mk1-Xtal-Oven.dsn	Document	
Revision 1.1	Date 19/06/2006	Sheets 1 of 1


Rys. 3.4. Układ stabilizacji temperatury kwarcu z termistorem





## Kluczowanie częstotliwości

### Kwarcowy generator VXO

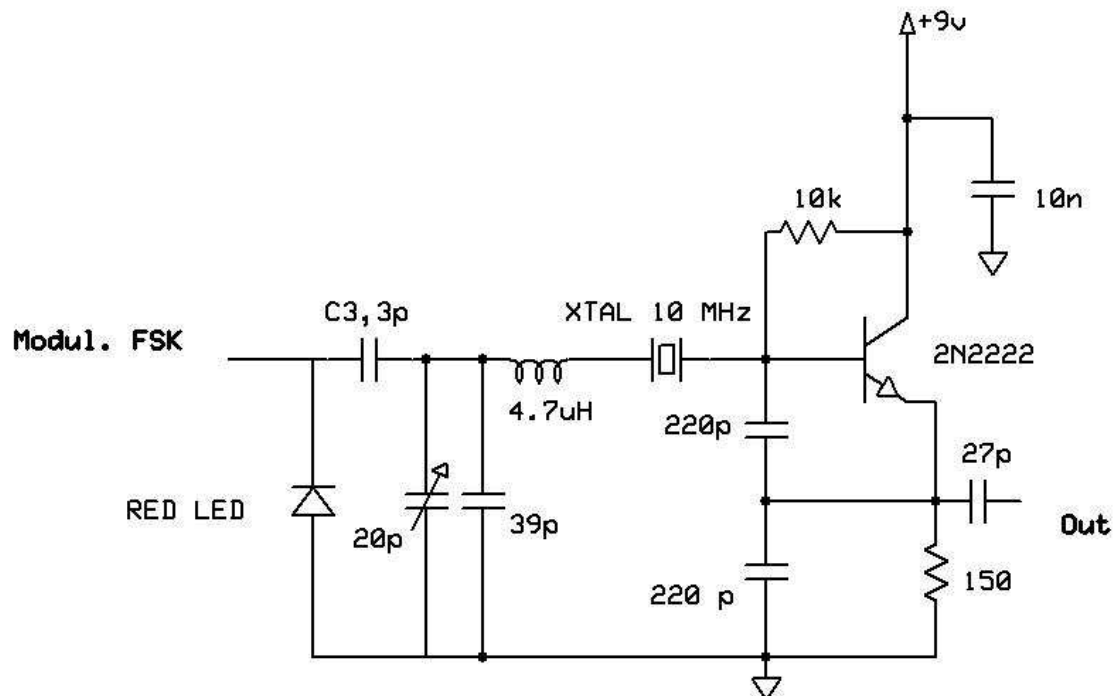


Rys. 3.6. Układ VXO kluczowanego częstotliwościowo

W układzie VXO na pasmo 30 m do modulacji lub kluczowania częstotliwości zastosowano zamiast diody pojemnościowej czerwoną diodę elektroluminescencyjną (świecącą). Jest ona słabo sprzężona z obwodem kwarcu ponieważ wymagane dewiacje są niewielkie i wynoszą przeważnie od kilku do 10 Hz. W niektórych rozwiązaniach spotykane są także diody o kolorze zielonym.


Zakres przestrajania oscylatora można rozszerzyć łącząc ze sobą równolegle dwa kwarcy o tej samej częstotliwości rezonansowej, czasami spotyka się nawet rozwiązania z trzema połączonymi tak kwarcami. W jednym z nich przy użyciu trzech kwarców o częstotliwości 10,24 MHz uzyskano pokrycie pasma 30 m. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się zmiana indukcyjności cewki włączonej w szereg z kwarcem. Dodanie równoległego kwarcu powoduje rozszerzenie zakresu przestrajania dzięki zmniejszeniu wypadkowej dobroci obwodu ale odbywa się to kosztem pewnego pogorszenia stabilności częstotliwości. Dlatego też w praktyce rzadko spotyka się pracę więcej niż dwóch kwarców równoległych a w miarę zwiększania ich liczby stabilność częstotliwości zbliża się coraz bardziej do stabilności generatora samowzbudnego i może okazać się niedostateczna jak na potrzeby transmisji wąskopasmowych np. QRSS.

Na wykresie 3.7 przedstawione są przykładowe charakterystyki zależności pojemności czerwonej diody elektroluminescencyjnej przy polaryzacji w kierunku przewodzenia (linia czerwona) i zaporowym (linia granatowa u dołu).

Drugi z wykresów (3.8) przedstawia te same zależności dla diody zielonej o średnicy 3 mm. Powodem do za-stąpienia przez niektórych konstruktorów diod waraktorowych przez elektroluminescencyjne jest łatwiejsza dostępność tych ostatnich – przynajmniej w niektórych krajach czy rejonach.

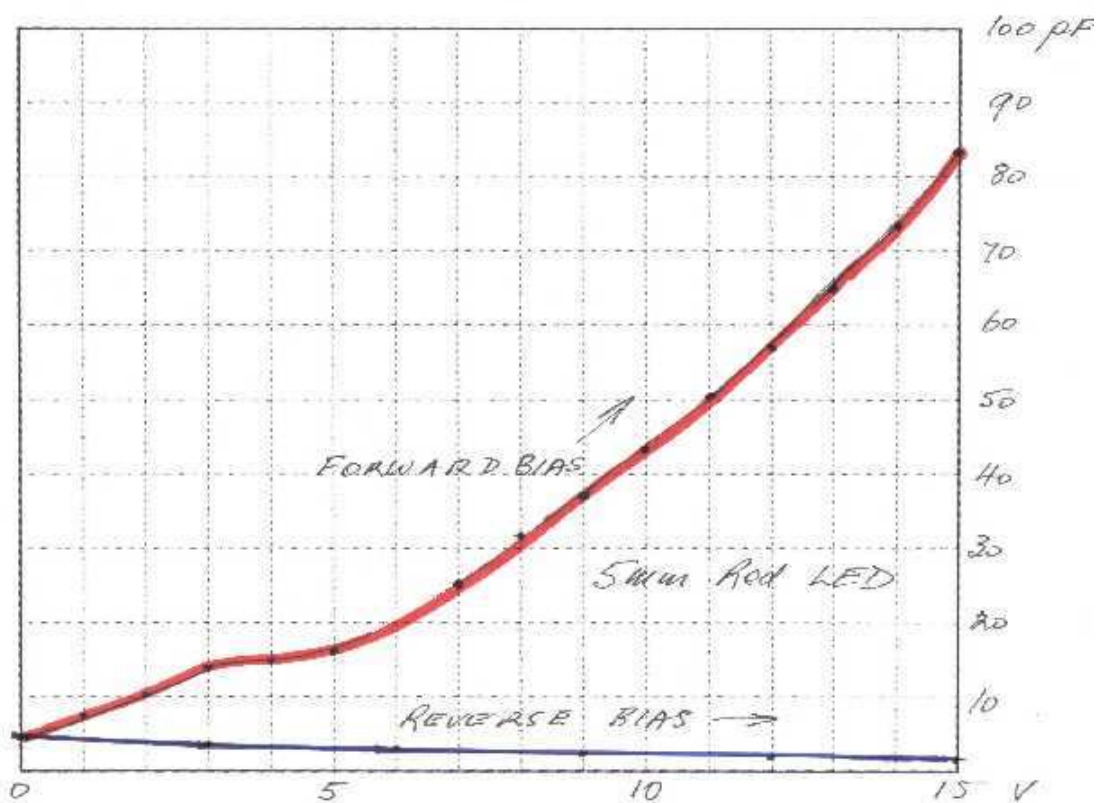


Rys. 3.7. Charakterystyki pojemnościowe diod czerwonych

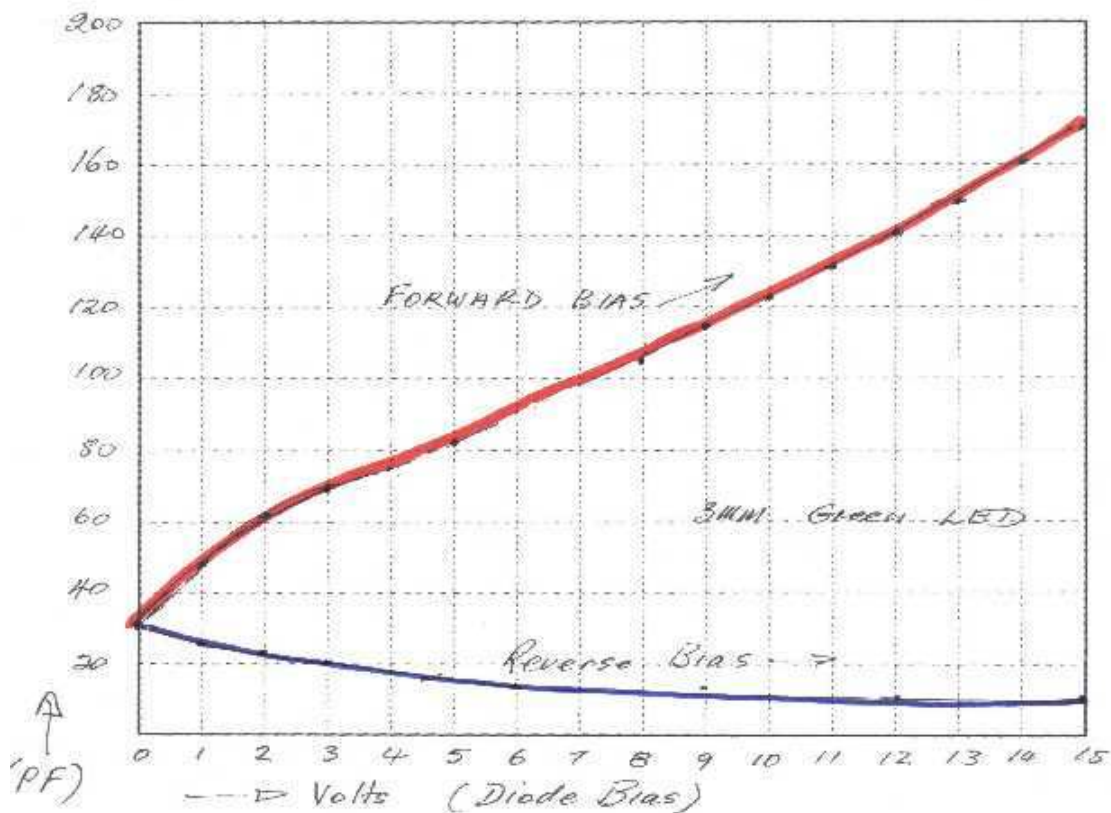

Rys. 3.8. Charakterystyki pojemnościowe diod zielonych

### Przerzutnik kluczujący falą prostokątną

Prosty układ przerzutnika astabilnego dostarczającego fali w przybliżeniu prostokątnej do kluczowania częstotliwości nadajników radiolatarni zawiera jedynie dwa tranzystory NPN dowolnego typu, np. BC107, BC547. Jest on zasilany stosunkowo niskim napięciem 2 V. O okresie (częstotliwości) sygnału wyjściowego decydują stałe czasu w obwodach baz tranzystorów (oporniki 680 kΩ i kondensatory 22 μF).

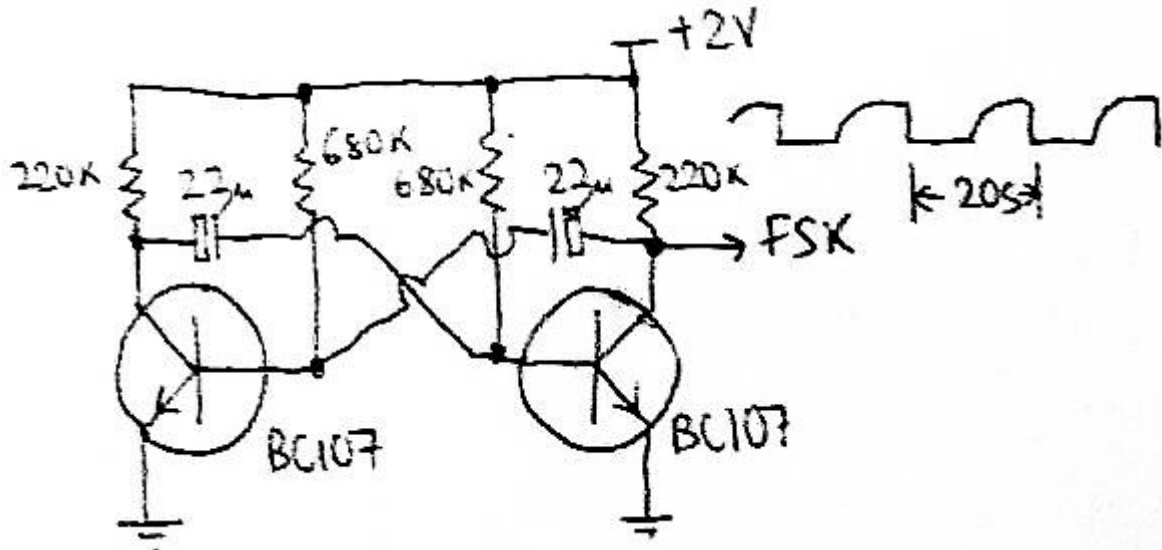


Rys. 3.9. Schemat przerzutnika

### Kluczowanie amplitudy

#### Układ kluczujący napięciem dodatnim


W wielu przedstawionych powyżej układach nadajników do kluczowania napięcia zasilania stopnia mocy stosowany był włączony w szereg tranzystor PNP o odpowiednim dopuszczalnym prądzie kolektora. Kluczowanie odbywało się tam poprzez zwarcie wejścia (obwodu bazy) do masy. Obwody RC w bazie służyły do ukształtowania zboczy sygnału telegraficznego tak, aby zapobiec stukom na początku i końcu elementu i powodowanym przez nie zakłóceniom pracy innych użytkowników pasma.

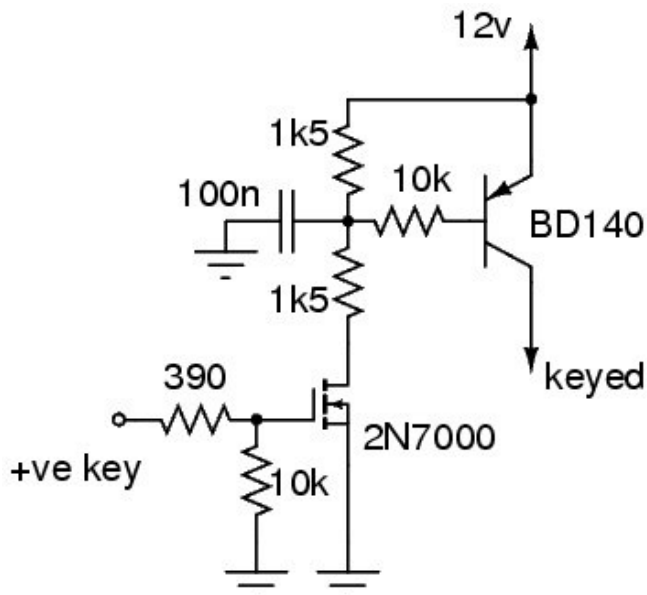

Rys. 3.10. Układ kluczowania amplitudy

Sygnał kluczujący jest podawany na bramkę tranzystora 2N7000 a wzmacniacz mocy jest podłączony do obwodu kolektora BD140.

## Wzmacniacz w klasie E na pasmo 30 m

 

Wzmacniacz klasy E charakteryzuje się większą sprawnością aniżeli wzmacniacze klasy C – łatwe do uzyskania są wartości rzędu 80–90%. Uzyskuje się ją dzięki temu, że tranzystor jest przełączany w momentach (prawie) zerowego napięcia drenu i w związku z tym w chwili przełączania płynie przez niego znikomy prąd (obciążenie tranzystora musi mieć charakter reaktancyjny). Zmniejsza to w znacznym stopniu straty mocy w momentach przełączania. Wymagają one także mniejszych mocy sterowania aniżeli wzmacniacze w klasie C. W nadajnikach małej i bardzo małej mocy nie jest to wprawdzie sprawą bardzo istotną (chyba, że chodzi o uzyskanie możliwie długiego czasu pracy przy zasilaniu bateryjnym) ale niemniej warto zapoznać się z układami tego typu. Rozwiązanie przedstawione na schemacie 3.11 dostarcza 2 W mocy wyjściowej na obciążeniu

50  $\Omega$  przyysterowaniu 25 mW i napięciu zasilania 13,8 V (1,5 W przy napięciu 12 V). Tranzystor tylko nieznacznie się nagrzewa a napięcie polaryzacji bramki też jest stosunkowo niskie.

Dławik zasilający składa się z 12 zwojów przewodu nawiniętych na rdzeniu ferrytowym FT50-43.


Dokładna wartość indukcyjności nie jest krytyczna i zasadniczo może być ona nawet mniejsza niż podano na schemacie. Zasada pracy wzmacniacza w klasie E polega na tym, że tranzystor jest włączany w momencie gdy w obwodzie rezonansowym złożonym z dławika i kondensatora obciążającego (w układzie 47 pF) panuje napięcie zerowe. Wzmacniacz powinien być obciążony niską impedancją tylko dla częstotliwości pracy dlatego też pomiędzy filtrem dolnoprzepustowym a wzmacniaczem włączony jest szeregowy obwód rezonansowy. Dla prawidłowej pracy wzmacniacza w klasie E istotny jest natomiast właściwy współczynnik wypełnienia przebiegu sterującego. W podanym przykładzie wzmacniacz musi być zasilany przebiegiem symetrycznym czyli mającym współczynnik wypełnienia 50 %.

Cewka szeregową w obwodzie wyjściowym składa się z 25 zwojów przewodu nawiniętych na rdzeniu T68-6 (żółtym) lub nawet na T50-6.

Do najważniejszych wad wzmacniaczy w klasie E należą wrażliwość na przeciążenia (zbyt niską impedancją obciążenia) i niedopasowanie anteny. W obu tych przypadkach może stosunkowo łatwo dojść do zniszczenia tranzystora. Obwody zabezpieczające muszą być bardziej rozbudowane aniżeli w przypadku wzmacniaczy w klasie C.

Skuteczną regulację mocy wyjściowej uzyskuje się jedynie przez zmianę napięcia zasilania. Natomiast regulacja poprzez zmianę polaryzacji bramki powoduje niestety obniżenie sprawności wzmacniacza.

Tranzystory o małej pojemności bramki j.np. 2N7000 ( $C_{we} = 25$  pF) lepiej nadają się do pracy w klasie C aniżeli np. IRF510 ( $C_{we} = 190$  pF) itp. ponieważ czasy przełączania są wyraźnie krótsze. Powyżej 10 MHz sprawność wzmacniaczy na tranzystorach 2N7000 jednak szybko maleje i wynosi przykładowo w paśmie 14 MHz tylko około 70 % ponieważ czasy przełączania zaczynają odgrywać coraz większą rolę w stosunku do okresu nadawanej fali. Dla tranzystorów IRF510 sprawność zaczyna maleć już powyżej 2 MHz. Dodatkowo wymagają one także wyraźnie większej mocy sterującej aniżeli 2N7000. Na wyjściu wzmacniacza należy włączyć filtr dolnoprzepustowy. Przykład rozwiązania filtra przedstawiono na schemacie 3.12. Indukcyjności 3,1  $\mu$ H uzyskano przez nawinięcie 28 zwojów przewodu na rdzeniach pierścieniowych T50-2. W filtrze zastosowano kondensatory ceramiczne.

 

Rys. 3.12. Dwusekcyjny filtr dolnoprzepustowy na pasmo 30 m


### Wzmacniacz 1 W na pasmo 20 m

Układ opracowany przez JA9MAT zawiera nowoczesny tranzystor mocy typu RD16HHF1 i dostarcza przy napięciu zasilania 13,5 V mocy 1 W w paśmie 20 m. Po zmianie wartości elementów wyjściowego filtra dolnoprzepustowego można go jednak łatwo dostosować do pracy w innych amatorskich pasmach krótkofalowych.

Dławik w obwodzie zasilania tranzystora składa się z 6 zwojów nawiniętych na rdzeniu ferrytowym FT37-43 a dławiki filtra dolnoprzepustowego są nawinięte na rdzeniach pierścieniowych T37-6 (żółtych) i mają odpowiednio po 16, 17 i 16 zwojów.

Prąd spoczynkowy tranzystora wynosi ok. 22,5 mA.

Moc wyjściową można zmniejszyć dobierając polaryzację bramki tranzystora za pomocą potencjometru montażowego 10 kΩ. Wzmacniacz został wprawdzie przewidziany przez konstruktora do współpracy z radiolatarnią na mikrokomputerze „Raspberry Pi” ale może on być oczywiście użyty i w innych układach nadajników.

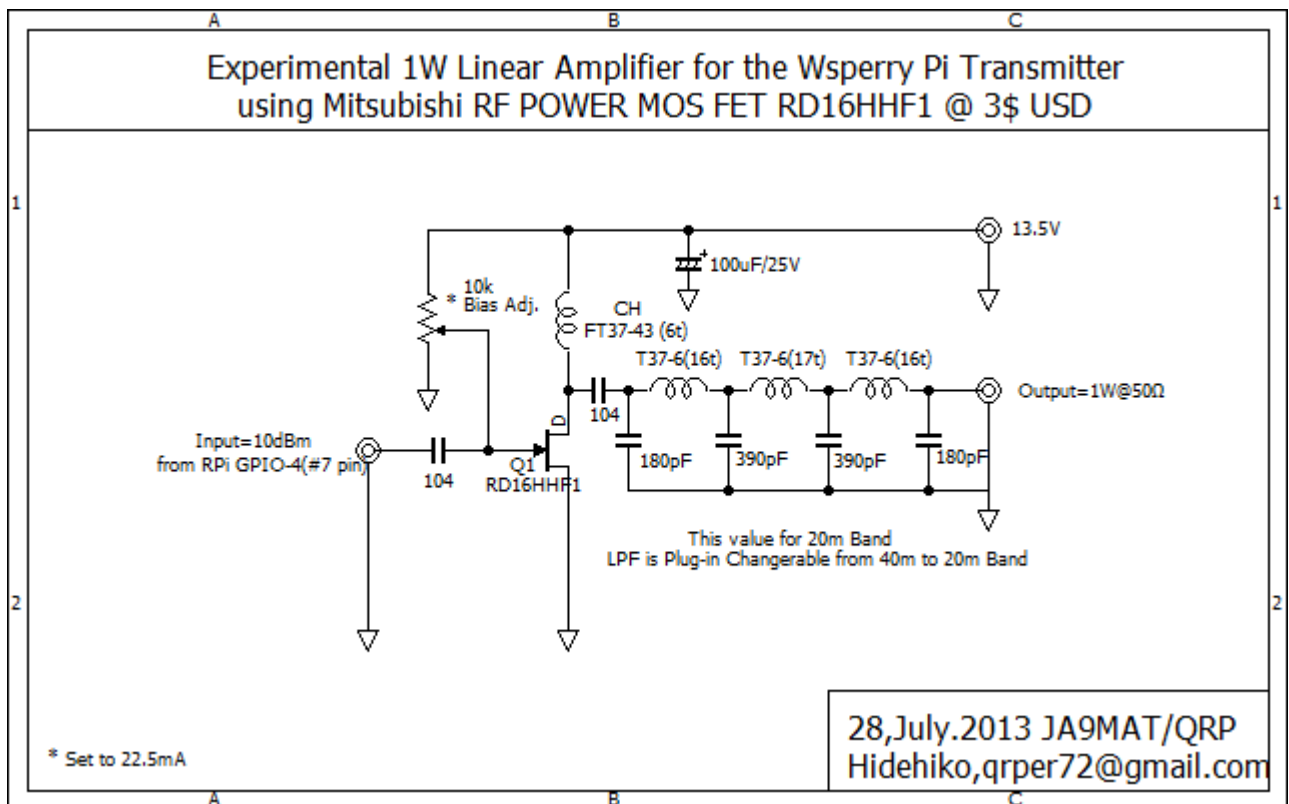

Rys. 3.13. Wzmacniacz mocy na RD16HHF1

## Sterowniki mikroprocesorowe

Rozdział 4 zawiera wybrane przykłady programów radiolatarni dla różnych emisji pracujących na niektórych najbardziej rozpowszechnionych typach mikroprocesorów jak seria PIC, AVR i moduły Arduino. Dla Arduino podano też przykłady sterowania syntezera cyfrowego (DDS) i generacji sygnału akustycznego – z jednej strony jako rozszerzenie w odniesieniu do programów radiolatarni a z drugiej jako przykład realizacji funkcji, które mogą się przydać do własnych celów. Wszystkie z przytoczonych przykładów wymagają co najmniej wprowadzenia do kodu własnego znaku wywoławczego i ewentualnych innych własnych danych jak QTH, lokator itp. Są one jednak w pierwszym rzędzie pomyślane jako materiał dydaktyczny. Bardziej doświadczeni programiści mogą je stosunkowo łatwo dostosować do innych podobnych typów mikroprocesorów. W programach wykorzystywanych lub modyfikowanych przez OE1KDA zmiany są komentowane po polsku a wśród danych znajduje się jego znak i dalsze informacje o stacji. W pozostałych programach pozostawiono znaki wywoławcze autora i komentarze w języku oryginału z zachowaniem pisowni i czasami omyłek autora. Nazwiska i ewentualne znaki wywoławcze autorów podane są w komentarzach i opisach programów a wstawienie w publikacji znaku OE1KDA w niektórych miejscach jako dane robocze nie oznacza przywłaszczenia sobie autorstwa ani współautorstwa danego programu.

Dla ułatwienia analizy przy wielu programach zamieszczono także schematy ideowe albo blokowe obrazujące sposób podłączenia mikroprocesora i wykorzystania jego wejść i wyjść. Podane w niektórych przykładach dodatkowe pliki nagłówkowe i podobne są przeważnie zawarte w odpowiednim środowisku programistycznym i dlatego zrezygnowano z ich przytaczania. Wykorzystanie programów wymaga zainstalowania środowiska programistycznego i ewentualnych dodatkowych kompilatorów. Środowiska dla mikroprocesorów PIC (MPLAB) i Arduino oraz kompilator C dla PIC są dostępne bezpłatnie w Internecie.


Wiele gotowych programów w postaci szesnastkowej – do bezpośredniego zaprogramowania mikrokomputerów – można jednak znaleźć bez trudu w internecie m.in. pod podanymi na końcu skryptu adresami lub podając ich nazwy w wyszukiwarce. Dane osobiste i podstawowe komunikaty umieszczone są często w pamięci EEPROM procesora a ich zmiany można dokonać łatwo w programatorze bez dekompilacji programu.

### Procesory PIC

#### Radiolatarnia CW, QRSS i Hella na procesorze 12F629

W przedstawionym na rys. 4.1 układzie procesor ATtiny13 został zastąpiony przez 12F629. Od układu radiolatarni Hansa Summersa G0UPL omawianej poprzednio różni się on tylko procesorem i sposobem jego podłączenia (część narysowana na czerwono). Cała reszta układu jest identyczna i nie wymaga ponownego omówienia.

Program radiolatarni nadającej kolejno komunikaty telegrafią zwykłą (CW, 20 sł./min.), telegrafią wolną (QRSS6) i w systemie Hella opracowany przez IW1QLH ([www.iw1qlh.net](http://www.iw1qlh.net)) pracuje na popularnym mikroprocesorze PIC 12F629. Przed jego skompilowaniem należy do kodu wprowadzić własny znak. Transmisja w systemie Hella (Slowfeld) wymaga użycia przetwornika cyfrowo-analogowego. W tym układzie jest to przetwornik drabinkowy typu R-2R złożony z oprników podłączonych do nóżek 5, 6 i 7 mikroprocesora. Nóżka 2 jest wyjściem sygnału kluczującego amplitudę za pośrednictwem tranzystora NPN 2N3904. Można go łatwo zastąpić przez tranzystor europejski dowolnego typu np. BC107.

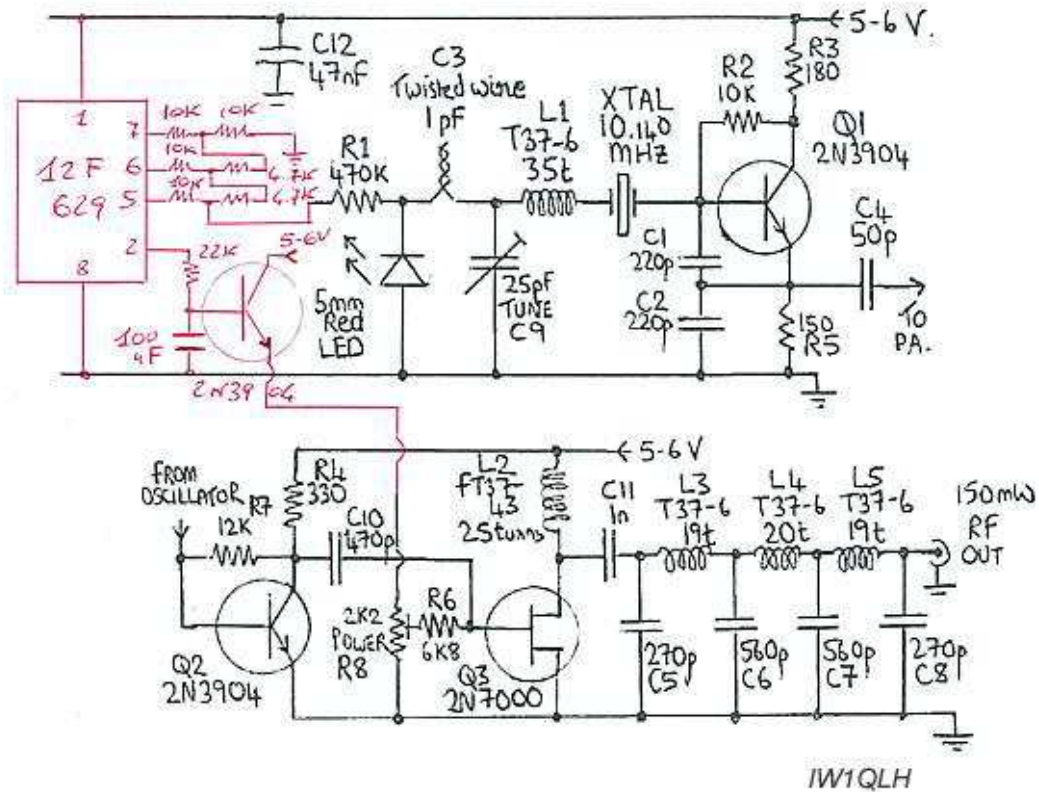

Rys. 4.1. Radiolatarnia IW1QLH

```
#include <pic.h>
#include "delay.c"
```

```
__CONFIG(0x3FFF & BOREN & MCLRDIS & PWRTDIS & WDTEEN & INTIO & WDTEEN);
```

```
// REVISIONE 3 - WATCHDOG
```

```
// REVISIONE 2 - CW STANDARD (dot=150mS) + CW LENTO (dot=6S) + HELL
```

```
#define CW 0
```

```
#define QRSS 2
```

```
#define HELL 1
```

```
eeprom char callsign[32] = {
    'I', 'W', '1', 'Q', 'L', 'H', '/', 'B', 0xFF};
```

```
eeprom char hell[64] =
```

```
{
    0,127,127,0,3,28,96,24,96,
    28,3,0,2,127,0,62,65,
    65,81,97,190,0,0,127,64,
    64,64,0,127,8,8,8,8,
    127,0,64,32,16,8,
    4,2,0,127,73,73,73,73,
    54,
    0xFF
};
```

```
const char cwtable[128] = {
```

```
' ', 0, 0xFF,
    'I', 0b10100000, 0xFF,
    'W', 0b10111011, 0b10000000, 0xFF,
```



```

    '1', 0b10111011, 0b10111011, 0b10000000, 0xFF,
    '3', 0b10101011, 0b10111000, 0xFF,
    '4', 0b10101010, 0b11100000, 0xFF,
    'Q', 0b11101110, 0b10111000, 0xFF,
    'L', 0b10111010, 0b10000000, 0xFF,
    'H', 0b10101010, 0xFF,
    '/', 0b11101010, 0b11101000, 0xFF,
    'B', 0b11101010, 0b10000000, 0xFF,
    'R', 0b10111010, 0xFF,
    'P', 0b10111011, 0b10100000, 0xFF,
    'J', 0b10111011, 0b10111000, 0xFF,
    'N', 0b11101000, 0xFF,
    'A', 0b10111000, 0xFF,
    'V', 0b10101011, 0b10000000, 0xFF,
    0xFF, 0xFF
};

```

```

char c, b;
char i, icw;
unsigned char mode, dac;
unsigned int count;

```

```

void txOff(void)
{
    GPIO = 0;
}

```

```
#define TXON 0b00100000
```

```

void txOn(void)
{
    GPIO5 = 1;
}

```

```

void cwOff(void)
{
    switch (mode)
    {
        case CW:
            txOff();
            break;
        case QRSS:
            GPIO = 0b00000000 | TXON;
            txOn();
            break;
    }
}

```

```

void cwOn(void)
{
    switch (mode)
    {
        case CW:
            txOn();
            break;
        case QRSS:
            GPIO = 0b00000100 | TXON;
            txOn();
            break;
    }
}

```

```

void DelayDot(void)
{
    unsigned char n;
    switch (mode)
    {

```

```

        case CW:
        case HELL:
            n = 0;
            break;
        case QRSS:
            n = 39;
            break;
    }
    do
    {
        DelayMs(150);
        CLRWDT();
    }
    while (n--);
}

void incDac(void)
{
    dac++;
    icw = icw >> 1;
    if (dac > 7)
    {
        dac = 0;
        icw = 0b10000000;
    }
}

void main(void)
{
    CLRWDT();
    //OPTION = 0b11111111; // (default - prescaler 1:128)

    INTCON = 0;
    CMCON = 0b00000111; // Comparator OFF
    //ANSEL = 0b00000000;
    TRISIO = 0b00011000;
    GPIO = 0;

    mode = CW;
    goto main_loop;

next_mode:
    mode++;
    txOff();
    SLEEP();
    SLEEP();

main_loop:
    // LOOP DIFFERENTI MODI DI TRASMISSIONE
    while(1)
    {
        switch (mode)
        {
            case CW:
                txOff();
                i = (char)callsign;
                break;
            case QRSS:
                txOn();
                i = (char)callsign;
                break;
            case HELL:
                txOn();
                i = (char)hell;
                break;
            default:
                txOff();
        }
    }
}

```

```

        mode = 0;
        count = 130;
        do {
            SLEEP();
        } while (count--);
        goto main_loop;
    }

// LOOP TRASMISSIONE CARATTERI
while(1)
{
    switch (mode)
    {
        case CW:
        case QRSS:

            // SPAZIO TRA DUE CARATTERI
            cwOff();
            DelayDot();
            DelayDot();
            DelayDot();

            c = callsign[i];
            if (c == 0xFF)
                goto next_mode;
            if (c == 0)
            {
                for(b = 0; b < 8; b++)
                    DelayDot();
                i++;
                continue;
            }
            icw = 0;
            while (cwtable[icw] != c)
            {
                do
                {
                    icw++;
                    while(cwtable[icw] != 0xFF);
                    icw++;
                }

                icw++;
                while (1)
                {
                    c = cwtable[icw];
                    b = (cwtable[icw + 1] == 0xFF) ? ((c == 0) ? 0b11100000 : c) : 0xFF;
                    if (c == 0xFF)
                        break;
                    while (b != 0)
                    {
                        if ((c & 0b10000000) != 0)
                            cwOn();
                        else
                            cwOff();
                        c = c << 1;
                        b = b << 1;
                        DelayDot();
                    }
                    icw++;
                }
                i++;
                break;
            }


        case HELL:
            c = callsign[i];
            if (c == 0xFF)
                goto next_mode;
    }
}

```

```
if (c == 0)
{
    txOff();
    for(b = 0; b < 8; b++)
        DelayDot();
    i++;
    continue;
}

dac = 0;
icw = 0b10000000;
for(b = 0; b < 8; b++)
{
    while ((c & icw) == 0)
        incDac();
    GPIO = dac | TXON;
    DelayDot();
    incDac();
}
i++;
break;
}
}
}
```

**Radiolatarnia telegraficzna OM1AVK na procesorze 16F628A**

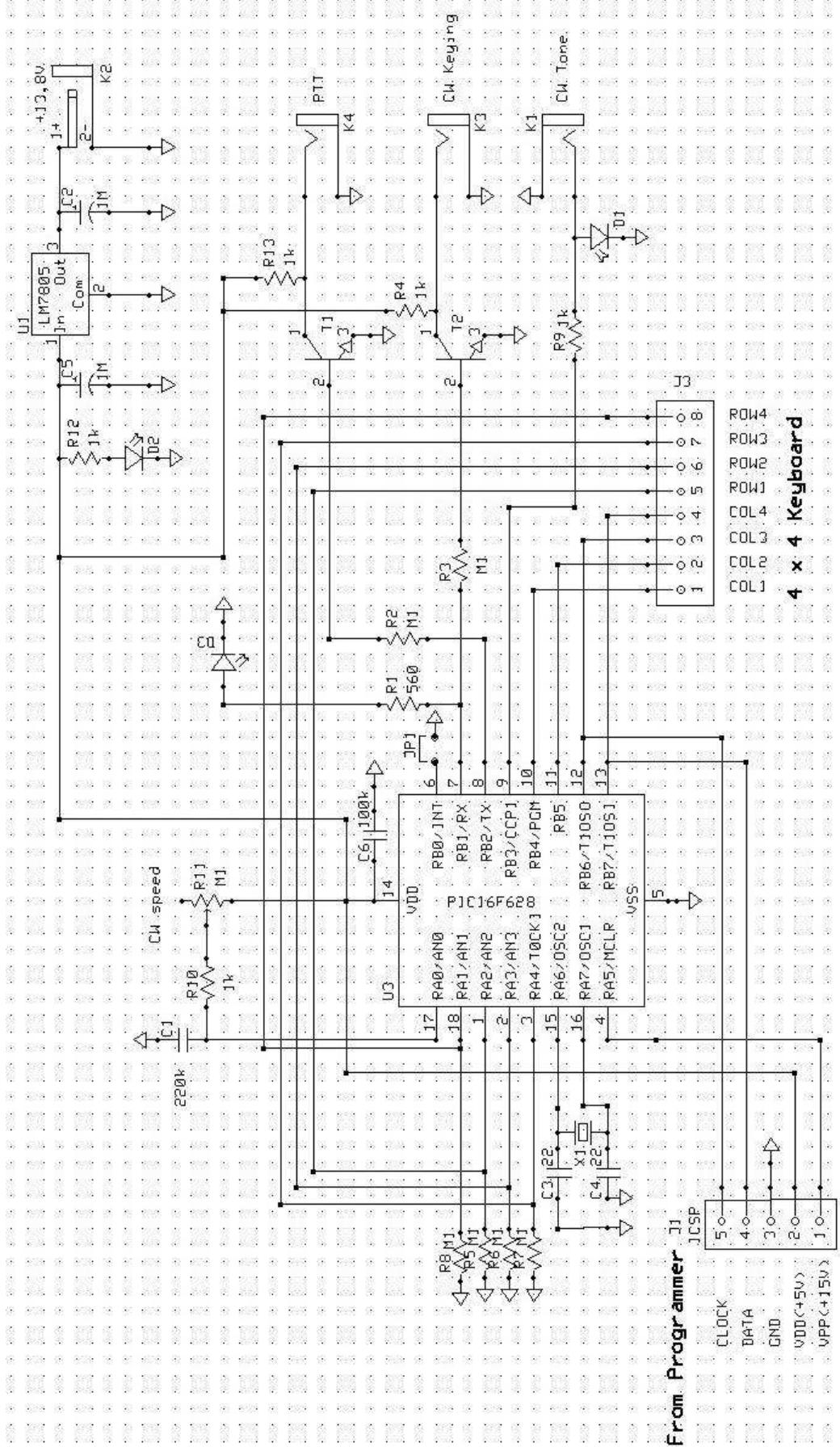

Rys. 4.2

```

;*****
;*          OMLAVK - CW MEMORY KEYER          *
;*****
;*          AVKEY : FIX MEMORY KEYER with PIC16F628A          *
;*****
;*          Freeware for radio amateur usage          *
;*          STATUS : DEVELOPMENT FOR FINAL SOLUTION ON THE BOARD          *
;*****
;*          OMLAVK / avk@kanich.net          *
;*          special thanks to : DL4YHF          *
;*****
#include <pl6F628.inc>
    errorlevel -302

    __CONFIG          _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON &
_WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _XT_OSC
;=====
;          Variable Definition
;=====
;PORTA bit assignment
SW4          EQU          H'02'          ;SW1 is triggering RA2
SW3          EQU          H'03'          ;SW2 is triggering RA3
SW2          EQU          H'04'          ;SW3 is triggering RA4
SW1          EQU          H'01'          ;SW4 is triggering RA1
;General registers
    cblock          0x20
        TIMER1          ;Used in delay routine
        TIMER2          ; " " "
        PATTERN          ;Pattern data for effect's
        TIMER_DOT          ;Basic timer for dot length
        KY_char          ;Register for image of CW character
        KY_count          ;Counter for dashes+dots in a character
        CW_decode          ;(ASCII->internal CW code) temp
        POTI          ;poti reading counter
        POTI2          ;poti data = 3 * POTI
        TIMER_RX          ;Timer for RX wait in repeat loop
    endc
#define IOP_POTI1          PORTA, 0 ; only if poti is POLLED (NO IRQ!!)
CWCHR          macro          char,pause
    MOVLW          char
    CALL          KYT_DEC
    if pause==0
        CALL          DASH_SP
    else
        CALL          WORD_SP
    endif
endm
;=====
;          Program Definition
;=====
        ORG          0          ;Reset vector address
        GOTO          RESET          ;goto RESET routine when boot.
; Storage format of "spaces", "control characters" and "transmittable CW
letters"
; -----
; The most significant bits define the code type.
; Bit7: 1 = "this is SPACE (=pause) or CONTROL character", in this case:
; Bit6,Bit5 = control character type:
; 0x = SPACE (=pause, bits5..0 contain the length in DOTS (max.63)
; 10 = extra long "dash", bits4..0 contain the length in DOTS
(max.31)

```

```

;      11 = future reserve,      bits4..0 contain 31 possible codes
;      Bit7: 0 = "this is a transmittable character (not SPACE or CONTROL)".
;      Bits6..0 contain a maximum of 6 dashes or dots,
;      with leading 1="Startbit" before the "dash/dot-matrix",
;      dash/dot-matrix is in Bit0..max.Bit5:
;      0=dot 1=dash
;      Bit0 always contains the LAST TRANSMITTED dash/dot.
; See definitions below for some examples how CW letters are stored in
memory.
#define CW_0      b'00111111' ; "0"
#define CW_1      b'00101111' ; "1"
#define CW_2      b'00100111' ; "2"
#define CW_3      b'00100011' ; "3"
#define CW_4      b'00100001' ; "4"
#define CW_5      b'00100000' ; "5"
#define CW_6      b'00110000' ; "6"
#define CW_7      b'00111000' ; "7"
#define CW_8      b'00111100' ; "8"
#define CW_9      b'00111110' ; "9"
#define CW_A      b'00000101' ; 'A'
#define CW_B      b'00011000' ; 'B'
#define CW_C      b'00011010' ; 'C'
#define CW_D      b'00001100' ; 'D'
#define CW_E      b'00000010' ; 'E'
#define CW_F      b'00010010' ; 'F'
#define CW_G      b'00001110' ; 'G'
#define CW_H      b'00010000' ; 'H'
#define CW_I      b'00000100' ; 'I'
#define CW_J      b'00010111' ; 'J'
#define CW_K      b'00001101' ; 'K'
#define CW_L      b'00010100' ; 'L'
#define CW_M      b'00000111' ; 'M'
#define CW_N      b'00000110' ; 'N'
#define CW_O      b'00001111' ; 'O'
#define CW_P      b'00010110' ; 'P'
#define CW_Q      b'00011101' ; 'Q'
#define CW_R      b'00001010' ; 'R'
#define CW_S      b'00001000' ; 'S'
#define CW_T      b'00000011' ; 'T'
#define CW_U      b'00001001' ; 'U'
#define CW_V      b'00010001' ; 'V'
#define CW_W      b'00001011' ; 'W'
#define CW_X      b'00011001' ; 'X'
#define CW_Y      b'00011011' ; 'Y'
#define CW_Z      b'00011100' ; 'Z'

#define CW_SEPAR b'00110001' ; '=' (-...-) this is the "official"
separator
#define CW_SEPA2 b'01100001' ; '-' (-....-) but this is also frequently
used
#define CW_POINT b'01010101' ; '.' (-.-.-)
#define CW_SLASH b'00110010' ; '/' (-.-.-)
#define CW_?      b'01001100' ; '?' (..--..)
#define CW_AR      b'00101010' ; '+[AR]' (.-.-)
#define CW_SK      b'01000101' ; '*[SK]' (...-.-)
#define CW_KA      b'00110101' ; '$[KA]' (-.-.-)
#define CW_KN      b'00110110' ; '#[KN]' (-.-.-)
#define CW_EOM     b'01011111' ; 'EOM' (-----) used for "partitions" of msg
#define CW_NNN     b'01101010' ; 'NNN' (-.-.-) replaced by serial number
#define CW_ANN     b'01011010' ; 'ANN' (-.-.-) advance to next number
#define CW_SPACE   b'10000000' ; ' ' (pause length in "dots" will be added)
;*****

```

```

;* Main delay routine
;*****
DELAY_ROUTINE    MOVLW    D'3'          ;54 Generate approx 10mS delay at 4Mhz CLK
                 MOVWF    TIMER2
DEL_LOOP1        MOVLW    D'160'       ;60
                 MOVWF    TIMER1
DEL_LOOP2        DECFSZ   TIMER1,F
                 GOTO     DEL_LOOP2
                 DECFSZ   TIMER2,F
                 GOTO     DEL_LOOP1
                 RETLW    0
;
;*****
;* RX delay routine (repeat function)
;* with exit to MENU when ESC pressed
;*****
DELAY_RX         MOVLW    D'3'          ;54 Generate approx 10mS delay at 4Mhz CLK
                 MOVWF    TIMER2
DEL_RX1          MOVLW    D'160'       ;60
                 MOVWF    TIMER1
DEL_RX2          BSF     PORTB,7        ;Activate (RB7)
                 BCF     OPTION_REG, NOT_RBPU
                 BTFSC   PORTA,SW2     ;Check ESC
                 GOTO    MENU
                 DECFSZ  TIMER1,F
                 GOTO    DEL_RX2
                 DECFSZ  TIMER2,F
                 GOTO    DEL_RX1
                 RETLW    0
;
;*****
;* CW character processing
;*****
KYT_DEC          BSF     PORTB,2
                 MOVWF   KY_char
                 MOVLW   6              ; load number of dots+dashes
                 MOVWF   KY_count      ; ..into "element counter"
                 BTFSC   KY_char,6     ; is it 6-element-char ?
                 GOTO    kyt_play6     ; else..
                 DECF    KY_count,F
                 BTFSC   KY_char,5     ; is it 5-element-char ?
                 GOTO    kyt_play5     ; else..
                 DECF    KY_count,F
                 BTFSC   KY_char,4     ; is it 4-element-char ?
                 GOTO    kyt_play4     ; else..
                 DECF    KY_count,F
                 BTFSC   KY_char,3     ; is it 3-element-char ?
                 GOTO    kyt_play3     ; else..
                 DECF    KY_count,F
                 BTFSC   KY_char,2     ; is it 2-element-char ?
                 GOTO    kyt_play2     ; else must be 1-element-char
                 DECF    KY_count,F    ; is it 1-element-char
                 RLF     KY_char,F
kyt_play2        RLF     KY_char,F
kyt_play3        RLF     KY_char,F
kyt_play4        RLF     KY_char,F
kyt_play5        RLF     KY_char,F
kyt_play6        BTFSC   KY_char,5
                 GOTO    KYT_DASH
                 BSF     PORTB,1
                 CALL    DOT
                 GOTO    KYT_NEXT

```



```

KYT_DASH      BSF      PORTB,1
              CALL     DASH
KYT_NEXT      BCF      PORTB,1
              DECFSZ   KY_count,F
              GOTO     kyt_playb
              RETLW    0
kyt_playb     CALL     DOT_SP
              RLF      KY_char,F
              GOTO     kyt_play6
;
;*****
;**  RESET :  main boot routine  **
;*****
RESET         MOVLW    B'00000111'      ;Disable Comparator module's
              MOVWF   CMCON
              ;
              BSF     STATUS,RP0        ;Switch to register bank 1
                                              ;Disable pull-ups
                                              ;INT on rising edge
                                              ;TMR0 to CLKOUT
                                              ;TMR0 Incr low2high trans.
                                              ;Prescaler assign to Timer0
                                              ;Prescaler rate is 1:256
              MOVLW   B'11010111'      ;Set PIC options (See datasheet).
              MOVWF   OPTION_REG       ;Write the OPTION register.
              ;
              CLRF    INTCON           ;Disable interrupts
              MOVLW   B'00000000'
              MOVWF   TRISB            ;RB7...RB0 are outputs.
              MOVLW   B'11111110'      ;RA(1-4) ports are inputs,RA(0) are
outputs
              MOVWF   TRISA
              BCF     STATUS,RP0
              MOVLW   D'30'
              MOVWF   POTI
              MOVLW   D'90'
              MOVWF   POTI2
              GOTO    MENU
;*****
; 4 x 4 keypad read & switch
;1      CQ CQ TEST DE OM1AVK OM1AVK BK
;2      ?QRZ OM1AVK BK
;3      CFM 73 TU K
;4      DE OM1AVK OM1AVK BK
;5      DE OM1AVK OM1AVK OM1AVK BK
;6      DE OM1AVK OM1AVK OM1AVK OM1AVK BK
;7      ?AGN AGN K
;8      NR? NR? BK
;9      LOC? LOC? BK
;0      OM1AVK
;A      WKD B4 TNX
;B      73 TU K
;C      ? RPT ALL BK
;D      JN880D
;*      ESC (stop)
;#      (start)
;*****
MENU        CLRF     PORTB
              CALL    SETPOTI
              MOVLW   B'00010000'      ;Activate (RB4)
              MOVWF   PORTB
              BCF     OPTION_REG, NOT_RBPU

```

```

    BTFSC    PORTA, SW1
    GOTO     MA
    BTFSC    PORTA, SW2
    GOTO     M1
    BTFSC    PORTA, SW3
    GOTO     M2
    BTFSC    PORTA, SW4
    GOTO     M3
    MOVLW    B'00100000'    ;Activate (RB5)
    MOVWF    PORTB
    BCF      OPTION_REG, NOT_RBPU
    BTFSC    PORTA, SW1
    GOTO     MB
    BTFSC    PORTA, SW2
    GOTO     M4
    BTFSC    PORTA, SW3
    GOTO     M5
    BTFSC    PORTA, SW4
    GOTO     M6
    MOVLW    B'01000000'    ;Activate (RB6)
    MOVWF    PORTB
    BCF      OPTION_REG, NOT_RBPU
    BTFSC    PORTA, SW1
    GOTO     MC
    BTFSC    PORTA, SW2
    GOTO     M7
    BTFSC    PORTA, SW3
    GOTO     M8
    BTFSC    PORTA, SW4
    GOTO     M9
    MOVLW    B'10000000'    ;Activate (RB7)
    MOVWF    PORTB
    BCF      OPTION_REG, NOT_RBPU
    BTFSC    PORTA, SW1
    GOTO     MD
    BTFSC    PORTA, SW2
    GOTO     ESC
    BTFSC    PORTA, SW3
    GOTO     M0
    BTFSC    PORTA, SW4
    GOTO     NUM
    GOTO     MENU
;
ReadPoti    BCF      INTCON, GIE        ;01 disable IRQs while we are in
register bank 1
; (and to prevent bad poti readings !)
    CLRF    POTI
    CLRF    POTI2
    BCF     IOP_POTI1 ;02 clear Poti pin output latch to
discharge
    BSF     STATUS, RP0    ;! ;03 set RP0 for TRIS access (!)
    BCF     IOP_POTI1     ;! ;04 define PortB.0 as output ->
begin discharge
; (typical discharge of 220nF from 2V to 0V takes about
100usec)
    NOP                    ;! ;05 ensure capacitor gets
completely discharged !
    BSF     IOP_POTI1     ;! ;06 define PortB.0(!) as input ->
start e-function
    BCF     STATUS, RP0    ;! ;07 clear RP0 for "normal" access
; after a certain time the state of the poti input
; will toggle from '0' (which it should be now) to '1'.

```

```

LoopPoti      BTFSC   IOP_POTI1      ;08 check if already charged
              RETURN
              INCF   POTI
              BTFSC  STATUS,Z
              RETURN
              GOTO   LoopPoti
              ;
SETPOTI       CALL   ReadPoti
;
              RRF    POTI
              MOVF   POTI,W
              ANDLW  H'F0'
              MOVWF  POTI
              SWAPF  POTI
              MOVLW  D'14'
              ADDWF  POTI
;
              MOVF   POTI,W
;
              CALL   KYT_DEC
              MOVF   POTI,W
              MOVWF  POTI2
              ADDWF  POTI2
              ADDWF  POTI2
              RETURN
;*****
;* Wait routine for memory #1 repeat call      *
;*****
RX_WAIT       BCF    PORTB,2      ;Stop PTT -> OFF
              MOVLW  D'200'
              MOVWF  TIMER_RX
RX_LOOP       CALL   DELAY_RX
              CALL   DELAY_RX
              DECFSZ TIMER_RX,F
              GOTO   RX_LOOP
              RETURN
;*****
;* Message generation                          *
;*****
M1            CALL   CQTEST      ;CQ CQ TEST DE OM1AVK OM1AVK BK
              CALL   OM1AVK
              CALL   OM1AVK
              CALL   BK
              CALL   RX_WAIT
              GOTO   M1
              ;
M2            CALL   CQTEST      ;CQ CQ TEST DE OM1AVK OM1AVK OM1AVK BK
              CALL   OM1AVK
              CALL   OM1AVK
              CALL   OM1AVK
              CALL   BK
              GOTO   MENU
              ;
M3            CWCHR  CW_?,0      ;?QRZ OM1AVK BK
              CWCHR  CW_Q,0
              CWCHR  CW_R,0
              CWCHR  CW_Z,1
              CALL   OM1AVK
              CALL   BK
              GOTO   MENU
              ;
M4            CALL   DE1         ;DE OM1AVK OM1AVK BK
              CALL   OM1AVK
              CALL   OM1AVK
              CALL   BK

```

```

M5      GOTO    MENU
        CALL    DE1          ;DE OM1AVK OM1AVK OM1AVK BK
        CALL    OM1AVK
        CALL    OM1AVK
        CALL    OM1AVK
        CALL    BK
M6      GOTO    MENU
        CALL    DE1          ;DE OM1AVK OM1AVK OM1AVK OM1AVK BK
        CALL    OM1AVK
        CALL    OM1AVK
        CALL    OM1AVK
        CALL    OM1AVK
        CALL    BK
M7      GOTO    MENU
        MOVLW   CW_?        ;?AGN AGN K
        CALL    KYT_DEC
        CALL    DASH_SP
        CALL    AGN
        CALL    AGN
        MOVLW   CW_K
        CALL    KYT_DEC
M8      GOTO    MENU
        CALL    NR          ;NR? NR? BK
        CALL    NR
        CALL    BK
M9      GOTO    MENU
        CALL    LOC        ;LOC? LOC? BK
        CALL    LOC
        CALL    BK
M0      GOTO    MENU
        NOP
ESC     GOTO    MENU
        GOTO    MENU
        GOTO    MENU
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NUM     BSF     PORTB,2      ;Switch PTT ON without CW keying
NUM1    BSF     PORTB,7      ;Activate (RB7)
        BCF     OPTION_REG, NOT_RBPU
        BTFSC   PORTA,SW4
        GOTO    MENU
        GOTO    NUM1
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MA      CALL    ReadPoti
        RLF     POTI
        MOVF    POTI,W
        ANDLW   H'F0'
        MOVWF   POTI
        SWAPF   POTI
        INCF    POTI
        MOVLW   D'13'
        ADDWF   POTI
        MOVF    POTI,W
        CALL    KYT_DEC
        MOVF    POTI,W
        MOVWF   POTI2
        ADDWF   POTI2
        ADDWF   POTI2
        GOTO    MENU
MB      NOP
        GOTO    MENU
MC      NOP
        GOTO    MENU

```

```

MD          NOP
           GOTO  MENU
OM1AVK     MOVLW  CW_O
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_M
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_1
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_A
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_V
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_K
           CALL  KYT_DEC
           CALL  WORD_SP
           RETURN
           ;
CQTEST     MOVLW  CW_C           ;CQ CQ TEST DE
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_Q
           CALL  KYT_DEC
           CALL  WORD_SP
           MOVLW  CW_C
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_Q
           CALL  KYT_DEC
           CALL  WORD_SP
           ;
           MOVLW  CW_T
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_E
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_S
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_T
           CALL  KYT_DEC
           CALL  WORD_SP
           ;
           CALL  DE1
           RETURN
           ;
DE1        MOVLW  CW_D
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DASH_SP
           MOVLW  CW_E
           CALL  KYT_DEC
           CALL  WORD_SP
           RETURN
           ;
BK         MOVLW  CW_B
           CALL  KYT_DEC
           CALL  DOT_SP

```

```

        MOVLW    CW_K
        CALL     KYT_DEC
        RETURN
    ;
AGN    MOVLW    CW_A
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_G
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_N
        CALL     KYT_DEC
        CALL     WORD_SP
        RETURN
    ;
NR     MOVLW    CW_N
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_R
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_?
        CALL     KYT_DEC
        CALL     WORD_SP
        RETURN
    ;
LOC    MOVLW    CW_L
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_O
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_C
        CALL     KYT_DEC
        CALL     DASH_SP
        MOVLW    CW_?
        CALL     KYT_DEC
        CALL     WORD_SP
        RETURN
    ;
DOT    MOVF     POT1,W           ;D'30'
        ;MOVLW  D'30'
        MOVWF   TIMER_DOT
D_LOOP BSF     PORTB,0           ;Activate LD1 (RB0)
        CALL    DELAY_ROUTINE
        BCF     PORTB,0       ;DeActivate LD1 (RB0)
        CALL    DELAY_ROUTINE
        DECFSZ  TIMER_DOT,F
        GOTO    D_LOOP
        RETLW   0
    ;
DOT_SP MOVF     POT1,W           ;D'30'
        ;MOVLW  D'30'
        MOVWF   TIMER_DOT
S_LOOP NOP
        CALL    DELAY_ROUTINE
        NOP
        CALL    DELAY_ROUTINE
        DECFSZ  TIMER_DOT,F
        GOTO    S_LOOP
        RETLW   0
    ;

```

```


DASH          MOVF    POTI2,W                ;D'90'
              ;MOVLW  D'90'
              MOVWF  TIMER_DOT
D_LOOP2       BSF     PORTB,0            ;Activate LD1 (RB0)
              CALL   DELAY_ROUTINE
              BCF     PORTB,0            ;DeActivate LD1 (RB0)
              CALL   DELAY_ROUTINE
              DECFSZ  TIMER_DOT,F
              GOTO    D_LOOP2
              RETLW   0
              ;
DASH_SP       MOVF    POTI2,W                ;D'90'
              ;MOVLW  D'90'
              MOVWF  TIMER_DOT
S_LOOP2       ;NOPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ESC Trap
              BSF     PORTB,7            ;Activate (RB7)
              BCF     OPTION_REG, NOT_RBPU
              BTFSC  PORTA,SW2
              GOTO    MENU
              ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              CALL   DELAY_ROUTINE
              CALL   DELAY_ROUTINE
              DECFSZ  TIMER_DOT,F
              GOTO    S_LOOP2
              RETLW   0
              ;
WORD_SP       MOVF    POTI2,W                ;D'90'
              ;MOVLW  D'90'
              MOVWF  TIMER_DOT
S_LOOP3       ;NOPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ESC Trap
              BSF     PORTB,7            ;Activate (RB7)
              BCF     OPTION_REG, NOT_RBPU
              BTFSC  PORTA,SW2
              GOTO    MENU
              ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              CALL   DELAY_ROUTINE
              NOP
              CALL   DELAY_ROUTINE
              DECFSZ  TIMER_DOT,F
              GOTO    S_LOOP3
              RETLW   0
              END

```


## Radiolataria CW, QRSS i DFCW na 16F84

Układ i oprogramowanie radiolatarni służącej do pracy emisjami CW, QRSS i DFCW opracował włoski krótkofalowiec IK2BCP. Obwód ULN2803 służy do sterowania przekaźnikami ale można zastąpić go przez pojedyncze tranzystory (rys. 4.4).

Program dla mikroprocesora 16F84 i program konfiguracyjny na PC są do pobrania w internecie pod adresem <http://www.hamlan.org/tech/picbeacon2/picbeacon2eng.htm>.

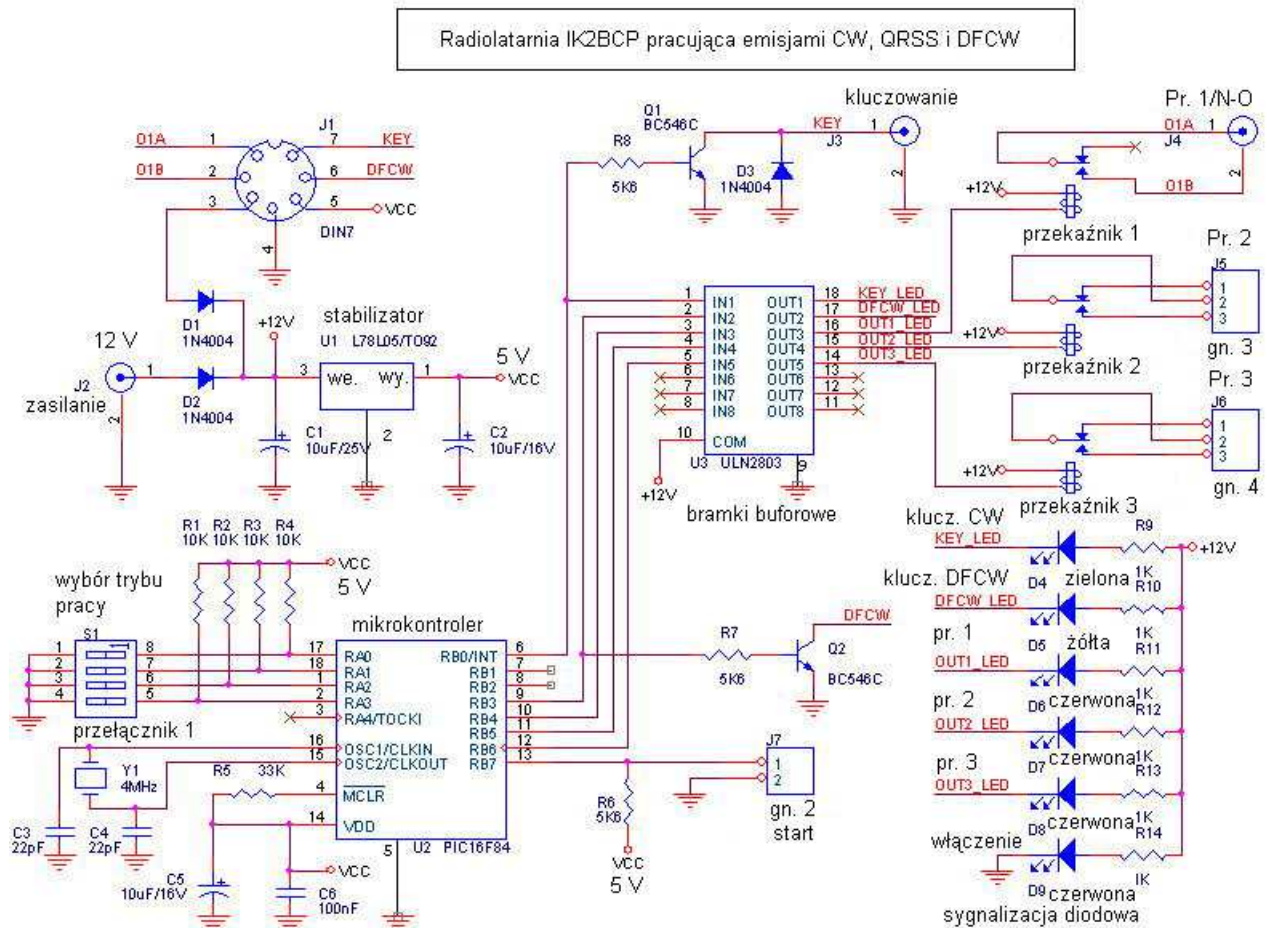


Rys. 4.3. Schemat radiolatarni

 

Rys. 4.4. Alternatywny sposób sterowania przekaźników



## Radiolatarnia Hella na 16F627/16F628

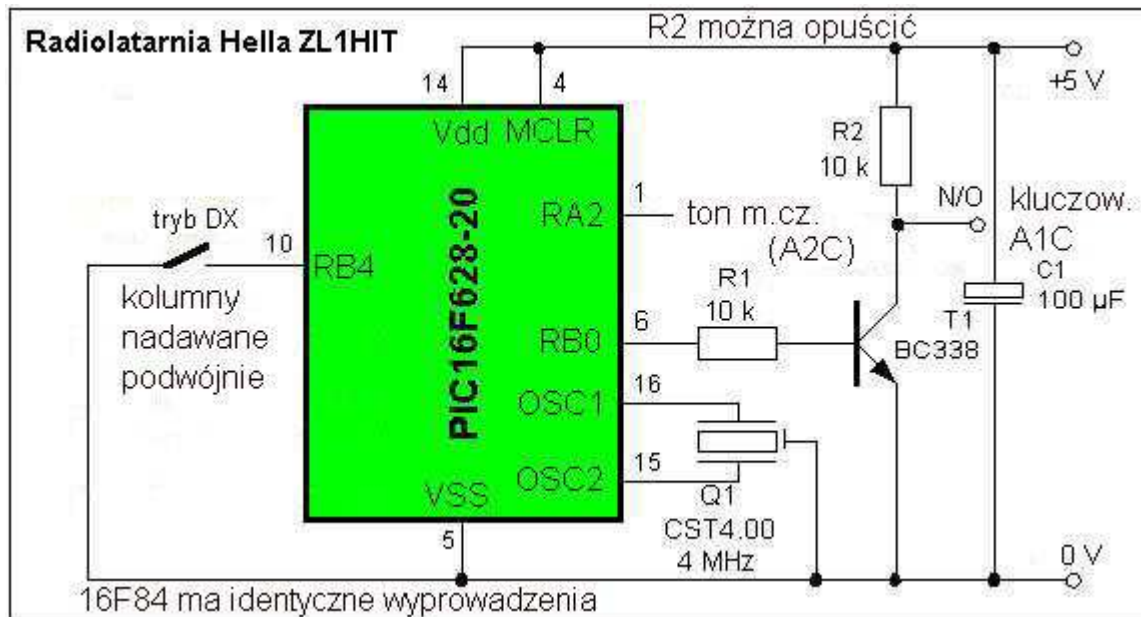

Rys. 4.5. Schemat radiolatarni

Schemat układu jest identyczny jak dla rozwiązania wzorcowego ZL1HIT (poza zmienionym typem mikroprocesora) a samo opracowanie stanowi modyfikację dokonaną przez OE1KDA w celu dostosowania programu wzorcowego do pracy na nowocześniejszych mikroprocesorach typu 16F627(A) i 16F628(A). Oba mikroprocesory różnią się tylko pojemnością pamięci programu, ale jest on na tyle krótki, że mieści się w pamięci 16F627(A).

Program oryginalny, napisany w asemblerze, pracował na procesorze 16C84 z kwarem o częstotliwości 7328 kHz. Dostarczał on sygnału kluczującego nadajnik telegraficzny na wyjściu A0, i kluczowanego sygnału akustycznego (fali prostokątnej) na wyjściu A2. Zwarcie wejścia B4 do masy powoduje przejście do transmisji w trybie DX-owym, w którym kolumny dla zwiększenia czytelności są nadawane podwójnie (metoda ta jest stosowana w wielu programach). W pamięci zawarte są dwa niezależne teksty przeznaczone odpowiednio do transmisji w systemie *Feldhella* i telegrafią. Uproszczona czcionka opracowana przez ZL1BPU ma rozdzielczość 5 x 5 elementów co po dodaniu obrzeża daje znaki o rozdzielczości 7 x 7 elementów.

Program został dostosowany do częstotliwości kwarcu 4 MHz a wszystkie zmiany i uzupełnienia dokonane przez OE1KDA są komentowane po polsku.

W układzie można zastosować rezonator ceramiczny tak jak to pokazano na schemacie lub kwarcowy. Pomiędzy nóżkami 15 i 16 a masą należy w tym drugim przypadku włączyć kondensatory o pojemności 15 – 33 pF. Sygnał wyjściowy z kolektora tranzystora jest doprowadzony do gniazda klucza telegraficznego w nadajniku.

W zakresie długofalowym stosowana jest często o połowę mniejsza szybkość transmisji co wymaga w najprostszym przypadku jedynie zmiany kwarcu. Dla jeszcze mniejszych szybkości transmisji (1/4, 1/8 lub Slowfeld – 1/100) konieczna jest – stosunkowo nieskomplikowana – modyfikacja programu.

```
TELEMETRY 0: 386 1: 3FF 2: 2FF 3: 1FC 4: 0FE 5: 000 D: 1101 73 DE ZL1BPU
TELEMETRY 0: 386 1: 3FF 2: 2FF 3: 1FC 4: 0FE 5: 000 D: 1101 73 DE ZL1BPU
```

Rys. 4.6. Komunikat w systemie Hella i telegraficzny (pionowe kreski po prawej stronie) na ekranie komputera.

```
;*****
; Feld Hellschreiber / CW Beacon Base Band Beacon
; Author: Bryan J. Rentoul
```

```

; Date: 10-April-1999
;
; All rights reserved
;
; Description: This project was inspired, yeh "specced" even, by
Murray,
; ZL1BPU. It purpose is to send a mixture of CW and Hellschreiber via
; a simple CW transmitter based around a 3.58 MHz Xtal oscillator in
the
; classic style. This is an early version and lacks any "user
friendly"
; interface for loading new messages etc.
;
; This version uses the 5x5 pixel all upper case font set provided
; by ZL1BPU. (Letters 'C', 'V' an 'O' slightly modified for clarity.
;
;
;*****
; Program dopasowany do mikrokontrolerow 16F627(A), 16F628(A) i
czestotliwosci
; zegarowej 4 MHz przez Krzysztofa Dabrowskiego OE1KDA
; Zmiany komentowane w jezyku polskim
;*****
; PA0 - kluczowanie A1 nadajnika
; PA2 - ton m.cz. (do transmisji A2)
; PB4 - wejscie wyboru trybu (masa - tryb DX, podwojna transmisja
kolumn)
;*****
        include "p16f627.inc"
        errorlevel -302
;*** SET CONFIG FUSES ***

;   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
        __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF

; czestotliwosc zegarowa (wybor alternatywny)
#define KWARC4
;#define KWARC7

; poczatkowy stan licznika TMR0 dla 7,3728 MHz (zachowany z
oryginalu)
#ifndef KWARC7
#define POCZ_LICZ 18
#endif

; poczatkowy stan licznika TMR0 dla 4 MHz
; po wstepnym obliczeniu (proporcja)
; wartosc dobrana eksperymentalnie dla uzyskania
; wlasciwej szybkości transmisji (w miare poziomego polozenia tekstu
; po stronie odbiorczej)
#ifndef KWARC4
#define POCZ_LICZ 133
#endif

;For Assembler PORTAbility
        radix dec

```

```

W      EQU      0          ;For file,W
w      EQU      0          ;For file,W
F      EQU      1          ;For file,F
f      EQU      1          ;For file,F

;*****
;* REGISTER DECLARATIONS
;*****
ind     equ      0          ;0=pseudo-reg 0 for indirect (FSR)
RTCC    equ      1          ;1=Real Time Clock/Counter
TMR0    equ      1          ;1=Timer0 (same as above)
PC      equ      2          ;2=PC
STATUS  equ      3          ;3=Status Reg
INTCON  equ      0Bh
PCLATH  equ      0Ah

;* Definicje bitow w Status reg
#define B_C STATUS,0      ;Carry
#define B_DC STATUS,1     ;Half carry
#define B_Z STATUS,2     ;Zero
#define B_PD STATUS,3     ;Power down
#define B_TO STATUS,4     ;Timeout
#define B_PA0 STATUS,5    ;Page select (56/57 only)
#define B_PA1 STATUS,6    ;Page select (56/57 only)
#define B_PA2 STATUS,7    ;GP flag
;----
;* Definicje bitow w OPTION reg
#define B_RBPU OPTION_REG,7
;----
;* Definicje bitow w INTCON reg (podane w p16f627.inc)
#define I_GIE INTCON,7
#define I_PEIE INTCON,6
#define I_TOIE INTCON,5
#define I_INTE INTCON,4
#define I_RBIE INTCON,3
#define I_TOIF INTCON,2
#define I_INTF INTCON,1
#define I_RBIF INTCON,0

;-----

FSR     equ      4          ;4=file select reg 0-4=indirect address
fsr     equ      4          ;4=file select reg 0-4=indirect address
PORTA   equ      5          ;5=port A I/O register (4 bits)
PORTB   equ      6          ;6=port B I/O register
porta   equ      5          ;5=port A I/O register (4 bits)
portb   equ      6          ;6=port B I/O register

;-----
#define RA0 PORTA,0
#define RA1 PORTA,1
#define RA2 PORTA,2
#define RA3 PORTA,3
#define RA4 PORTA,4
#define RB0 PORTB,0
#define RB1 PORTB,1

```

```

#define RB2 PORTB,2
#define RB3 PORTB,3
#define RB4 PORTB,4
#define RB5 PORTB,5
#define RB6 PORTB,6
#define RB7 PORTB,7
#define PTT PORTA,0      ; PTT Output
#define SPAREA1 PORTA,1
#define SIDETONE PORTA,2
#define TIMECAP PORTA,3  ; Timer capacitor output
#define TIMEIN PORTA,4   ; Timer cap. input
#define TXOUT PORTB,0
#define FSK0 PORTB,1
#define FSK1 PORTB,2
#define DXMODE PORTB,4   ; DX Mode input. Jumper to GND for DX mode
enable

;-----
SAVEW  equ 2Ch ; Used in INT routine to save W and STATUS register
SAVES  equ 2Dh
FLAGS  equ 2Eh ; Inputs status register
DL1    equ 2Fh ; Delay routine counters
DL2    equ 30h ;      "      "      "
DL3    equ 31h ;      "      "      "
INTCNT equ 32h ; Interrupt call counter to count 64 calls then reset
TONECNT equ 33h ; Tone counter using to toggle output every 8 int
calls
COLCNT equ 34h ; Column counter
ROWCNT equ 35h ; Row counter
CURCOL equ 36h ; Current column data for rotating each bit into carry
flag
CHAR    equ 37h ; Character code to send (ASCII values from 32 to 95
OK)
TEMP    equ 38h
TEMP1   equ 39h
TIMER   equ 40h ; We use this as a free running timer incremented
            ; by the Int routine. It is for CW dot / dash timing etc
SAVE1   equ 41h ; Just another TEMP variable
SAVE2   equ 42h ;
OUTBUF  equ 43h ; CW Output buffer

; 20h to 2B free

; Define some status bits (flags)
#define BUSY FLAGS,0      ; 0 = Buffer awaits new character to send
(1 = busy)
#define F_SIDETONE FLAGS,1
#define F_TABLE FLAGS,2  ; 0 = Font Table 1, 1 = Font Table 2
#define F_CW FLAGS,3     ; In CW mode (1) the Int does not toggle
TXOUT
#define CLB bcf
#define SEB bsf
#define SKBC btfsc
#define SKBS btfss
;*** Reset Vector
*****

```

```

    ORG    0000
reset
    GOTO   INIT

; =====
; == INTERRUPT PROCEDURE ==
; =====
    ORG 0004
TIMERINT    ; Interrupt routine called (17.5 * 5 * 60) times per
second providing
            ; pixel timing (5 pixels/rows per column)

; Save W and Status
    CLB    I_T0IE    ; Disable this interrupt
    CLB    I_T0IF    ; clear the interrupt
    movwf  SAVEW      ; save w reg in Buffer
    swapf  SAVEW, f; swap it
    swapf  STATUS,w; get status (swapped)
    movwf  SAVES      ; and save it

    movlw  POCZ_LICZ    ; Reset Counter to POCZ_LICZ (instead of
around zero or so)
    movwf  TMR0          ; /

; Interrupt procedure proper starts here

    decfsz TONECNT, f; Time for side tone click?
    goto   INEXT1

    movlw  4              ; Toggle the Sidetone output every 6 calls
    movwf  TONECNT        ; /
    btfss  F_SIDETONE     ; ...but only if the F_SIDETONE flag is set
    goto   INEXT1
    btfsc  SIDETONE
    goto   $+3
    bsf   SIDETONE
    goto   $+2
    bcf   SIDETONE

INEXT1
    decfsz INTCNT, f ; Time to send a dot pixel?
    goto   IEND      ; Nope...

;-----
    decf   TIMER, f      ; decrement out free runing timer used in
DELAY function
;-----

    movlw  60              ; Yes...
    movwf  INTCNT        ; Reset INTCNT to 60

; Check the BUSY FLAG. If zero do nothing
    btfss  BUSY
    goto   IEND

```

```

movfw ROWCNT
btfsc B_Z          ; If ROWCNT is zero then we are done
goto IENDCOL

; Other wise send next bit

movfw CURCOL
rrf CURCOL, f      ; Rotate bit into carry flag for testing
btfsc B_C
goto ITONEON

btfsc F_CW        ; Dont touch TXOUT or F_SIDETONE if in CW mode
goto INEXT2
CLB TXOUT          ; Turn TX carrier OFF
CLB F_SIDETONE    ; flag side tone to OFF
goto INEXT2

ITONEON
btfsc F_CW        ; Dont touch TXOUT or F_SIDETONE if in CW mode
goto INEXT2
SEB TXOUT          ; Turn TX carrier ON
SEB F_SIDETONE    ; flag side tone to ON

INEXT2
decf ROWCNT, f    ; Decrement row counter
goto IEND          ; Exit the int routine

IENDCOL
CLB BUSY          ; Clear the BUSY flag to indicate column sent

IEND
    swapf SAVES,w  ; get status (swapped back)
    movwf STATUS   ; and restore it
    swapf SAVEW,w  ; restore W reg (swapped back to restore
Z,C,DC flags)
    SEB I_T0IE     ; Re-enable the interrupt
    retfie

;---- END OF INTERRUPT ROUTINE -----
;-----

;*****
;** INIT
;** Hardware reset entry point
;**
;*****

INIT      ;Power-on entry

;*****
;** RESET
;** software reset entry point
;**
;*****
RESET    ;Soft reset

```

```

        ; Init ports
    movlw  10h                ; All Port A bits to outputs except RA4
(Timer Cap input)
    banksel  TRISA
    movwf  TRISA

    movlw  0F0h              ; Initialize Port B I/O pins
    banksel  PORTB
    movwf  PORTB
    movlw  0F0h              ; Port B<0-3> Output, Port B<4-7> Input
    banksel  TRISB
    movwf  TRISB

    movlw  b'00011001'      ; 0 Turn ON Port B pullups
                                ; 0 External Int triggers on falling edge
                                ; 0 TOCS low (timer run from internal clock)
                                ; 1 TOSE - Counter timer/counter triggers on
rising edge
                                ; 1 Prescaler switched OUT (to WDT) ...
                                ; 110 ...with div. 64 (WDT) or 128 (TMR0)
    banksel  OPTION_REG

    movwf  OPTION_REG        ; Store W in the Option register.
    banksel  CMCON           ; wylaczenie komparatorow
    bsf CMCON, 0
    bsf CMCON, 1
    bsf CMCON, 2
    banksel  FLAGS
    CLB BUSY                 ; Clear busy flag
    CLB F_SIDETONE
    CLB F_CW                 ; Start in Hell' mode

    clrf   COLCNT
    clrf   ROWCNT

    ; Set up the timer interrupt to give us the required 122.5 dots
per second
    ; (17.5 columns per second with 7 pixel rows)
    ; We reset the counter to 18 each time to yield 240 counts per
    ; interrupt = (7.3728 / 4 / 240) = 7680 ints. per second.
    ; 7680 / (17.5 x 7 row pixels) = 62.69. So every 63rd call to the
int. should
    ; send one pixel.
    ;
    ; NOTE: In practice it was found tat every 60th call produced the
right timing!

    movlw  6
    movwf  TONECNT           ; Init tone counter reg. Toggle TXOUT
every 6 calls to int.
    movlw  60
    movwf  INTCNT           ; Initialize the INTCNT counter reg.
    SEB I_TOIE              ; enable timer overflow interrupt
    SEB I_GIE               ; global interrupt enable
                                ; The TIMERINT interrupt routine is now running

```

```

goto    MAIN_LOOP

;=====

DELAY   ; Arbitrary delay routine for CW dash/dot timing or whatever

        ; Make a delay send one blank column
        clrf   CURCOL
        call   TXCOL
        return

;-----

;=====
; Subroutines for various things shall go here..
;=====

TXCOL   ; Sets the Int routine up to send a column - 5 rows
        ; (bits stretched over usual 14 rows)
        ; The CURCOL variable hold the column dat to send

        movfw  CURCOL      ; Save column data (the Int routine destroys it)
        movwf  SAVE1

        movlw  6
        movwf  ROWCNT     ; ROWCNT will process 5 rows (0 not processed)
        SEB    BUSY      ; Setting this bit signals Int routine to send
a column
        btfsc  BUSY      ; sit in loop waiting for BUSY to clear
        goto  $-1

        movfw  SAVE1      ; Restore column data (in case we want to
send it again)
        movwf  CURCOL

        return

;-----

TXCHAR  ; Send character in "W" using Hellscheiber
        movwf  TEMP
        movlw  32          ; make the char code zero based
        subwf  TEMP,f     ; and store in TEMP

        ; The FONT table is split into two parts. Characters 0 to 31 are
in part 1
        ; The rest are in part 2 (FONTTAB2)

        movlw  32          ; Is the character to send less than 32?
        subwf  TEMP, w    ; Subtract W (32) from TEMP
        btfsc  B_C       ; Carry Flag is SET for a positive result (TEMP
> 32)
        goto  USETABLE2
USETABLE1
        movlw  HIGH FONTTAB1 ; Get the jump page right and stick
        movwf  PCLATH     ; it in PCLATH as per the book :)

```



```

    CLBF_TABLE      ; Clear the F_TABLE flag to indicate FONTTAB1
below
    goto    SENDCHAR      ; --> go lookup and send this character

USETABLE2
    movlw  32          ; Subtract addition 32 to correct char offset
for table 2
    subwf  TEMP, f      ; /
    movlw  HIGH FONTTAB2 ; Load PCLATH to correct memory page is
used
    movwf  PCLATH      ; /
    SEBF_TABLE      ; Set the F_TABLE flag to indicate FONTTAB2
below

SENDCHAR
    movfw  TEMP          ; Retrieve char offset
    addwf  TEMP, f      ; multiply by 5 to get to start of
    addwf  TEMP, f      ; char in font table
    addwf  TEMP, f      ; /
    addwf  TEMP, f      ; /

    clrf   COLCNT       ; Reset COLCNT (column counter)
TAB1LOOP
    movfw  TEMP          ; Retrieve char font table offset
    addwf  COLCNT, w     ; Add the column number
    btfss  F_TABLE      ; Call the right table based on F_TABLE flag
...
    call   FONTTAB1
    btfsc  F_TABLE      ; ...set above to get the column data
    call   FONTTAB2
    movwf  CURCOL

    call   TXCOL        ; Flag the Interrupt routine to send this
column
    SKBS   DXMODE       ; If no jumper on for DX mode then exit
    call   TXCOL        ; otherwise send the column a 2nd time

    incf   COLCNT, f    ; Increment COLCNT
    movfw  COLCNT       ; Last column (5) ?
    sublw  5
    btfss  B_Z          ; If not then send next column
    goto   TAB1LOOP

    clrf   CURCOL       ; Send one blank column
    call   TXCOL        ; /

return

;-----
;--- CW ROUTINES START HERE -----
;-----
SENDDASH
    SEBF_SIDETONE
    SEBTXOUT           ; PTT on
    call   DELAY       ; Dash delay
    call   DELAY

```

```

    call    DELAY
    call    DELAY
    call    DELAY
    CLB TXOUT          ; PTT off
    CLB F_SIDETONE
    call    DELAY
    return
;-----
SENDDOT
    SEB F_SIDETONE
    SEB TXOUT          ; PTT on
    call    DELAY          ; Dot delay
    call    DELAY
    CLB TXOUT          ; PTT off
    CLB F_SIDETONE
    call    DELAY          ; "space between" delay
    return
;-----

SENDCW ; Sends CW character held in W. RRF's each bit out until W = 1
        ; 00h in W means send space between words

    SEB F_CW          ; Tell the Int routine we are in CW mode

    movwf  OUTBUF
    xorlw  0          ; Trigger Z flag (maybe)
    btfsc B_Z          ; Its zero so just send a space
    goto  SSPACE
SILOOP
    movfw  OUTBUF
    sublw  1
    btfsc B_Z          ; If just one then we are done
    goto  SIEND

    CLB B_C
    rrf OUTBUF, f      ; Get next bit to send

    btfss B_C          ; Branch to DOT if Carry clear. Otherwise its
a DASH
    goto  SDOT
    call  SENDDASH
    goto  SILOOP      ; loop back
SDOT
    call  SENDDOT
    goto  SILOOP      ; loop back

SSPACE
    call  DELAY          ; Send word space (just wait)
    call  DELAY
    call  DELAY
SIEND
    call  DELAY          ; Inter char delay
    call  DELAY
    call  DELAY

    CLB F_CW          ; Tat's enough CW for now thanks :)

```

```

    return
;-----

;*****
;***** M A I N   L O O P   *****
;*****

MAIN_LOOP

    ; Send the beacon string from the "T_BEACON" table
    clrf    TEMP1
BEACONL1
    movlw  HIGH T_BEACON    ; Stick the MSByte of T_BEACON in PCLATH
    movwf  PCLATH
    movfw  TEMP1           ; Retrieve the beacon character offset
    call   T_BEACON       ; Go get the character
    xorlw  0               ; To update the Z flag
    btfsc  B_Z            ; Zero? If so we are done so jump out to
MLEND1
    goto   MLEND1
    call   TXCHAR         ; Otherwise send this character
    incf   TEMP1, f       ; Increment to next character
    goto   BEACONL1      ; Loopy de loop

MLEND1
    call   DELAY
    call   DELAY

;-----

    ; Same again but this time CW
    clrf    TEMP1
BEACONL2
    movlw  HIGH T_CALLSIGN ; Stick the MSByte of T_BEACON in PCLATH
    movwf  PCLATH
    movfw  TEMP1           ; Retrieve the beacon character offset
    call   T_CALLSIGN     ; Go get the character
    xorlw  0               ; To update the Z flag
    btfsc  B_Z            ; Zero? If so we are done so jump out to
MLEND1
    goto   MLEND2
    movwf  TEMP            ; Save W
    movlw  HIGH CWT        ; Get the dot and dashes from the CWT
    movwf  PCLATH         ; /
    movfw  TEMP            ; Restore W
    call   CWT             ; /
    call   SENDCW         ; Send this character
    incf   TEMP1, f       ; Increment to next character
    goto   BEACONL2      ; Loopy de loop

MLEND2
    call   DELAY
    call   DELAY

    goto   MAIN_LOOP     ; Luckily PIC MCU's do not get bored!
;-----

```

ORG 0200h

FONTTAB1

addwf PC, f

```
retlw 0 ; 32 -  
retlw 0  
retlw 0  
retlw 0  
retlw 0
```

```
retlw 0 ; 33 - !  
retlw 0  
retlw 29  
retlw 0  
retlw 0
```

```
retlw 0 ; 34 - "  
retlw 24  
retlw 0  
retlw 24  
retlw 0
```

```
retlw 10 ; 35 - #  
retlw 31  
retlw 10  
retlw 31  
retlw 10
```

```
retlw 8 ; 36 - $  
retlw 21  
retlw 31  
retlw 21  
retlw 2
```

```
retlw 25 ; 37 - %  
retlw 26  
retlw 4  
retlw 11  
retlw 19
```

```
retlw 10 ; 38 - &  
retlw 21  
retlw 13  
retlw 2  
retlw 5
```

```
retlw 0 ; 39 - '  
retlw 16  
retlw 24  
retlw 0  
retlw 0
```

```
retlw 0 ; 40 - (  
retlw 14
```

retlw 17  
retlw 0  
retlw 0

retlw 0 ; 41 - )  
retlw 0  
retlw 17  
retlw 14  
retlw 0

retlw 21 ; 42 - \*  
retlw 14  
retlw 31  
retlw 14  
retlw 21

retlw 4 ; 43 - +  
retlw 4  
retlw 31  
retlw 4  
retlw 4

retlw 0 ; 44 - ,  
retlw 1  
retlw 6  
retlw 0  
retlw 0

retlw 4 ; 45 - -  
retlw 4  
retlw 4  
retlw 4  
retlw 4

retlw 0 ; 46 - .  
retlw 3  
retlw 3  
retlw 0  
retlw 0

retlw 1 ; 47 - /  
retlw 2  
retlw 4  
retlw 8  
retlw 16

retlw 14 ; 48 - 0  
retlw 19  
retlw 21  
retlw 25  
retlw 14

retlw 0 ; 49 - 1  
retlw 16  
retlw 31  
retlw 0

retlw 0

retlw 3 ; 50 - 2  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 9

retlw 0 ; 51 - 3  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 10

retlw 0 ; 52 - 4  
retlw 30  
retlw 2  
retlw 7  
retlw 2

retlw 28 ; 53 - 5  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 2

retlw 14 ; 54 - 6  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 2

retlw 16 ; 55 - 7  
retlw 16  
retlw 23  
retlw 24  
retlw 0

retlw 10 ; 56 - 8  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 10

retlw 8 ; 57 - 9  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 14

retlw 0 ; 58 - :  
retlw 5  
retlw 5  
retlw 0  
retlw 0

```
retlw 0 ; 59 - ;
retlw 10
retlw 11
retlw 0
retlw 0
```

```
retlw 4 ; 60 - <
retlw 10
retlw 17
retlw 0
retlw 0
```

```
retlw 0 ; 61 - =
retlw 10
retlw 10
retlw 10
retlw 0
```

```
retlw 0 ; 62 - >
retlw 0
retlw 17
retlw 10
retlw 4
```

```
retlw 8 ; 63 - ?
retlw 16
retlw 21
retlw 20
retlw 8
```

;------

CWT ; CW TableCall with W=ASC of char to send (EG. 'A' (65) for "di'dah" )

```
addlw 0
SKBC B_Z ; Return a zero if zero received
retlw 0
```

```
movwf SAVE1 ; Calculate offset in table from ASCII char given
movlw 48 ; [ ASCII code for "0" ]
subwf SAVE1, w
addwf PC, f
```

```
retlw b'00111111' ; 0
retlw b'00111110' ; 1
retlw b'00111100' ; 2
retlw b'00111000' ; 3
retlw b'00110000' ; 4
retlw b'00100000' ; 5
retlw b'00100001' ; 6
retlw b'00100011' ; 7
retlw b'00100111' ; 8
retlw b'00101111' ; 9
retlw b'00000000' ; :
retlw b'00000000' ; ;
retlw b'00000000' ; <
retlw b'00000000' ; =
```

```

retlw b'00000000' ; >
retlw b'00000000' ; ?
retlw b'00000000' ; @
retlw b'00000110' ; A
retlw b'00010001' ; B
retlw b'00010101' ; C
retlw b'00001001' ; D
retlw b'00000010' ; E
retlw b'00010100' ; F
retlw b'00001011' ; G
retlw b'00010000' ; H
retlw b'00000100' ; I
retlw b'00011110' ; J
retlw b'00001101' ; K
retlw b'00010010' ; L
retlw b'00000111' ; M
retlw b'00000101' ; N
retlw b'00001111' ; O
retlw b'00010110' ; P
retlw b'00011011' ; Q
retlw b'00001010' ; R
retlw b'00001000' ; S
retlw b'00000011' ; T
retlw b'00001100' ; U
retlw b'00011000' ; V
retlw b'00001110' ; W
retlw b'00011001' ; X
retlw b'00011101' ; Y
retlw b'00010011' ; Z

```

```

;=====

```

```

; FONT TABLE 2 (second half)

```

```

ORG 0300h ; start table at even multiple of 256 address

```

```

FONTTAB2

```

```

addwf PC, f

```

```

retlw 14 ; 64 - @
retlw 17
retlw 21
retlw 21
retlw 8

```

```

retlw 15 ; 65 - A
retlw 20
retlw 20
retlw 20
retlw 15

```

```

retlw 31 ; 66 - B
retlw 21
retlw 21
retlw 21
retlw 10

```



retlw 14 ; 67 - C  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 0 ;was 10

retlw 31 ; 68 - D  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 14

retlw 31 ; 69 - E  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 17

retlw 31 ; 70 - F  
retlw 20  
retlw 20  
retlw 20  
retlw 16

retlw 14 ; 71 - G  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 19  
retlw 10

retlw 31 ; 72 - H  
retlw 4  
retlw 4  
retlw 4  
retlw 31

retlw 0 ; 73 - I  
retlw 17  
retlw 31  
retlw 17  
retlw 0

retlw 2 ; 74 - J  
retlw 17  
retlw 31  
retlw 16  
retlw 0

retlw 31 ; 75 - K  
retlw 4  
retlw 10  
retlw 17  
retlw 0

retlw 31 ; 76 - L

retlw 1  
retlw 1  
retlw 1  
retlw 0

retlw 31 ; 77 - M  
retlw 8  
retlw 4  
retlw 8  
retlw 31

retlw 31 ; 78 - N  
retlw 8  
retlw 4  
retlw 2  
retlw 31

; retlw 31 ; 79 - O  
; retlw 17  
; retlw 17  
; retlw 17  
; retlw 31

retlw 14 ; 79 - O  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 14

retlw 31 ; 80 - P  
retlw 20  
retlw 20  
retlw 20  
retlw 8

retlw 31 ; 81 - Q  
retlw 17  
retlw 21  
retlw 19  
retlw 15

retlw 31 ; 82 - R  
retlw 20  
retlw 22  
retlw 21  
retlw 9

retlw 8 ; 83 - S  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 21  
retlw 2

retlw 16 ; 84 - T  
retlw 16  
retlw 31

retlw 16  
retlw 16

retlw 31 ; 85 - U  
retlw 1  
retlw 1  
retlw 1  
retlw 31

; retlw 16 ; 86 - V  
; retlw 8  
; retlw 4  
; retlw 2  
; retlw 31

retlw 24 ; 86 - V  
retlw 6  
retlw 1  
retlw 6  
retlw 24

retlw 30 ; 87 - W  
retlw 1  
retlw 6  
retlw 1  
retlw 30

retlw 17 ; 88 - X  
retlw 10  
retlw 4  
retlw 10  
retlw 17

retlw 16 ; 89 - Y  
retlw 8  
retlw 7  
retlw 8  
retlw 16

retlw 17 ; 90 - Z  
retlw 19  
retlw 21  
retlw 25  
retlw 17

retlw 31 ; 91 - [  
retlw 17  
retlw 17  
retlw 0  
retlw 0

retlw 16 ; 92 - \  
retlw 8  
retlw 4  
retlw 2  
retlw 1

```
retlw 17 ; 93 - ]  
retlw 17  
retlw 31  
retlw 0  
retlw 0
```

```
retlw 0 ; 94 - ^  
retlw 8  
retlw 16  
retlw 8  
retlw 0
```

```
retlw 31 ; 95 - _  
retlw 31  
retlw 31  
retlw 31  
retlw 31
```


```
T_BEACON  
  addwf PC, f  
  retlw ' '  
  retlw '>'  
  retlw '>'  
  retlw ' '  
  retlw 'O'  
  retlw 'E'  
  retlw '1'  
  retlw 'K'  
  retlw 'D'  
  retlw 'A'  
  retlw ' '  
  retlw 'J'  
  retlw 'N'  
  retlw '8'  
  retlw '8'  
  retlw 'E'  
  retlw 'D'  
  retlw ' '  
  retlw '3'  
  retlw '0'  
  retlw ' '  
  retlw 'D'  
  retlw 'B'  
  retlw 'M'  
  retlw ' '  
  retlw 'P'  
  retlw 'S'  
  retlw 'E'  
  retlw ' '  
  retlw 'Q'  
  retlw 'S'  
  retlw 'L'  
  retlw ':'  
  retlw ' '  
  retlw 'O'
```

```
retlw 'E'  
retlw '1'  
retlw 'K'  
retlw 'D'  
retlw 'A'  
retlw '@'  
retlw 'O'  
retlw 'E'  
retlw 'V'  
retlw 'S'  
retlw 'V'  
retlw '.'  
retlw 'A'  
retlw 'T'  
retlw ' '  
retlw ' '  
retlw ' '  
retlw ' '  
retlw '<'  
retlw '<'  
retlw ' '  
retlw ' '  
retlw 0
```

```
T_CALLSIGN  
  addwf PC, f  
  retlw 'O'  
  retlw 'E'  
  retlw '1'  
  retlw 'K'  
  retlw 'D'  
  retlw 'A'  
  retlw 0
```

```
END
```

**Radiolatarnia PSK31 na 16F872**

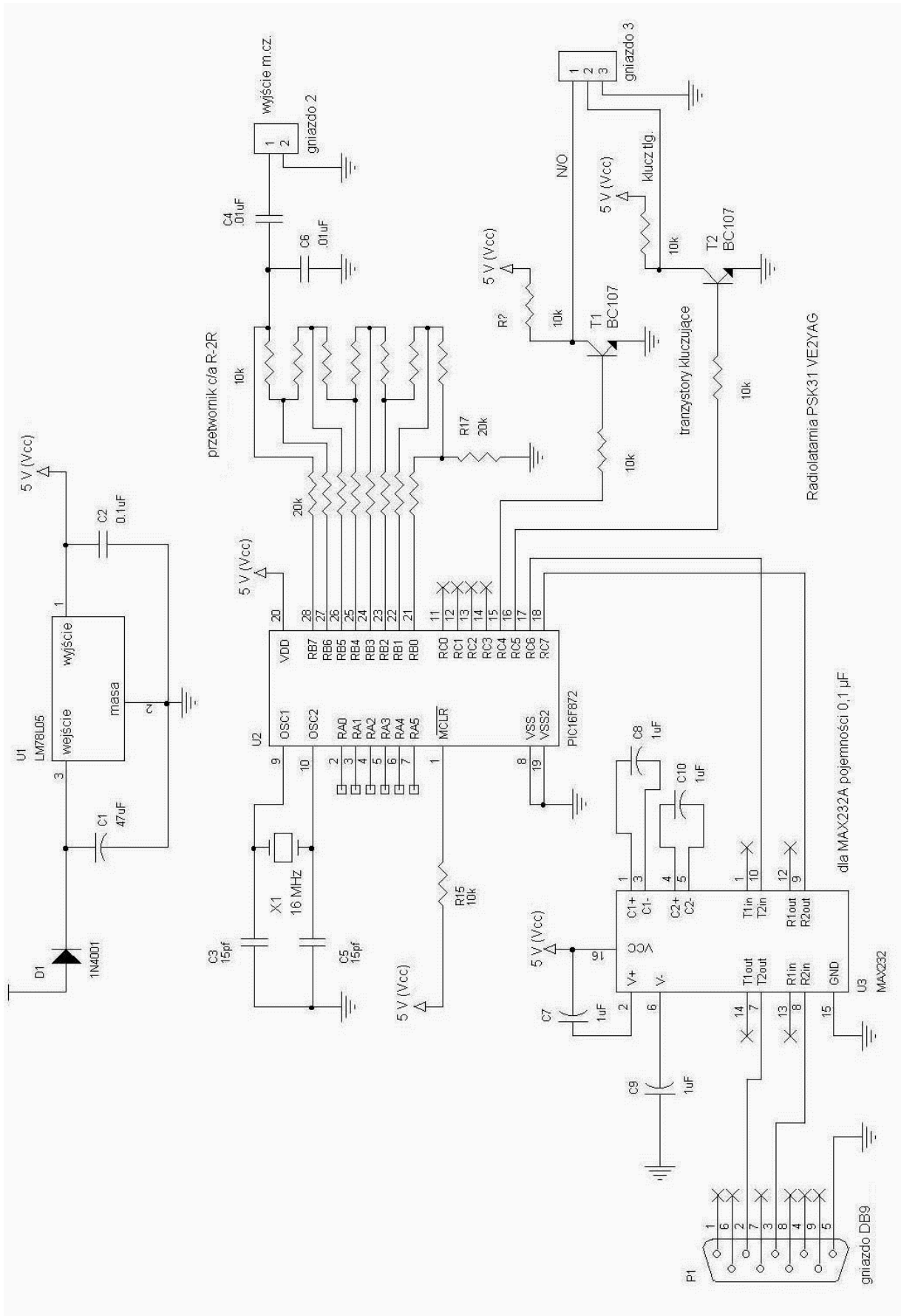

Rys. 4.7. Schemat ideowy radiolatarni PSK31

Opracowane przez VE2YAG ([members.tripod.com/ve2yag/index.htm](http://members.tripod.com/ve2yag/index.htm)) rozwiązanie (rys. 4.7) jest oparte na mikrokontrolerze PIC 16F872 – zamiast niego można zastosować 16F873, 16F876 lub inny z serii 16F8xx; różnią się one jedynie wielkością pamięci przy identycznych wyprowadzeniach – i pozwala na wprowadzanie nadawanego tekstu oraz odstępu czasu między transmisjami (0–255 sek.) za pomocą złącza szeregowego RS-232. Przetwornik cyfrowo-analogowy składający się z drabinkowo połączonych oporników R-2R dostarcza sygnału m.cz. o częstotliwości 1 kHz modulującego nadajnik SSB. Dla poprawienia tłumienia drugiej harmonicznej można na jego wyjściu dodać (nie pokazany na schemacie) aktywny filtr dolnoprzepustowy lub zaporowy.

Radiolatarnia może także pracować w trybie telegraficznym (naprzemian z PSK31 lub wyłącznie) dlatego też oprócz wyjścia służącego do włączania nadajnika posiada też wyjście kluczujące CW. Kluczowanie odbywa się za pomocą tranzystorów wykonawczych npn małej mocy dowolnego typu np. BC107.

Obwód scalony MAX232 służy do dopasowania poziomów sygnałów TTL do standardu RS-232 (+/- 12 V). Transmisja w złączu szeregowym odbywa się z szybkością 9600 bitów/sek. z parametrami 8N1. Do wprowadzania tekstów może służyć program terminalowy na komputerze PC (np. *Hyperterminal* dla Windows albo opracowany przez VE2YAG *psk31config.exe* dostępny w pliku *winpsksrc.zip*) lub dowolne automatyczne urządzenie pomiarowe po odpowiednim dopasowaniu komunikatów. Program jest od dłuższego czasu w użyciu u OE1KDA.

```
//-----
// PSK31.C
//
// PSK31 beacon (PIC16F872 @ 16Mhz)
// 16Mhz give me exact timing, I have tried 20Mhz crystal but timer
resolution
// is not enough to have precise baudrate. (31.25baud is very
critical)
//
// Created by : Remi Bilodeau VE2YAG 31 mars 2002
// Last Modification : 11 avril 2002 Version 1.1 built 01
//
// CPU power is not enough to generate PSK31 modulation. To correct
that I have
// digitalized a 1khz carrier, with amplitude modulation at 31.25hz
sinus. The
// modulation is digitalized at 16khz. I have tried 64khz frequency
but CPU is
// too slow and 16khz is more than enough to have good waveform.
//
// 1- For 1khz carrier full wave cycle I have 16 sample to output to
R-R2 network.
// 2- The modulation cycle is 32ms (31.25baud), 32 time the carrier:
//    16 samples x 32 cycle = 512 total sample.
//
// 512 sample(bytes) is too much for small F872 memory, I have to cut
a little bit.
//
// 1-Carrier cycle, negative side is a copy of positive, I have
erased
//    all negative side of carrier (180 to 360 degre) cut memory to
256 bytes.
// 2-Modulation, rising side (0% to 100% modulation) is a copy of
falling
//    side, falling side erased.
//
```

```

// Sample table is down to 128 bytes and just a small CPU power is
necessary
// to restore full modulation waveform. (in interrupt function)
//
// 16 samples = 1khz sinus, sythetised at 16khz
// 1000us      = 1khz period,
// CPU Tcycle = 0.25us@16Mhz (Tosc*4)
//
// (1000us / 16samples) / Tcycle = ?
//      (62.5us)          / 0.25us = 250 cycles
//
// 250 cycle between interrupt: .25us * 250 cycles * 16 samples =
1000.0Hz frequency tone
//
//
// Usage:
// Type any key to enter in config mode. The beacon is shutdown in
this mode. Type
// R to restore beacon activity.
//
// B<text>      PSK31 beacon text. Type ^ to switch to CW. Type ~ to
output
//              1 sec of 1khz tone. (for CW beacon or end of PSK31
modulation)
//
//              Example: BT VE2YAG Beacon, FN19ES k k k~^ DE VE2YAG
//                      BT ^VE2YAG FN19 ~~ (CW only beacon)
//              note: Use space in CW to insert small delay betwen
PSK and CW.
// E<00-FF>     Wait x second before transmission, 00=countinuous
sending, in hexadecimal.
// R           Reset beacon, and start sending.
// D           Send in hex: CPUTYPE + SOFTVERSION + EEPROMSIZE + 00
+ (dump en eeprom)
//
//
// History:
// 03/31/2002  V1.0b01  Initial version for PIC16F872.
// 04/11/2002  V1.1    bug: PTT not release when enter config mode
//
// Pinout:
// TMR0 Alan and AX25 timing
//
// RA0
// RA1
// RA2
// RA3
// RA4
// RA5
// RB0 R-R2 DAC output 1
// RB1 R-R2 DAC output 2
// RB2 R-R2 DAC output 3
// RB3 R-R2 DAC output 4
// RB4 R-R2 DAC output 5
// RB5 R-R2 DAC output 6
// RB6 R-R2 DAC output 7

```



```

// RB7 R-R2 DAC output 8
// RC0
// RC1
// RC2
// RC3
// RC4
// RC5
// RC6 Serial port Output
// RC7 Serial port Input
//
//-----
#include <pic.h>
#include <ctype.h>

#define CFG_CPU_TYPE      0x72 // Type of CPU 16F872
#define CFG_SOFTVERSION  0x10 // Version 1.0
#define CFG_EEPROM_SIZE  64   // Size of eeprom

/*{{{ Define*/

#define FALSE      0           // Value of False
#define TRUE      !FALSE      // Value of True

#define PORTBIT(ad, bit) ((unsigned)(ad)*8+(bit))
#define CLEARWATCHDOG() asm("clrwdt")

#define byte unsigned char
#define word unsigned int

#define WaitCycleEnd() while(ModCount!=0) if(RC7==0) break
#define WaitCycleStart() while(ModCount!=1) if(RC7==0) break

/*}}} */

/*{{{ variable*/

const unsigned char hex[] = {"0123456789ABCDEF"};

#define MODE_PSK 0
#define MODE_CW 1

#define PTT RC4 // Radio PTT, active +5v
#define KEY RC5 // CW Key, active +5v
#define SERIN RC7 // Serial in (modify in sbit function also)

//-----
// EEPROM map
//-----
#define MAX_CHARACTER 49 // Maximum character in line buffer
                        (Beacon size-1)

#define EE_BEACON_DELAY 0
#define EE_BEACON_CONTEXT_SIZE 1
#define EE_BEACON_CONTEXT 16

```

```

//-----
// Modulator variable
//-----
#define FLAT      0
#define RISING   1
#define FALLING  2
#define NONE     3
unsigned char ModType;    // type of modulation for half-cycle
unsigned char ModCount;  // 0-255 count for half-cycle
unsigned char ModPhase;  // 0 or 1 for audio signal phase reversal

//-----
// Config mode variable
//-----
#define BK          8      /* Backspace key */
#define CR          0x0D   /* Carriage return key */
#define DEL        127    /* Delete key */
#define CTRL_C     0x03   /* Ctrl-C key */
unsigned char LineCount; // Number of character in
buffer
unsigned char LineBuffer[MAXCHARACTER]; // Line buffer
const byte bk_str[] = { BK, ' ', BK, 0 }; // Backspace string

//-----
// Digitalized PSK31 modulation.
// sinus at 1 khz, only rising side, positive carrier only
// 8 samples(positive side, carrier)
// 16 cycles from 100% to 0% modulated signal
// 8 * 16 = 128 total samples
//-----
const unsigned char Waveform[] = { \
    128, 175, 217, 245, 254, 245, 217, 175, \
    128, 175, 216, 244, 253, 244, 216, 175, \
    128, 174, 214, 240, 248, 240, 213, 173, \
    128, 171, 209, 234, 242, 233, 208, 170, \
    128, 168, 204, 227, 234, 226, 202, 167, \
    128, 165, 197, 217, 224, 216, 195, 163, \
    128, 160, 189, 207, 212, 206, 187, 159, \
    128, 156, 180, 196, 200, 194, 178, 154, \
    128, 151, 171, 184, 188, 183, 169, 149, \
    128, 147, 163, 173, 176, 171, 160, 145, \
    128, 142, 154, 162, 164, 161, 152, 140, \
    128, 138, 147, 152, 153, 151, 145, 137, \
    128, 134, 140, 143, 144, 142, 138, 133, \
    128, 131, 134, 136, 137, 136, 133, 130, \
    128, 129, 131, 131, 131, 131, 130, 129, \
    128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128 };

//-----
// Varicode: The alphabet of PSK31, only 0-127 value.
//-----
const unsigned int Varicode[128] = {
    0xAAC0, // ASCII = 0  1010101011
    0xB6C0, // ASCII = 1  1011011011

```

```

0xBB40, // ASCII = 2 1011101101
0xDDC0, // ASCII = 3 1101110111
0xBAC0, // ASCII = 4 1011101011
0xD7C0, // ASCII = 5 1101011111
0xBBC0, // ASCII = 6 1011101111
0xBF40, // ASCII = 7 1011111101
0xBFC0, // ASCII = 8 1011111111
0xEF00, // ASCII = 9 11101111
0xE800, // ASCII = 10 11101
0xDBC0, // ASCII = 11 1101101111
0xB740, // ASCII = 12 1011011101
0xF800, // ASCII = 13 11111
0xDD40, // ASCII = 14 1101110101
0xEAC0, // ASCII = 15 1110101011
0xBDC0, // ASCII = 16 1011110111
0xBD40, // ASCII = 17 1011110101
0xEB40, // ASCII = 18 1110101101
0xEBC0, // ASCII = 19 1110101111
0xD6C0, // ASCII = 20 1101011011
0xDAC0, // ASCII = 21 1101101011
0xDB40, // ASCII = 22 1101101101
0xD5C0, // ASCII = 23 1101010111
0xDEC0, // ASCII = 24 1101111011
0xDF40, // ASCII = 25 1101111101
0xEDC0, // ASCII = 26 1110110111
0xD540, // ASCII = 27 1101010101
0xD740, // ASCII = 28 1101011101
0xEEC0, // ASCII = 29 1110111011
0xBEC0, // ASCII = 30 1011111011
0xDFC0, // ASCII = 31 1101111111
0x8000, // ASCII = ' ' 1
0xFF80, // ASCII = '!' 1111111111
0xAF80, // ASCII = '"' 1010111111
0xFA80, // ASCII = '#' 111110101
0xED80, // ASCII = '$' 111011011
0xB540, // ASCII = '%' 1011010101
0xAEC0, // ASCII = '&' 1010111011
0xBF80, // ASCII = ''' 1011111111
0xFB00, // ASCII = '(' 11111011
0xF700, // ASCII = ')' 11110111
0xB780, // ASCII = '*' 101101111
0xEF80, // ASCII = '+' 111011111
0xEA00, // ASCII = ',' 1110101
0xD400, // ASCII = '-' 110101
0xAE00, // ASCII = '.' 1010111
0xD780, // ASCII = '/' 110101111
0xB700, // ASCII = '0' 10110111
0xBD00, // ASCII = '1' 10111101
0xED00, // ASCII = '2' 11101101
0xFF00, // ASCII = '3' 11111111
0xBB80, // ASCII = '4' 101110111
0xAD80, // ASCII = '5' 101011011
0xB580, // ASCII = '6' 101101011
0xD680, // ASCII = '7' 110101101
0xD580, // ASCII = '8' 110101011
0xDB80, // ASCII = '9' 110110111

```

```

0xF500, // ASCII = ':' 11110101
0xDE80, // ASCII = ';' 110111101
0xF680, // ASCII = '<' 111101101
0xAA00, // ASCII = '=' 1010101
0xEB80, // ASCII = '>' 111010111
0xABC0, // ASCII = '?' 1010101111
0xAF40, // ASCII = '@' 1010111101
0xFA00, // ASCII = 'A' 1111101
0xEB00, // ASCII = 'B' 11101011
0xAD00, // ASCII = 'C' 10101101
0xB500, // ASCII = 'D' 10110101
0xEE00, // ASCII = 'E' 1110111
0xDB00, // ASCII = 'F' 11011011
0xFD00, // ASCII = 'G' 11111101
0xAA80, // ASCII = 'H' 101010101
0xFE00, // ASCII = 'I' 1111111
0xFE80, // ASCII = 'J' 111111101
0xBE80, // ASCII = 'K' 101111101
0xD700, // ASCII = 'L' 11010111
0xBB00, // ASCII = 'M' 10111011
0xDD00, // ASCII = 'N' 11011101
0xAB00, // ASCII = 'O' 10101011
0xD500, // ASCII = 'P' 11010101
0xEE80, // ASCII = 'Q' 111011101
0xAF00, // ASCII = 'R' 10101111
0xDE00, // ASCII = 'S' 1101111
0xDA00, // ASCII = 'T' 1101101
0xAB80, // ASCII = 'U' 101010111
0xDA80, // ASCII = 'V' 110110101
0xAE80, // ASCII = 'W' 101011101
0xBA80, // ASCII = 'X' 101110101
0xBD80, // ASCII = 'Y' 101111011
0xAB40, // ASCII = 'Z' 1010101101
0xFB80, // ASCII = '[' 111110111
0xF780, // ASCII = '\' 111101111
0xFD80, // ASCII = ']' 111111011
0xAFC0, // ASCII = '^' 1010111111
0xB680, // ASCII = '_' 101101101
0xB7C0, // ASCII = '`' 1011011111
0xB000, // ASCII = 'a' 1011
0xBE00, // ASCII = 'b' 1011111
0xBC00, // ASCII = 'c' 101111
0xB400, // ASCII = 'd' 101101
0xC000, // ASCII = 'e' 11
0xF400, // ASCII = 'f' 111101
0xB600, // ASCII = 'g' 1011011
0xAC00, // ASCII = 'h' 101011
0xD000, // ASCII = 'i' 1101
0xF580, // ASCII = 'j' 111101011
0xBF00, // ASCII = 'k' 10111111
0xD800, // ASCII = 'l' 11011
0xEC00, // ASCII = 'm' 111011
0xF000, // ASCII = 'n' 1111
0xE000, // ASCII = 'o' 111
0xFC00, // ASCII = 'p' 111111
0xDF80, // ASCII = 'q' 110111111

```

```

0xA800, // ASCII = 'r' 10101
0xB800, // ASCII = 's' 10111
0xA000, // ASCII = 't' 101
0xDC00, // ASCII = 'u' 110111
0xF600, // ASCII = 'v' 1111011
0xD600, // ASCII = 'w' 1101011
0xDF00, // ASCII = 'x' 11011111
0xBA00, // ASCII = 'y' 1011101
0xEA80, // ASCII = 'z' 111010101
0xADC0, // ASCII = '{' 1010110111
0xDD80, // ASCII = '|' 110111011
0xAD40, // ASCII = '}' 1010110101
0xB5C0, // ASCII = '~' 1011010111
0xED40 // ASCII = 127 1110110101
};

//-----
// The word in the CW table is divided into 8 groups of two bits
starting
// at the msb side. The two bits represent one of four possible
states.
// 00 - end of character
// 01 - DOT
// 10 - DASH
// 11 - SPACE of two dot times
//-----
const unsigned int morse[59] = {
    0xF000, // 1111 1100 0000 0000b ( 32) WORD SPACE
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 33) !
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 34) "
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 35) #
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 36) $
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 37) %
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 38) &
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 39) '
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 40) (
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 41) )
    0x566C, // 0101 0110 0110 1100b ( 42) * ...-- SK
    0x6670, // 0110 0110 0111 0000b ( 43) + .-.- AR
    0xA5AC, // 1010 0101 1010 1100b ( 44) , ---.
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 45) -
    0x666C, // 0110 0110 0110 1100b ( 46) . .-.-
    0x9670, // 1001 0110 0111 0000b ( 47) / -.-.
    0xAAB0, // 1010 1010 1011 0000b ( 48) 0 -----
    0x6AB0, // 0110 1010 1011 0000b ( 49) 1 .----
    0x5AB0, // 0101 1010 1011 0000b ( 50) 2 ..---
    0x56B0, // 0101 0110 1011 0000b ( 51) 3 ...--
    0x55B0, // 0101 0101 1011 0000b ( 52) 4 ....-
    0x5570, // 0101 0101 0111 0000b ( 53) 5 .....
    0x9570, // 1001 0101 0111 0000b ( 54) 6 -.....
    0xA570, // 1010 0101 0111 0000b ( 55) 7 --....
    0xA970, // 1010 1001 0111 0000b ( 56) 8 ---..
    0xAA70, // 1010 1010 0111 0000b ( 57) 9 ----.
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 58) :
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 59) ;
    0x0000, // 0000 0000 0000 0000b ( 60) <

```

```

0x95B0,      // 1001 0101 1011 0000b ( 61) =   -...-   BT
0x0000,      // 0000 0000 0000 0000b ( 62) >
0x5A5C,      // 0101 1010 0101 1100b ( 63) ?   ..-...
0x0000,      // 0000 0000 0000 0000b ( 64) @
0x6C00,      // 0110 1100 0000 0000b ( 65) A   .-
0x95C0,      // 1001 0101 1100 0000b ( 66) B   -...
0x99C0,      // 1001 1001 1100 0000b ( 67) C   -..
0x9700,      // 1001 0111 0000 0000b ( 68) D   -..
0x7000,      // 0111 0000 0000 0000b ( 69) E   .
0x59C0,      // 0101 1001 1100 0000b ( 70) F   ..-
0xA700,      // 1010 0111 0000 0000b ( 71) G   --.
0x55C0,      // 0101 0101 1100 0000b ( 72) H   ....
0x5C00,      // 0101 1100 0000 0000b ( 73) I   ..
0x6AC0,      // 0110 1010 1100 0000b ( 74) J   .---
0x9B00,      // 1001 1011 0000 0000b ( 75) K   -.-
0x65C0,      // 0110 0101 1100 0000b ( 76) L   .-..
0xAC00,      // 1010 1100 0000 0000b ( 77) M   --
0x9C00,      // 1001 1100 0000 0000b ( 78) N   -.
0xAB00,      // 1010 1011 0000 0000b ( 79) O   ---
0x69C0,      // 0110 1001 1100 0000b ( 80) P   .---
0xA6C0,      // 1010 0110 1100 0000b ( 81) Q   ---.
0x6700,      // 0110 0111 0000 0000b ( 82) R   .-.
0x5700,      // 0101 0111 0000 0000b ( 83) S   ...
0xB000,      // 1011 0000 0000 0000b ( 84) T   -
0x5B00,      // 0101 1011 0000 0000b ( 85) U   ..-
0x56C0,      // 0101 0110 1100 0000b ( 86) V   ...-
0x6B00,      // 0110 1011 0000 0000b ( 87) W   .--
0x96C0,      // 1001 0110 1100 0000b ( 88) X   -...
0x9AC0,      // 1001 1010 1100 0000b ( 89) Y   -.-
0xA5C0      // 1010 0101 1100 0000b ( 90) Z   ---.
};
/*}}} */

/*{{{ Interrupt Routine*/
/* -----
 * Interrupt Routine
 * 250 cycle interrupt interval.
 * .25us * 250 cycles * 16 samples = 1000.0Hz frequency tone at 31.25
baud
 * -----
 */

unsigned char DACvalue;

void interrupt tc_int(void) {
    TMR0 = 6+17;
    switch(ModType) {
        case RISING: DACvalue =
Waveform[(ModCount&0x07)+((~ModCount)>>1)&0x78]); break;
        case FALLING: DACvalue =
Waveform[(ModCount&0x07)+((ModCount>>1)&0x78)]; break;
        case FLAT: DACvalue = Waveform[ModCount&7]; break;
        case NONE: DACvalue = 128; break;
    };
};

```

```

        if(ModCount&8) DACvalue=~DACvalue; // Create negative if needed
        if(ModPhase) DACvalue=~DACvalue; // Invert sample if phase is
180 degree.
        PORTB = DACvalue;
        ModCount+=1;

        TOIF = 0;
    }
/*}}}} */

/*{{{ eeprom function*/

void EEPROMWrite(addr, value) {
    while(WR)continue;
    EEADR=(addr);
    EEDATA=(value);
    GIE=0;
    WREN=1;
    EECON2=0x55;
    EECON2=0xAA;
    WR=1;
    WREN=0;
    GIE=1;
}

unsigned char EEPROMRead(unsigned char addr) {
    return ((EEADR=(addr)),(RD=1),EEDATA);
}
/*}}}} */

/*{{{ Serial port function*/

#define baud 31 // Bit delay for 2400 baud (4-MHz PIC
clock).
#define ser_o 7,6 // Serial Output Pin RC6
#define ser_i 7,7 // Serial Input Pin RC7

byte temp; // Temporary Register (used by serial,)
byte bits; // Bit counter used with Serial Routines
byte xbyte; // Transmit/Receive Register for Serial
Routines

/*{{{ sbit - basic delay function*/

#asm
;-----
; Low-Level Serial Routine (FOR DEVICE WITHOUT USART !)
;
; Use: temp, xbyte, bits, (baud, sio_p)
;-----

; --- Subroutine used by Serout to send a bit and generate time
delays.
sBit_
    BTFSS 3,0 ; Output Carry flag on serial pin

```





```

        MOVLW    8                ; Send 8 data bits.
        MOVWF   _bits

xbit_
        RRF     _xbyte           ; Rotate bit into carry.
        CALL    sBit_           ; Send the data bit.
        DECFSZ  _bits           ; Number of trips through loop
        GOTO    xbit_
        RRF     _xbyte           ; Rotate data back into original position.
        BSF     3,0              ; Set up stop bit.
        CALL    sBit_           ; Send the stop bit.

        BSF     11,7            ; Enable interrupt
#endasm
}
/*}}} */

/*{{{ Serin - Serial input (temp=255 if character received else
temp=0) */

unsigned char Serin() {
#asm
;-----
;--- Receive serially a single byte with a fixed input pin, baud
rate,
; and polarity. Serin uses the common data format of no parity, 8
data
; bits, 1 stop bit (N81).
; - Upon entry, the desired pin must already be set up as an input.
; - Upon return, the data in the buffer will be the received byte.
;
; IF TEMP=0 NO CHARACTER RECEIVED -> ELSE TEMP=255.
;

        CLRF   _xbyte           ; Clear Receive Register

rpoll_
        CLRF   _temp
        CLRWDG ; Clear Watchdog
        BTFSC  ser_i
        RETLW  0

        BCF   11,7            ; Disable interrupt

        MOVLW  baud/2         ; Wait 1/2 bit time to middle of start bit.
        MOVWF  _temp
        CALL  sloop_         ; Call Bit Delay Sub-Routine
        BTFSC  ser_i
        GOTO  rpoll_

        MOVLW  8                ; Load 8 bit into xbyte
        MOVWF  _bits

rcv_
        MOVLW  baud            ; Wait bit time.
        MOVWF  _temp
        CALL  sloop_         ; Call Bit Delay Sub-Routine

```

```

        BTFSS    ser_i           ; Put serial pin into carry
        BCF     3,0
        BTFSC   ser_i
        BSF     3,0
        RRF     _xbyte          ; Rotate carry into msb of data byte.
        DECFSZ  _bits          ; Bits=bits-1. If bits<>0 then rcv_.
        GOTO    rcv_

        MOVLW   baud           ; Delay 1 bit time for stop bit.
        MOVWF   _temp
        CALL    sloop_        ; Call Bit Delay Sub-Routine
        DECF    _temp

        BSF     11,7           ; Enable interrupt
#endasm
    return xbyte;
}
/*}}} */

/*{{{ SerStr - send string to serial port*/
void SerStr(const char *p) {
    unsigned char i;

    i=0;
    while(1) {
        if(p[i]==0) return;
        Serout(p[i++]);
    }
}
/*}}} */

/*{{{ SerHex - Send 8-bit hex number to serial port*/
void SerHex(unsigned char c) {
    Serout(hex[c>>4]);
    Serout(hex[c&15]);
}
/*}}} */

/*}}} */

/*{{{ PSK function*/
/*{{{ PSKStartSync - Send 60 zero*/
//-----
// Send 60 zero (phase reversal)
//-----
void PSKStartSync() {
    unsigned char i;

    for(i=0; i<60; i++) {
        WaitCycleEnd();
        ModType=FALLING;
        WaitCycleStart();
    }
}

```

```

        WaitCycleEnd();
        if(ModPhase)                // Invert phase in middle of cycle
            ModPhase=0;
        else
            ModPhase=1;
        ModType=RISING;
        WaitCycleStart();
    }
};
/*}}} */

/*{{{ PSKPutc - Send character to PSK31*/

void PSKPutc(unsigned char c) {
    unsigned int code;
    unsigned char zero;

    code = Varicode[c&127];
    zero = 0;

    while(zero!=2) {
        if(code&0x8000) {
            /*{{{ Constant phase*/

            // Set modulation FLAT for all cycle
            WaitCycleEnd();
            ModType=FLAT;
            WaitCycleStart();
            WaitCycleEnd();
            WaitCycleStart();
        /*}}} */

            zero=0;
        } else {
            /*{{{ Reverse phase*/

            WaitCycleEnd();
            ModType=FALLING;
            WaitCycleStart();

            WaitCycleEnd();
            if(ModPhase)                // Invert phase in middle cycle
                ModPhase=0;
            else
                ModPhase=1;
            ModType=RISING;
            WaitCycleStart();
        /*}}} */

            zero++;
        }
        code = code<<1;
    }
}
/*}}} */

```

```

/*{{{ CWPutc - Send character in CW*/
//////////////////// Various constant tabels
////////////////////
// The word in the CW table is divided into 8 groups of two bits
starting
// at the msb side. The two bits represent one of four possible
states.
// 00 - end of character
// 01 - DOT
// 10 - DASH
// 11 - SPACE of two dot times

void Dot() {
    unsigned char i;

    for(i=0; i<5; i++) {
        WaitCycleEnd();
        WaitCycleStart();
    }
};

void CWPutc(unsigned char c) {
    unsigned int code;

    if(c<32 || c>90) return;
    code = morse[c-32];

    while(1) {
        if((code&0xC000)==0xC000) Dot();
        if((code&0xC000)==0x8000) { ModType=FLAT; KEY=1; Dot();
Dot(); Dot(); KEY=0; }
        if((code&0xC000)==0x4000) { ModType=FLAT; KEY=1; Dot();
KEY=0; }
        if((code&0xC000)==0x0000) break;
        ModType=NONE; Dot();
        code=code<<2;
    }
}
/*}}} */

/*}}} */

/*{{{ Misc function*/

/*{{{ Hex2Dec - Conversion function*/

//-----
// Convert binary to hexadecimal character
//-----
unsigned char Hex2Dec(char c) {
    if(c>='0' && c<='9') return c-48;
    if(c>='A' && c<='F') return c-55;
    if(c>='a' && c<='f') return c-87;
    return 255;
}
/*}}} */

```

```

/*{{{ WaitSec - Wait x second*/
//-----
// Wait aprox. 1 sec (0.992sec)
//-----
void WaitSec(unsigned char c) {
    unsigned int i;

    for(i=0; i<(unsigned int)c*62; i++) {        // wait 0.992sec
        WaitCycleEnd();
        WaitCycleStart();
        if(SERIN==0) return;
    }
};
/*}}} */

/*}}} */

/*{{{ Main*/

void main() {
    byte c,i,mode;

    TRISA    = 0b11111111;    // All input
    TRISC    = 0b10001111;    // serial port in/out RC6+RC7 PTT and
KEY output
    TRISB    = 0b00000000;    // R-R2 DAC output port

    OPTION   = 0b00001111;    // Pull-up + WDT prescale at 1:128
    INTCON   = 0b00100000;    // TMR0 interrupt
    PIE1     = 0b00000000;    // No peripheral interrupt
    PIE2     = 0b00000000;
    T1CON    = 0b00000000;    // TMR1 is off
    T2CON    = 0b00000000;    // TMR2 is off
    CCP1CON  = 0b00000000;    // Capture/compare/pwm #1 is off
    SSPCON   = 0b00000000;    // Sync serial port is off
    ADCON0   = 0b00000000;    // A/D is off
    ADCON1   = 0b00000110;    // A/D is off

    TMR0     = 6+14;          // For 16 sample at 1khz@16Mhz
                                // 1000us = 1khz period,
Tcycle=0.25us@20Mhz
                                // (1000us/16)/Tcycle
                                // 62.5us / 0.25us = 250 cycles
between interrupt
                                // 256 - 250 = 6 + 14(delay to reload
timer)
                                // 250 cycles * 0.25us * 16 samples =
1000.0hz at 31.25baud

    ModType = FLAT;
    PTT = 0;
    KEY = 0;

```

```

SerStr("PSK31 beacon for PIC, by VE2YAG\r\r");

T0IE = 1;          // Enable TMR0 interrupt
while(1) {
    /*{{{ Sending mode*/

    i = 0;
    mode = MODE_PSK;

    while(1) {

        if(SERIN==0) break;          // Check if key pressed

        //-----
        // Verify for end of message, back to PSK,
        // stop carrier and wait delay
        //-----
        if(i==EEPromRead(EE_BEACONTEXTSIZE)) {
            ModType = NONE;
            mode = MODE_PSK;
            PTT=0;
            i=0;
            WaitSec(EEPromRead(EE_BEACONDELAY));
            continue;
        }

        c = EEPROMRead(EE_BEACONTEXT+i);    // Read character to send

        //-----
        // Switch to CW, stop carrier
        //-----
        if(c=='^') { ModType = NONE;
                    mode = MODE_CW;
                    i++;
                    continue;
                };

        PTT=1;
        i++;

        //-----
        // TONE sending
        //-----
        if(c=='~') {
            ModType = FLAT;
            WaitSec(1);
            continue;
        }

        //-----
        // PSK sending
        //-----
        if(mode == MODE_PSK) {
            if(i==1) PSKStartSync();
            PSKPutc(c);
            continue;
        }
    }
}

```

```

    }

    //-----
    // CW sending
    //-----
    CWPutc(toupper(c));

}
/*}}} */

    /*{{{ Config mode*/

//-----
// Enter in config mode
//-----
    ModType = NONE;
    PTT = 0; KEY=0;
    LineCount = 0;
    T0IE = 0; // Disable TMR0 interrupt

    SerStr("Config mode: ? for help\r>");

    while(1) {
        c = Serin();
        if(temp) {
            if( (c==DEL || c==BK) && LineCount) { SerStr(bk_str);
LineCount--; continue; }
            if(c==CR) { /*{{{ Process command*/

                if(LineCount==0) { SerStr("\r>"); continue; }

                switch(LineBuffer[0]) {
                    case 'R': /*{{{ R command*/

SerStr("\rBeacon Activated\r"); LineCount=0; /*}}} */
break;
                    case 'B': /*{{{ B command*/

                        for(c=0; c<LineCount-1; c++) EEPromWrite(EE_BEACONTEXT+c,
LineBuffer[c+1]);
                        EEPromWrite(EE_BEACONTEXTSIZE, LineCount-1);
/*}}} */
break;
                    case 'E': /*{{{ E command*/

                        c = Hex2Dec(LineBuffer[1]);
                        temp = Hex2Dec(LineBuffer[2]);

                        if((c==255) || (temp==255)) { SerStr("\r?error"); break; }

                        EEPromWrite(EE_BEACONDELAY, (c*16)+temp);
/*}}} */
break;
                    case 'D': /*{{{ D command*/

                        SerStr("\r!");

```

```

    SerHex(CFG_CPUYPE);
    SerHex(CFG_SOFTVERSION);
    SerHex(CFG_EEPROMSIZE);
    SerHex(0x00);

    for(i=0; i<CFG_EEPROMSIZE; i++) SerHex(EEPROMRead(i));
/*}}} */
break;
    case '?': /*{{{ ? command*/

        SerStr("\rB<text> ~ for 1sec tone ^ to switch CW\rExx      (Second
to wait in hex)\rR      (Restart)\rD      (eeprom hex dump)");
/*}}} */
break;
        default: SerStr("\r?error");
    }

    if(LineCount==0) break; // Reset

    SerStr("\r>");
    LineCount=0;
/*}}} */
}

        if(LineCount<MAXCHARACTER && c>31 && c<127) {
            LineBuffer[LineCount++]=c;
            Serout(c);
        }
    }
}

    T0IE = 1; // Enable TMR0 interrupt
/*}}} */

}

}


/*}}} */

```




## Radiolatarnia WSPR na 16F628 i AD9851

Program opracowany przez W3PM (GM4YRE) pozwala na uruchomienie radiolatarni pracującej na dowolnym paśmie amatorskim od 160 do 6 m. Może ona pracować na jednym wybranym paśmie albo przełączać się automatycznie na kolejne pasma. Domyślnie po włączeniu wybierane jest pasmo 30 m. Do ręcznej zmiany pasma albo wyboru trybu automatycznego przełączania służy przycisk „BAND SELECT/SCAN”. Jego naciśnięcie – w czasie pomiędzy transmisjami – powoduje przejście na kolejne wyższe pasmo. W celu włączenia trybu automatycznego należy go nacisnąć i przytrzymać naciskając przycisk zerowania („RESET”) na początku parzystej minuty. W trybie automatycznym transmisja rozpoczyna się na pierwszym paśmie powyżej domyślnego i po zakończeniu nadawania następuje przejście na kolejne pasmo. W celu zakończenia trybu automatycznego należy nacisnąć przycisk zerowania. Mikroprocesor 16F628A steruje cyfrowy syntezer AD9851 pracujący na częstotliwości nadawania radiolatarni. Jako VFO zastosowano moduł DDS-60 opracowany przez amerykański klub QRP. Komunikacja z syntezerem odbywa się za pomocą magistrali SPI złożonej z trzech przewodów odpowiadających sygnałom DDS\_DATA, DDS\_CLOCK i DDS\_LOAD. Czteroprzewodowe wyjście BCD służy do przełączania wzmacniaczy i filtrów dolnoprzepustowych w zależności od pasma nadawania. Dioda świecąca sygnalizuje tryb automatycznego przełączania pasm (na wyjściu podawane jest napięcie +5 V). Również na wyjście kluczowania nadajnika podawane jest napięcie +5 V na czas nadawania. Wszystkie istotne parametry transmisji można łatwo zidentyfikować w kodzie źródłowym i dostosować do własnych potrzeb albo do innych typów syntezerów i modułów VFO.

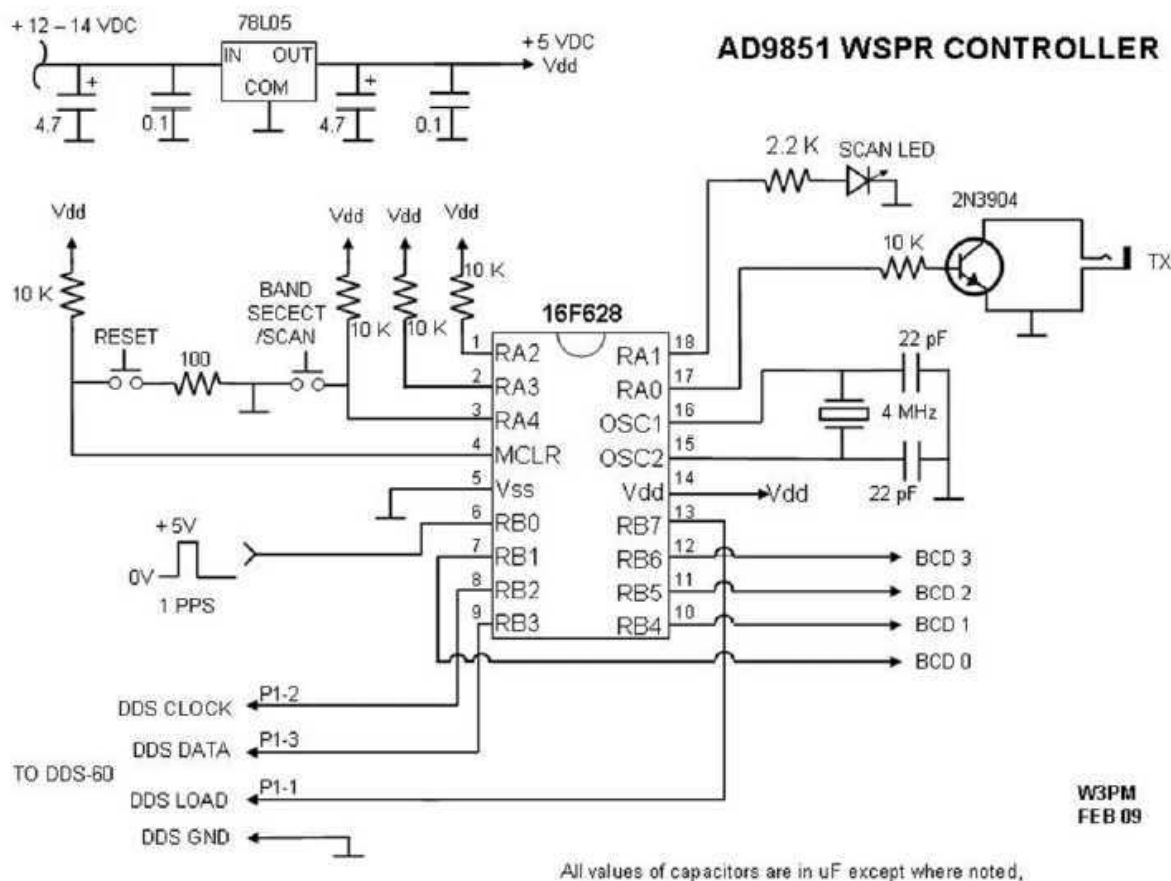

Rys. 4.8. Sterownik na 16F628

Moduł DDS-60 zawierający syntezer AD9851, generator sterujący i dolnoprzepustowy filtr eliptyczny piątego rzędu może pracować w zakresie 1 – 60 MHz. Moduł ten lub rozwiązania na nim wzorowane są często spotykane w konstrukcjach amatorskich.

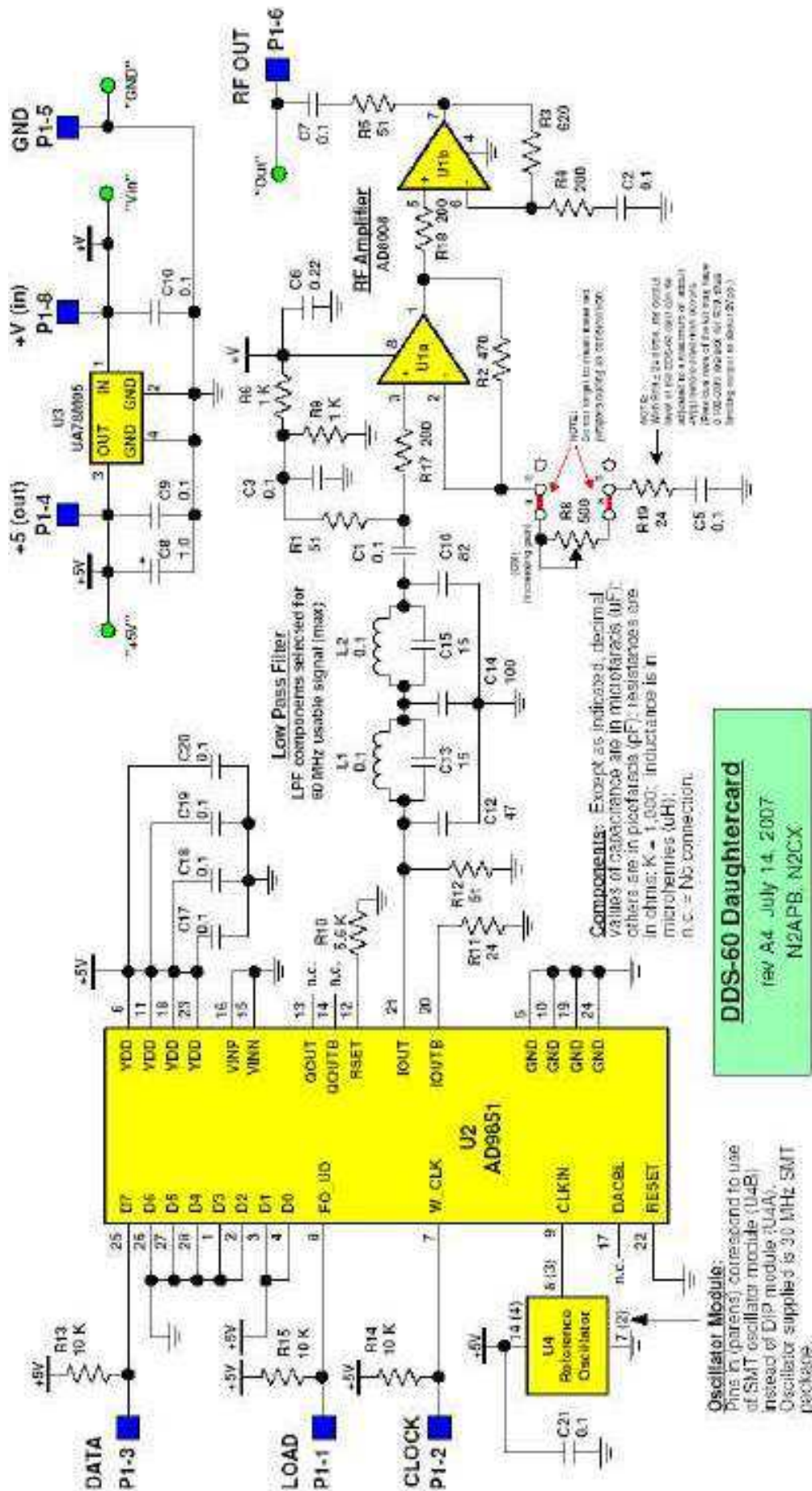

Rys. 4.9. Schemat ideowy modułu DDS-60



```

basefreq_0          ; Base frequency MSB
basefreq_1          ;
basefreq_2          ;
basefreq_3          ; Base frequency LSB
offset              ; Offset to add to base frequency
offset_0            ; WSPR offset for symbol 0
offset_1            ; WSPR offset for symbol 1
offset_2            ; WSPR offset for symbol 2
offset_3            ; WSPR offset for symbol 3
DDsword_0           ; (base freq + offset) MSB
DDsword_1           ;
DDsword_2           ;
DDsword_3           ; (base freq + offset) LSB
DDsword_4           ; x6 multiply for AD9851
temp
temp1
temp2
temp3
bit_count
byte2send
timer1
timer2
Inputs
counter
w_temp
status_temp
sec_count
min_count
symbolcount
symboltimer
sendcode
pad
two_sec
band
led_stat
scan_flag
endc

goto    start

```

```

;=====
; Subroutines
;=====

; Interrupt service routine - triggered by 1 PPS GPS on pin 6 (RB0)

IRQSVC
org      H'04'          ; Interrupt 1PPS starts here
movwf   w_temp          ; Save off the W register
swapf   STATUS,W        ; And the STATUS (use swapf
movwf   status_temp     ; so as not to change STATUS)

decfsz  sec_count       ; End of even 2 minute interval?
goto    main3           ; No, end interrupt service routine
movlw   D'120'          ; Yes, reset 2 minute counter
movwf   sec_count       ;
clrf    scan_flag       ; start scan transmit

decfsz  min_count       ; End of 10 minute interval?
goto    main3           ; No, end interrupt service routine
movlw   D'5'            ; Yes, reset 10 minute counter

```



retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'2'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'3'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'0'

retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'3'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'3'
retlw	D'3'
retlw	D'1'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'1'
retlw	D'0'
retlw	D'2'
retlw	D'0'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'3'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'3'
retlw	D'0'
retlw	D'1'
retlw	D'3'
retlw	D'2'
retlw	D'2'
retlw	D'0'

```

retlw      D'3'
retlw      D'3'
retlw      D'2'
retlw      D'2'
retlw      D'2'
retlw      D'4' ; end_of_table flag

;
; *****
; * band table. *
; * * * * *
; * Example: Fout = 14.0971 MHz *
; * Fclock = 180 MHz *
; * basefreq = (14.0971*10^6) * (2^32) / (180*10^6) = 336369908 *
; * 336369908 = 14 0c 98 f4 hex *
; * * * * *
; * Each entry is four instructions long, with each group of four literals *
; * representing the frequency as a 32 bit integer. *
; * * * * *
; *****
;
band_table
    addwf    PCL,f;_____
    retlw    0x47 ; 6 meters  MSB 0
    retlw    0x87 ;
    retlw    0xab ; band 10
    retlw    0x2a ;_____LSB_____
    retlw    0x28 ; 10 meters MSB 4
    retlw    0x00 ;
    retlw    0x66 ; band 9
    retlw    0x87 ;_____
    retlw    0x23 ; 12 meters MSB 8
    retlw    0x73 ;
    retlw    0x50 ; band 8
    retlw    0xe8 ;_____
    retlw    0x1e ; 15 meters MSB 12
    retlw    0x00 ;
    retlw    0xdb ; band 7
    retlw    0x09 ;_____
    retlw    0x19 ; 17 meters MSB 16
    retlw    0xc0 ;
    retlw    0x3a ; band 6
    retlw    0xd6 ;_____
    retlw    0x14 ; 20 meters MSB 20
    retlw    0x0c ;
    retlw    0x98 ; band 5
    retlw    0xf4 ;_____
    retlw    0x0e ; 30 meters MSB 24
    retlw    0x6b ;
    retlw    0xef ; band 4
    retlw    0x24 ;_____
    retlw    0x0a ; 40 meters MSB 28
    retlw    0x03 ;
    retlw    0x38 ; band 3
    retlw    0xe1 ;_____
    retlw    0x05 ; 80 meters MSB 32
    retlw    0x1c ;
    retlw    0x92 ; band 2
    retlw    0x66 ;_____
    retlw    0x02 ; 160 meters MSB 40
    retlw    0x9d ;
    retlw    0x3b ; band 1
    retlw    0x56 ;_____

```



```

;
; *****
; * main
; *
; * Purpose: This routine retrieves WSPR symbols, determines symbol frequency
; *          offset and symbol transmit delay timing.
; *
; * Input: Symbol data from symbol table
; *
; * Output: Subroutine calls to calc_DDStword and send_DDStword
; *
; *****
;
main
    movlw    D'0'                ; Symbol send code starts here
    movwf   symbolcount
    bsf     PORTA,TX            ; Turn on transmitter
    call    get_band
    movlw   D'30'              ; 2 sec delay before data start
    movwf   two_sec

tdelay
    btfss   INTCON,T0IF        ; Did timer overflow?
    goto    tdelay            ; No, hang around some more
    bcf     INTCON,T0IF        ; reset overflow flag
    decfsz  two_sec,F          ; Count down
    goto    tdelay            ; Not time yet

symbol_loop
    movlw   D'21'
    movwf   symboltimer
    movwf   symbolcount
    call    Table
    movwf   temp
    incf    symbolcount
    sublw   D'4'                ; Test for end_of_table flag
    bz      stop                ; Yes, stop
    movfw   temp                ; No, reload w from temp and continue
    sublw   D'0'                ; Test for symbol 0
    bz      zero                ; Yes, goto zero
    movfw   temp                ; No, reload w from temp and continue
    sublw   D'1'                ; Test for symbol 1
    bz      one                 ; Yes, goto one
    movfw   temp                ; No, reload w from temp and continue
    sublw   D'2'                ; Test for symbol 2
    bz      two                 ; Yes, goto two
                                ; No, it must be symbol 3
    movfw   offset_3            ; Load the offset for symbol 3
    movwf   offset              ; into offset
    call    calc_DDStword      ; Calculate the word to send to the DDS
    call    send_dds_word      ; Transmit symbol
    goto    delay              ; Wait for 680 mSec

zero
    movfw   offset_0            ; Load the offset for symbol 0
    movwf   offset              ; into offset
    call    calc_DDStword      ; Calculate the word to send to the DDS
    call    send_dds_word      ; Transmit symbol
    goto    delay              ; Wait for 680 mSec

one
    movfw   offset_1            ; Load the offset for symbol 1

```

```

    movwf    offset        ; into offset
    call    calc_DD sword ; Calculate the word to send to the DDS
    call    send_dds_word; Transmit symbol
    goto    delay         ; Wait for 680 mSec

two
    movfw    offset_2     ; Load the offset for symbol 2
    movwf    offset        ; into offset
    call    calc_DD sword ; Calculate the word to send to the DDS
    call    send_dds_word; Transmit symbol

delay
    btfss   INTCON,T0IF  ; Did timer overflow?
    goto    delay        ; No, hang around some more
    movlw   D'39'        ;
    movwf   pad          ; Calibrate symbol timer
timepad   decfsz pad,F   ; to 680 mSec
    goto    timepad      ;
    bcf    INTCON,T0IF  ; Reset overflow flag
    movlw   D'130'       ; Timer will count
    movwf   TMR0        ; 127 (256-129) counts
    decfsz symboltimer,F ; Count down
    goto    delay        ; Not time yet

    goto    symbol_loop

stop
    movlw   D'1'
    movwf   sendcode     ; End of transmit
    movwf   scan_flag    ; End of transmit for scan function
    bcf    PORTA,TX      ; Turn off transmitter

    return

;
; *****
; * calc_DD sword                                           *
; *                                                         *
; * Purpose:  This routine calculates the DDSword control word to be sent *
; *           to the DDS.                                     *
; *                                                         *
; * Input:   basefreq_3 ... basefreq_0, offset              *
; *                                                         *
; * Output:  DDSword_3 ... DDSword_0                        *
; *                                                         *
; *****
;
;
calc_DD sword
    movf    basefreq_0,w ; LSD freq byte operand
    addwf   offset,w    ; Add offset to LSDfreq byte operand
    movwf   DDSword_0   ; Store result
    movf    basefreq_1,w ; Pick up next operand
    movwf   temp3       ; Temporarily store
    btfss   STATUS,C    ; Was there a carry?
    goto    a01         ; No, skip to a01
    movlw   0x01        ; Yes, add in carry
    addwf   temp3,w     ; Add to temp

a01   movwf   DDSword_1   ; Store result
    movf    basefreq_2,w ; Pick up next operand
    movwf   temp3       ; Temporarily store
    btfss   STATUS,C    ; Was there a carry?
    goto    a02         ; No, skip to a02

```

```

        movlw      0x01          ; Yes, add in carry
        addwf     temp3,W       ; Add to temp

a02     movwf     DDSword_2      ; Store result
        movf      basefreq_3,w  ; Pick MSB freq byte operand
        movwf     temp3         ; Temporarily store
        btfss    STATUS,C       ; Was there a carry?
        goto     a03            ; No, skip to a03
        movlw     0x01          ; Yes, add in carry
        addwf     temp3,w       ; Add to temp

a03     movwf     DDSword_3      ; Store result

        return

;
; *****
; * send_dds-word *
; * *
; * Purpose: This routine sends the DDSword control word to the DDS *
; * using a serial data transfer. *
; * *
; * Input: DDSword_4 ... DDSword_0 *
; * *
; * Output: The DDS chip register is updated. *
; * *
; *****
;
;
send_dds_word
        movlw     DDSword_0      ; Point FSR at Least Significant Byte
        movwf     FSR           ;
next_byte
        movf      INDF,w        ;
        movwf     byte2send     ;
        movlw     0x08         ; Set counter to 8
        movwf     bit_count     ;
next_bit
        rrf       byte2send,f   ; Test if next bit is 1 or 0
        btfss    STATUS,C       ; Was it zero?
        goto     send0          ; Yes, send zero
        bsf      PORTB,DDS_dat  ; No, send one
        bsf      PORTB,DDS_clk  ; Toggle write clock
        bcf      PORTB,DDS_clk  ;
        goto     break          ;
send0
        bcf      PORTB,DDS_dat  ; Send zero
        bsf      PORTB,DDS_clk  ; Toggle write clock
        bcf      PORTB,DDS_clk  ;
break
        decfsz   bit_count,f    ; Has the whole byte been sent?
        goto     next_bit       ; No, keep going.
        incf     FSR,f          ; Start the next byte unless finished
        movlw    DDSword_4+1    ; Next byte (past the end)
        subwf    FSR,w          ;
        btfss    STATUS,C       ;
        goto     next_byte      ;
        bsf      PORTB,DDS_load  ; Send load signal to the AD9850/DDSword
        bcf      PORTB,DDS_load  ;
        return

;
;

```

```

; *****
; * get_band *
; * *
; * Purpose: This routine reads the frequency value of a band table entry *
; * pointed to by band and returns it in freq_3...freq_0. *
; * *
; * Input: band must contain the index of the desired band entry * 4 *
; * (with the entries numbered from zero). *
; * *
; * Output: The band frequency in freq. *
; * *
; *****
;

get_band
    movf    band,w           ; Get the index of the high byte
    call   band_table       ; Get the value into W
    movwf  basefreq_3      ; Save it in basefreq_3
    incf   band,f          ; Increment index to next byte
    movf   band,w           ; Get the index of the next byte
    call   band_table       ; Get the value into W
    movwf  basefreq_2      ; Save it in basefreq_2
    incf   band,f          ; Increment index to the next byte
    movf   band,w           ; Get the index to the next byte
    call   band_table       ; Get the value into W
    movwf  basefreq_1      ; Save it in basefreq_1
    incf   band,f          ; Increment index to the low byte
    movf   band,w           ; Get the index to the low byte
    call   band_table       ; Get the value into W
    movwf  basefreq_0      ; Save it in basefreq_0
    movlw  0x03            ; Get a constant three
    subwf  band,f          ; Restore original value of band
    return

;
; *****
; * LED_status *
; * *
; * Purpose: Reads the variable led_stat and outputs BCD word to ports. *
; * BCD ports used to indicate band number selected. *
; * *
; * Input: led_stat *
; * *
; * Output: Ports RB1,RB4,RB5, and RB6. *
; * *
; *****
;

LED_status
    btfss  led_stat,0
    goto $+3
    bsf    PORTB,BCD_0
    goto $+2
    bcf    PORTB,BCD_0
    btfss  led_stat,1
    goto $+3
    bsf    PORTB,BCD_1
    goto $+2
    bcf    PORTB,BCD_1
    btfss  led_stat,2
    goto $+3
    bsf    PORTB,BCD_2

```

```

    goto $+2
    bcf     PORTB,BCD_2
    btfss  led_stat,3
    goto $+3
    bsf     PORTB,BCD_3
    goto $+2
    bcf     PORTB,BCD_3
    return

;-----

start

;-----
;   Set up timer
;-----
    errorlevel  -302
    banksel    INTCON
    bsf        INTCON,GIE
    bcf        INTCON,T0IE      ; Mask timer interrupt
    bsf        INTCON,INTE

    banksel    OPTION_REG
    bsf        OPTION_REG,INTEDG
    bcf        OPTION_REG,T0CS  ; Select timer
    bcf        OPTION_REG,PSA   ; Prescaler to timer
    bsf        OPTION_REG,PS2   ; \
    bsf        OPTION_REG,PS1   ; >- 1:256 prescale
    bsf        OPTION_REG,PS0   ; /

;-----
;   Set up I/O
;-----

    banksel   TRISA
    movlw    B'11011100'      ; Tristate PORTA (all Inputs except RA0,RA1)
    movwf    TRISA           ;
    movlw    B'00000001'
    movwf    TRISB           ; Set port B to all outputs except RB0
    banksel  PORTA
    clrf    PORTA
    clrf    PORTB

;-----
;   Initialize memory
;-----

;   Set default basefreq to 10.1042 MHz
    movlw    D'24'           ; MSB for band (refer to band table)
    movwf    band
    movlw    D'4'           ; band number from band table
    movwf    led_stat       ; set up LED (BCD) status
    call     LED_status

;   Set DDSword_4 to turn on AD9851 6x clock multiplier
    movlw    0x01           ; Turn on 6x clock multiplier (AD9851)
    movwf    DDSword_4      ; Last byte to be sent
                                ; Mult answer is in bytes _3 .. _0

;-----
;

```

```

; offset -  $N*12000*2^{32} / 8192*F_{clock}$ 
; Example: (for symbol 2)
;         Fclock = 180 MHz
;         offset =  $2*12000*2^{32} / 8192*(180*10^6) = 69.905$ 
;         69.905 ~ 70 = 46 Hex
;
;
; Load WSPR offsets
movlw    0x00    ; 0.00 Hz
movwf    offset_0
movlw    0x23    ; 1.46 Hz
movwf    offset_1
movlw    0x46    ; 2.93 Hz
movwf    offset_2
movlw    0x69    ; 4.39 Hz
movwf    offset_3

movlw    D'120'    ; for 2 minute intervals
movwf    sec_count

movlw    D'5'      ; for 10 minute intervals
movwf    min_count

clrf     sendcode
clrf     scan_flag

btfsc    PORTA,pb_1    ; PB1 down?
goto     WaitForInt    ; No, skip to WaitForInt

TestPB1up
btfss    PORTA,pb_1    ; PB1 up?
goto     TestPB1up     ; No, wait for release
goto     start_scan

WaitForInt
movfw    sendcode    ; Will go to transmit on the
addlw    D'0'        ; default frequency upon reset then
bz       transmit    ; transmit on a 10 min. interval.

; Note: pushbutton is only active when not transmitting

btfsc    PORTA,pb_1    ; PB1 down?
goto     WaitForInt    ; No, skip to WaitForInt

TestPB1u
btfss    PORTA,pb_1    ; PB1 up?
goto     TestPB1u     ; No, wait for release

PB_yes1
bcf      STATUS,C
movlw    0x04          ; get 4 bytes to subtract
subwf    band,f        ; Move down to MSB in band list
incf     led_stat      ; Increment band LED
btfss    STATUS,C      ; Off the bottom?
goto     reset_var     ; Yes, reset variables
call     LED_status    ; Set up BCD outputs
movlw    D'1'
movwf    sendcode      ; Ensure timing integrity
goto     WaitForInt

start_scan

```

```

    movlw    D'1'
    movwf    scan_flag      ; Set scan flag
    bsf     PORTA,scan_LED  ; Turn on scan LED

loop
    movfw    scan_flag      ; Interrupt routine will
    addlw   D'0'           ; clear scan_flag at 120 sec interval
    bz      transmit2      ; Time to transmit?
    goto    loop           ; No, wait for even minute

transmit
    call    main           ; Start transmit routine
    goto    WaitForInt     ; Start over and wait for interrupts

reset_var
    movlw   D'40'         ; Set counter to end of band table
    movwf   band
    movlw   D'0'         ; Initialize LED (BCD) status
    movwf   led_stat
    goto    PB_yes1

transmit2
    bcf     STATUS,C
    movlw   0x04          ; Get 4 bytes to subtract
    subwf   band,f        ; Move down to MSB in band list
    incf    led_stat      ; Increment band LED
    btfss   STATUS,C      ; Off the bottom?
    goto    reset_var2    ; Yes, reset variables
    call    LED_status     ; Set up BCD outputs
    call    main          ; Start transmit routine
    goto    loop          ; Start over and wait for interrupt


reset_var2
    movlw   D'40'         ; Set counter to end of band table
    movwf   band
    movlw   D'0'         ; Initialize LED (BCD) status
    movwf   led_stat
    goto    transmit2

end

```
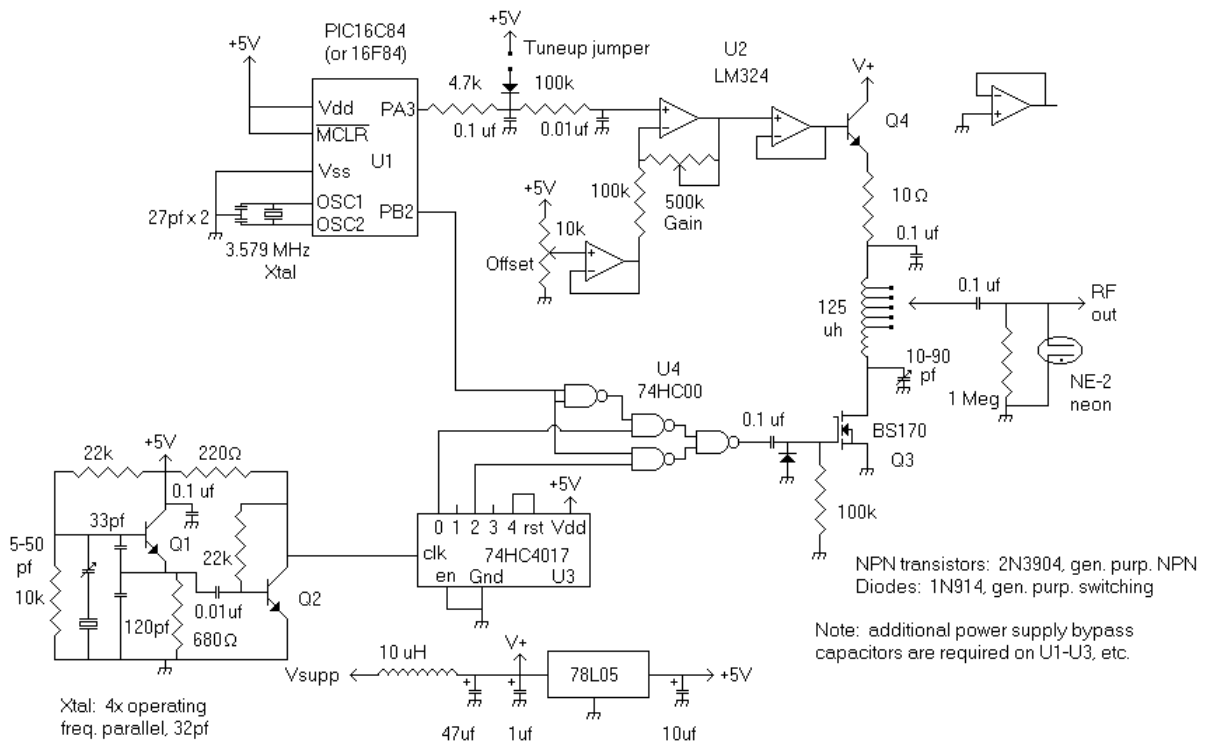
### Radiolatarnia PSK31 z kombinowaną modulacją fazy i amplitudy

W odróżnieniu od najczęściej spotykanych rozwiązań w układzie radiolatarni na amerykańskie pasmo eksperymentalne 1700 kHz (można go łatwo dostosować do pracy w amatorskim paśmie 160 m lub wyższych – 40, 80 m) zastosowano nieliniowy wzmacniacz mocy w klasie E a sygnał PSK31 uzyskiwany jest przez przełączanie fazy za pomocą bramki logicznej XOR w połączeniu z modulacją amplitudy sygnału wyjściowego. Modulacja amplitudy odbywa się za pomocą tranzystora szeregowego (wtórnika emiterowego) w obwodzie zasilania stopnia mocy. Analogowy sygnał modulujący amplitudę jest generowany przez mikroprocesor 16F84 poprzez modulację szerokości impulsów.



## PIC-based PSK31 MedFER Transmitter

by Clint Turner, KA7OEI  
Version 1.01, November 2000

Rys. 4.10. Nadajnik z kombinowaną metodą otrzymywania sygnału PSK31


Generator sterujący pracuje na 4-krotnej częstotliwości wyjściowej nadajnika a jego sygnał podawany jest na dzielnik częstotliwości 74HC107. W zależności od poziomu logicznego na wyjściu PB3 procesora sterującego układ 74HC00 tranzystor mocy sterowany jest sygnałem w.cz. o fazie 0 lub 180°. Na czas przełączania fazy amplituda sygnału jest obniżana do 0 tak jak tego wymaga specyfikacja PSK31. Sygnał modulujący z wyjścia PA3 jest podawany przez filtr dolnoprzepustowy i wzmacniacz U2 (LM324) na bazę tranzystora Q2 włączonego w szereg z tranzystorem mocy w.cz. Q3 (BS170). Stopień mocy jest zabezpieczony przed szkodliwym wpływem wyładowań atmosferycznych i elektryczności statycznej za pomocą neonówki i włączonego równolegle do niej opornika 1 MΩ. Tranzystory Q1 i Q4 są typu 2N3904 ale można je zastąpić przez dowolne krzemowe tranzystory europejskie NPN ogólnego zastosowania.

Po zwarceniu wejścia B5 do masy radiolatarnia może być sterowana z komputera PC przez złącze szeregowe procesora PB6 (szybkość transmisji wynosi 1200 bodów, 8N1). Wyjście PB0 (PTT\_OUT) może być wykorzystane do włączania dodatkowego liniowego wzmacniacza mocy. Wyjście PB1 (KEY\_OSC) jest zasadniczo przewidziane do włączania zasilania generatora sterującego ale lepiej aby



był on stale zasilany – uzyskuje się wówczas większą stabilność częstotliwości. Wyjście PB3 przewidziane było zasadniczo do celów diagnostycznych ale można je także wykorzystać do kluczowania częstotliwości nadajnika FSK31. Emisja ta jest jednak rzadko stosowana a do jej odbioru nadaje się jedynie MixW. Wejście PB4 należy pozostawić otwarte – służy ono do wyboru wariantu współpracującego ze starszym (nie pokazanym tutaj) rozwiązaniem nadajnika.

PB7 jest również wyjściem diagnostycznym – służy do podłączenia poprzez opornik szeregowy diody elektroluminescencyjnej migającej w takt pulsu programu: włączenie na 32 ms następuje w momencie nadawania pierwszego znaku komunikatu, na 4 ms w trakcie oczekiwania na dane na złączu szeregowym i na 8 ms po odebraniu znaku ASCII na tym złączu.

 

Rys. 4.11. Sposób podłączenia złącza szeregowego

Rozkazy sterujące na złączu szeregowym:

- STX** (kod ASCII 02h, control-B) Kasowanie bufora w pamięci RAM i ustawienie wskaźnika adresowego na jego początek
- ETX** (kod ASCII 03h, control-C) Nadanie zawartości bufora a po niej komunikatu z pamięci EEPROM
- SO** (kod ASCII 0Eh, control-N) Powtórzenie transmisji komunikatu z bufora RAM bez nadania po nim tekstu z pamięci EEPROM
- SI** (kod ASCII 0Fh, control-O) Włączenie zasilania generatora(PB1)
- DC1** (kod ASCII 11h, control-Q) Skopiowanie zawartości bufora RAM do pamięci EEPROM
- DC2** (kod ASCII 12h, control-R) Dodanie zawartości bufora RAM do komunikatu w pamięci EEPROM
- DC3** (kod ASCII 13h, control-S) Włączenie nadawania z pamięci EEPROM w trybie pracy nadawania z pamięci RAM – właściwy tryb radiolatarni
- DC4** (kod ASCII 14h, control-T) Wyłączenie transmisji z pamięci EEPROM w trybie nadawania z pamięci RAM
- ETB** (kod ASCII 17h, control-W) Włączenie sygnalizacji pulsu
- CAN** (kod ASCII 18h, control-X) Wyłączenia sygnalizacji pulsu
- ESC** (kod ASCII 1Bh, "escape") Transmisja wyłącznie komunikatu z pamięci RAM bez dodatku z pamięci EEPROM.

Długość komunikatu w pamięci RAM procesora 16F84 może wynosić

/\*

The following program is a pic-based PSK31 sender, Version 2.0x.

\*\*\* NOTE: Look below for a conditional flag defining the use of a PIC16C84 or PIC16F84.

The former has enough RAM for a 16 byte RAM buffer, whereas the PIC16F84 can provide for 48 bytes.

The 0.05 base version had PWM analog output. This is accomplished by sampling the output at 32 times the bitrate (i.e. 1 KHz) with a PWM signal. The PWM generator in the ISR has a total of 100 "counts." The input variable "PWM" varies from 1 to 99 - one portion of

routine outputs a 1 for "PWM" counts while the other portion outputs a zero for "100-PWM" counts. For the rest of the time this output is in hi-Z state. The R/C filter on the output smooths the output and allows for a linear 0-5 volt output for a 1-99 input (0 and 100 are not used.) The sine table (SINTBL) goes from 28 to 78 to keep away from the supply rails and within the working range of the output buffer/amplifier. The "zero" output (for the balanced modulator) occurs at approximately mid-supply.

The 0.09 base version has an input select (PB4) that, when low (grounded) selects the mode whereby PA3 outputs a PWM version as described above. When PB4 is open (high) PA3 outputs a modulation envelope for an outboard PA. In this case, when a 0 is to be transmitted (i.e. a phase shift) the PA3 output goes low, PB3 changes state (i.e. phase) and then PA3 goes high again. This allows the phase shift to occur when the output power is at (or very near) zero. The phase information is taken from PB2.

It should be noted that pin PB3 carries the varicode data output. This is simply a logic level that correlates with the current phase state. Originally a debug tool, this is also useful for FSK31 modulation. This pin outputs the data whether in the "AM" \*or\* the "balanced modulator" mode. It is worth noting that in the "AM" mode, the same data is output on pin PB2 (but slightly delayed to account for delay in the R/C lowpass filter) for phase modulation.

Note that ALL input pins on port-B (i.e. RB4, RB5 and RB6) have weak pull-up resistors that are internal to the PIC. These input pins are also diode-protected, so voltages above Vdd and below Vss (ground) are clamped, as long as the input currents are limited to under 20 milliamps with a series resistance. For "high" level states, the appropriate pin may be left floating.

#### THE SERIAL INPUT MODE:

Version 2.00 introduces a serial port. This is selected by grounding pin RB5. This operates at 1200 baud, 8 bits, no parity, 1 stop bit. The serial data expected at this pin is to be "inverted" - that is, the output of an RS-232 port may be put directly into this pin through a series resistor. Recommended values are 2.7k for a unipolar output (i.e. voltage that goes down to zero, but not negative) or up to 10k if the output is bipolar (i.e. like most RS-232 ports.)

NOTICE: WHEN TRANSMITTING, THE SERIAL INPUT IS DISABLED! If this is used "interactively", the host device should monitor the "PTT" line (RB0) to determine when data is being transmitted.

NOTICE: The MSB (the eighth bit) of all incoming data is ignored and internally set to zero!

This version allows beacon text to be sent. To maintain compatibility with previous versions, the PB5 pin is used as a "mode select" pin: When this pin is left open, it defaults to the "PLAY from EEPROM" mode. When this pin is grounded, the "serial input mode" is active.

It is important to note that in the SERIAL INPUT mode, the MSB of the first byte in the EEPROM (byte address 0) is used to indicate if, in RAM mode, EEPROM data is to be sent repeatedly.

There are several "commands" available in the serial input mode. These are as follows:

STX (ASCII code 02h, control-B) - Clear buffer  
ETX (ASCII code 03h, control-C) - Transmit contents of buffer, followed immediately by EEPROM contents  
SO (ASCII code 0Eh, control-N) - "Replay" RAM (\*NOT\* followed by EEPROM data)  
SI (ASCII code 0Fh, control-O) - Turn on oscillator (it gets turned off when PTT is unkeyed)  
DC1 (ASCII code 11h, control-Q) - Copy contents of RAM buffer into EEPROM. No other action is taken.  
DC2 (ASCII code 12h, control-R) - Append contents of RAM buffer into EEPROM. No other action is taken.  
DC3 (ASCII code 13h, control-S) - Enable EEPROM-send mode when in RAM mode  
DC4 (ASCII code 14h, control-T) - Disable EEPROM-send mode when in RAM mode  
ETB (ASCII code 17h, control-W) - Enable "heartbeat" flash  
CAN (ASCII code 18h, control-X) - Disable "heartbeat" flash  
ESC (ASCII code 1Bh, "escape") - Transmit contents of buffer only. (No EEPROM data)

It is recommended that, prior to ANY RAM buffer loading, the "STX" (clear buffer) command is sent to assure that the RAM buffer doesn't have any "garbage" in it.

Sending a message:

First, it should be noted that this software supports ONLY ASCII codes 0-127: The 8th bit is NOT supported. Also, the above control characters may NOT be sent as they will be intercepted and interpreted as their control character equivalents BEFORE they are sent.

There are TWO modes whereby a message in RAM may be sent:

The first of these is uses the ETX (control-C, 03h) character. This transmits the contents of the RAM buffer (up to 47 bytes) and follows it IMMEDIATELY with the EEPROM contents. This is useful if, for example, you have a beacon that is sending telemetry and you are always ending the message with unchanging information, such as a callsign.

The second mode uses the ESCape (1Bh) character. This sends the current RAM test WITHOUT following it with the EEPROM contents.

There is one more character that will cause a transmission: This is the SO (control-N, 0Eh) character. This will cause whatever is in RAM to be played back and is NOT followed by the EEPROM contents. This may be useful if you want to replay the RAM contents but do NOT want re-load them. Note that this command will play back ANYTHING that is in RAM - even garbage! It should be noted that this command works \*\*\*EVEN\*\*\* if you sent the <STX> character to clear the RAM! (The <STX> command only resets the RAM pointer, and doesn't erase anything.)

A note: To force a playback of EEPROM contents ONLY, the following sequence is recommended:

```
<STX> <ETX>
```

The <STX> character clears the RAM buffer and the <ETX> character plays back the RAM buffer (which contains NOTHING at this point) followed by the EEPROM contents.

Finally, it should be noted that the <ETX> and <ESC> characters are saved in RAM - this is necessary both to mark the end of the text and to indicate the desired sending mode. For this reason one RAM location is required for storing this information. The "Transfer to EEPROM" command does not need this, so 48 bytes are available for \*THAT\* commands... (In case you were wondering...)

Transferring data into EEPROM:

The "DC1" character (11h, control-Q) takes the current RAM buffer data and copies it into the EEPROM, terminating the EEPROM data automatically with the FFh character needed to signify the end of the text. Note that only as many bytes may be entered as there is room in the RAM buffer (48 bytes) so the EEPROM may NEVER be filled to capacity with just this command. Once this command is given, wait at least 250 milliseconds before issuing ANY other command.

A "companion" command uses the "DC2" character (12h, control-R) appends the current RAM buffer data to what is currently in the EEPROM. The use of this command in conjunction with the "DC1" character command allows all 64 bytes of the EEPROM to be filled.

The DC3 and DC4 control characters simply set and clear (respectively) the MSB in EEPROM location 0. This indicates whether or not the "beacon" mode is to be enabled. When in "beacon" mode, the EEPROM text will be repeatedly sent, pausing for a second or so between cycles to allow a "DC4" character to be received to disable the "beacon" mode.

OPERATION OF THE SERIALY-INITIATED "BEACON MODE" (NOT to be confused with the mode that is operated when pin RB5 is left ungrounded...):

Sending a control-S (13h) will put the controller in the beacon mode. This is done by setting the MSB of the first EEPROM character (byte 0). In this mode, a preamble will be sent (about 2.5 seconds of "zeros") to allow synchronization of the receiver followed by the contents of the EEPROM, followed by about 250 milliseconds of "zeroes". Following this is a pause of approximately 1 second where only the PTT\_OUT (RB0) line is are dropped. It is ONLY during this "window" that the "stop EEPROM Beacon Mode" command (control-T, 14h) will be recognized. If you are using a host computer, it is recommended that the PTT\_OUT line be monitored to determine when you have "seized" control of the processor.

It should be further noted that upon going into and out of beacon mode, the processor will experience a forced watchdog reset, causing all I/O lines to momentarily enter a Hi-Z state.

A final note: While in the serially-initiated EEPROM "BEACON" mode the SERIAL INPUT line may be used to control transmission. If this line is held LOW (as is the case on an RS-232 output) then the beacon will operate normally. If this line is HIGH (or disconnected) then the beacon mode will halt after the current message cycle is completed. This may be used to control a timed beacon

PTT and OSCILLATOR control lines:

There are two lines used for controlling power to various pieces of an attached transmitter. RB0 is the PTT\_OUT line and it goes high when a message is being sent in any mode. (I.E. in the strappable EEPROM-Beacon mode, it is ALWAYS high.)

The other line is the KEY\_OSC line (RB1) and it is ALWAYS high when PTT\_OUT is high, and it is ALWAYS set to 0 when the PTT\_OUT line is "unkeyed" - EXCEPT in the serially-controlled EEPROM PLAYBACK mode. It does, however, allow for a special command, the SI control character (control-O, 0Fh) to set this to a HIGH state. This allows a host processor to turn on the oscillator BEFORE the beginning of a transmission so that its frequency may stabilize, but not pull full current of the transmitter's output stages.

The HEARTBEAT indicator.

An LED may be connected between pin RB7 and ground (with a series resistor) for an indication of PIC activity. It is recommended that when used as an unattended beacon, this LED be disconnected (by using a push-on jumper, for example) to reduce power consumption. This pin will be pulsed high under the following conditions:

- During the first bit of a varicode character being transmitted (for 32 milliseconds)
- While the PIC is awaiting an input character. It will flash approximately once per second for about 4 milliseconds.
- While an ASCII character is being received on the serial line (approximately 8 milliseconds.)

These flashes may be used to determine what the PIC is doing and may be a useful troubleshooting tool.

In order to save power, the "heartbeat" LED may be disabled via software. This is done by sending a the CAN control character (control-X, 18h.) It may be re-enabled with the ETB character (control-W, 17h.) The HEARTBEAT is enabled by default upon powerup and it is enabled in both the pin-strapped EEPROM-SEND mode and the serially-initiated BEACON mode.

Copyright 1999, 2000 by Clint Turner, KA7OEI

Revision History:

- 0.01 - 19990905 - First working version
- 0.05 - 19990906 - Version with PWM analog output for sine-shaped output
- 0.07 - 19990910 - Version with another PWM output mode for modulation of an output power amp  
(see above)
- 0.09 - 19991025 - PB4 (mode select) inverted (leaving PB4 open for power-saving AM mode). Also transmits EEPROM contents
- 1.00 - 19991103 - First "released" version - still using R/C LPF.

```

2.00 - 20001008 - Work begun on version with "serial port" - semi
operational.
2.01 - 20001013 - First fully operational, mostly debugged version
2 code.
2.02 - 20001022 - Minor bug fixed which prevented some non "beacon-
control" control characters from being transmitted
2.03 - 20001025 - Added 0.75 seconds of "dead carrier" tail to
transmissions to facilitate squelch operation
2.04 - 20001107 - Changed "sine" lookup tables to greatly reduce
IMD - especially in "AM" mode
*/

// ***** THE FOLLOWING STATEMENT DEFININES WHETHER TO USE
PIC16C84 or PIC16F84 *****
// Operational differences between the 16C84 and 16F84 are that the
former has 16 bytes of RAM and the latter has
// 48 bytes of RAM available: This correlates with 15 and 47 bytes
of message text available, respectively.

//#define 16C84 TRUE // this is DEFINED if a 16C84 is to be
used, or comment it out if 16F84 is to be used

#OPT 9

#ifdef 16C84 // are we using a 16C84 or 16F84?
#include <16c84.h> // we use a 16C84
#else // we do not use 16C84
#include <16f84.h> // define use of 16F84
#endif

#include "varicode.h" // include varicode table

#define PORT_A_ADDR 0x05 // port A address
#define PORT_A_TRIS 0x00 // port A I/O mask - all output
#define PORT_A_TRIS_A3I 0x08 // port A I/O mask with A3 as input
(for PWM output)
#define PORT_B_ADDR 0x06 // port B address
#define PORT_B_TRIS 0x70 // port B I/O mask - Outputs except
B4, B5, B6
#define CALL_LEN 16 // length of "callsign" in bytes
#define RTCC_CNT 39 // timer setting of RTCC loop for 1 KHz
interrupt (32x bitrate)
// - do not adjust this value! (error:
approx +0.3 Hz)
//
#ifdef 16C84 // set buffer size appropriate for 16C84
#define BUFSIZE 16 // size of RAM buffer in bytes
#else
#define BUFSIZE 48 // size of RAM buffer in bytes
#endif
//
#define STX 0x02 // (^B) character indicating that
buffer should be cleared.
#define ETX 0x03 // (^C) character indicating end of RAM
text - to be followed by EEPROM text

```

```

#define      SO          0x0E // (^N) character indicating that
contents of RAM should be "played"
#define      SI          0x0F // (^O) character indicating that
oscillator control pin (RB1) should be active (=1)
#define      DC1        0x11 // (^Q) character indicating that RAM
data be copied to EEPROM
#define      DC2        0x12 // (^R) character indicating that RAM
data is to be appended to EEPROM data
#define      DC3        0x13 // (^S) character indicating that
EEPROM Beacon mode should be initiated
#define      DC4        0x14 // (^T) character indicating that
EEPROM Beacon mode should be stopped
#define      ESC        0x1b // (ESC) character indicating end of
RAM text - NOT followed by EEPROM text
#define      ETB        0x17 // (^W) character to enable "heartbeat"
(default mode)
#define      CAN        0x18 // (^X) character to disable
"heartbeat"
//
#byte      PORT_A = 5
#byte      PORT_B = 6
#fuses     XT, WDT, NOPROTECT, PUT
// standard xtal, watchdog, no code protect, Power Up Timer, no
brownout protect

#use delay(clock=3579545, RESTART_WDT) // calibrate delays for
apparent clock speed
#use rs232(baud=1200, rcv=PIN_B6, RESTART_WDT, PARITY=N, INVERT)
//
#ROM 0x2100 = { 10, 13, 'Y', 'o', 'u', 'r', '
', 'm', 'e', 's', 's', 'a', 'g', 'e', ' ', 'g', 'o', 'e', 's',
', ' ', 'h', 'e', 'r', 'e', '.', ' ', 'I', 't', ' ', ' ', 'm', 'a', 'y', '
', 'c', 'o', 'n', 't', 'a', 'i', 'n', ' ', ' ', 'u', 'p',
', ' ', 't', 'o', ' ', ' ', '6', '4', '
', 'c', 'h', 'a', 'r', 'a', 'c', 't', 'e', 'r', 's', '.', 10, 13, 0xff }
//

byte const sintbl[32] = { // for cosine modulation of balanced
modulator
24, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 56,
59, 61, 64,
66, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 };

// original waveform 28, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43,
46, 48, 51, 53, 55, 58, 60, 63,
//65, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 78 };

byte const pw_sine[32] = { // for power modulation cosinewave
(when RB4 is left open (high))
92, 92, 89, 88, 86, 82, 78, 73, 67, 61, 53, 46, 38, 32, 22, 13, 5,
23, 32,
40, 49, 57, 62, 68, 73, 77, 82, 84, 88, 90, 91, 92};

// original waveform 98, 96, 91, 86, 79, 71, 63, 54, 45, 37, 29, 22,
17, 12, 10, 9, 10, 12, 17, 22,
//29, 37, 45, 54, 63, 71, 79, 86, 91, 96, 98, 99 };

```



```

#use fast_io(a) // set port A for fixed-mode of I/O direction
#use fast_io(b) // set port B for fixed-mode of I/O direction

#byte PORT_A = PORT_A_ADDR // define Port A as a memory location
#byte PORT_B = PORT_B_ADDR // define Port B as a memory location
//
#bit TOGGLE = PORT_A_ADDR.1 // debug/test bit
#bit PWM_OUT = PORT_A_ADDR.3 // PWM output
//
#bit PTT_OUT = PORT_B_ADDR.0 // push-to-talk output. 1=keyed
#bit KEY_OSC = PORT_B_ADDR.1 // oscillator keying
#bit OUT_PHASE = PORT_B_ADDR.2 // phase shift output - used when
P.A. is modulated
#bit OUT_BIT = PORT_B_ADDR.3 // data bit output. May be used for
modulating a frequency-shift network
// if FSK31 operation is desired.
#bit OUT_MODE = PORT_B_ADDR.4 // mode-select input. When high
(open) it is in the
// amplitude modulator mode
#bit SERIAL_MODE = PORT_B_ADDR.5 // serial port input enable.
When high (open) the
// EEPROM data is repeatedly sent.
When low (connected to
// ground) the serial input mode is
enabled.
#bit SER_IN = PORT_B_ADDR.6 // Serial data input
#bit HEARTBEAT = PORT_B_ADDR.7 // this may be used to flash an LED
(connected to ground) to
// indicate that the PIC is operating.
//
byte c; // general-purpose character holder and counter
byte cnt; // another general-purpose byte counter
byte v_byte; // varicode word bit holder
byte idx; // index of varicode
byte v_len; // varicode word length
byte pwm; // pwm value
byte pwm_n; // pwm work variable
byte pwm_i; // inverse of pwm work variable
byte sinptr; // pointer within sine table
byte baud_cnt; // baud rate counter
byte buffer[BUFSIZE]; // RAM buffer for storing serial inputted
data
//
short send_ok; // set to TRUE by the ISR if it is time to send
another bit
short doing_char; // flag to indicate that a character is being
sent
short bit_wait; // flag to indicate that a bit is waiting to be
sent
short bit_send; // bit that contains bit that is currently being
sent (1 or 0)
short mbit_send; // bit that contains a copy of bit_send for the
PA modulation routine
short mbit_flag; // bit that flags when mbit_send is used

```

```

short last_bit;          // bit that contains the previous bit that was
sent
short msg_complete;     // this indicates that the RAM message being
input is complete.
short ram_complete;     // this indicates that the RAM message being
*sent* is complete.
short no_eepromdat;     // this indicates that no EEPROM data is to be
sent following RAM text
short heartbeat_enb;    // this is true if heartbeat is to be enabled.
short eeprom_playback;  // this is true if in "eeprom" playback mode

// Code begins

#int_rtcc                // interrupt function for the timeout of the RTCC
timer_isr()
{
    #asm
        nop                    // just a leetle bit more delay to make
it as close to 1KHz as possible
        nop
    #endasm
    set_rtcc(RTCC_CNT);      // refresh RTCC counter

    pwm_n = pwm;           // load current PWM value
    pwm_i = 100 - pwm_n;    // calculate inverse of pwm variable

    set_tris_a(PORT_A_TRIS); // take out of HI-Z mode to output mode
    PWM_OUT = 1;           // set PWM output to high state charge cap
    #asm                    // do the PWM part in assembly
    norloop:
        decfsz    pwm_n,f      // spin wheels here until pwm count is
zero and charge cap
        goto      norloop
    #endasm
    PWM_OUT = 0;           // set PWM output low to discharge cap
    #asm
    invloop:
        decfsz    pwm_i,f      // spin wheels here, too - to discharge
cap
        goto      invloop
    #endasm
    set_tris_a(PORT_A_TRIS_A3I); // go to hi-z state between ISR
cycles

    baud_cnt++;           // increment baud counter
    if(baud_cnt > 31) {    // every 32 interrupts, a new data bit is
ready
        send_ok = 1;       // it is now ok to send a character
        baud_cnt = 0;       // reset bit counter
    }

    if(!OUT_MODE) { // if in the "feed the balanced modulator"
mode, do this...
        if((OUT_BIT) && (sinptr < 31)) { // is output bit 1 AND
pointer in table NOT at top?
            sinptr++; // increment position in sine table

```

```

        pwm = sintbl[sinptr];    // look up sine value (only if index
was changed...)
    }
    else if(sinptr > 0) { // if output bit is 0 AND pointer in
table is NOT at bottom
        sinptr--;                // decrement position in sine table
        pwm = sintbl[sinptr];    // look up sine value
    }
}
else { // We are in the "AM" mode
    if(!mbit_send) { // is there supposed to be a phase
shift?
        mbit_send = 1; // yes - clear it...
        sinptr = 0; // reset sine pointer
    }
    pwm = pw_sine[sinptr]; // get current data point in sine table
    if(sinptr < 31) {
        sinptr++;
        if(sinptr == 19) { // are we in the middle of the phase
shift?
            OUT_PHASE = !OUT_PHASE; // yes - flip the phase when
the sine is at zero
        }
    }
}
}
}
}
}

```

// the following function interfaces with the ISR and the  
send\_varichar() function and  
// actually diddles the bit sending data

```

void bitsend(void)
{
    if(send_ok) { // is there a bit ready to be sent?
        if(!bit_send) { // yes - is it a zero?
            OUT_BIT = !OUT_BIT; // toggle send bit (This represents a
zero)
        }
        send_ok = 0; // clear the send-bit flag
        bit_wait = 1; // let it be known that the current bit has been
sent...
    }
}

```

// This function sends a "preamble" of "c+1" "zeros" (bit  
transitions) to allow synchronization of the receiver.

```

void send_preamble(void)
{
    restart_wdt();
    for(cnt = 0; cnt < c; cnt++) { // send some zeroes before each
EEPROM playback cycle
        bit_send = 0;
        mbit_send = 0;
    }
}

```

```

        bit_wait = 0;
        while(!bit_wait) {
            restart_wdt();
            bitsend();
        }
    }
}

// the following function sends the the character in the global
// variable "c" as the varicode bitstream at
// 31.25 baud. It uses interrupt-based timers for pacing. Note:
// This is a consolidation of several
// discrete functions from the previous version of the code.

void send_character(void)
{
    byte b_count;

    c &= 0x7f;    // make sure the MSB is clear
    idx = c;
    idx += c;    // double the index - each varicode entry takes two
bytes
    v_byte = varicode[idx];    // get bits of varicode
    doing_char = 1;    // indicate that a character is
ready to be sent
    b_count = 0;    // init bit counter
    bit_send = 1;    // init holder for current bit
    last_bit = 1;    // init holder for the last bit sent
    if(heartbeat_enb) { // is the "heartbeat" enabled?
        HEARTBEAT = 1;    // yes - turn on "heartbeat" LED at
beginning of each character
    }
    while(doing_char) { // hang around here until the character is
done
        restart_wdt();
        bit_wait = 0;    // reset bit indicator
        last_bit = bit_send;    // get previous bit
        bit_send = bit_test(v_byte, 7);    // get the current bit to
send
        if(!mbit_flag) { // copy current bit if it hasn't
been done before...
            mbit_flag = 1;
            mbit_send = bit_send;    // actually copy the bit...
        }
        b_count++;    // bump bit count
        v_byte <<= 1;    // shift the current varicode byte left 1 bit
        if((!last_bit) && (!bit_send)) { // are the past two recent
bits both zero?
            doing_char = 0;    // signal that this is the last bit of
this character
        }
        if(b_count > 7) { // if this is the last bit of this
word, get the next one...
            idx++;    // look at the next bit of the
            v_byte = varicode[idx];    // get the remaining bits of the
varicode

```

```

        b_count = 0;          // reset the bit counter
    }
    mbit_flag = 0;          // clear flag in preparation for next bit
    while(!bit_wait) {
        restart_wdt();
        bitsend();          // hang around until the current bit is
sent
    }
    HEARTBEAT = 0;          // turn off "heartbeat" LED after first
bit is sent...
}
}

```

```

// the following function copies the contents of the RAM buffer to
EEPROM starting at address zero. Note
// that since the size of the available RAM is less than the EEPROM
size, one may NEVER fill the EEPROM
// using this method.
// the global variable "c" should indicate where copy should *start*
and the global variable "cnt" should
// indicate where copy should *end*.
// since 'pwm_n' and 'pwm_i' are used ONLY in the interrupt routine -
and since the interrupt is disabled, we can
// use them here.

```

```

void copy_to_eeprom(void)
{
    c = 0;
    while(c < cnt) {
        restart_wdt();
        pwm_n = c + pwm_i;    // calculated offset address (if any,
offset will be in 'pwm_i')
        write_eeprom(pwm_n, buffer[c]);    // write EEPROM data *plus*
offset address
        c++;
    }
    restart_wdt();
    pwm_n++;                // a 0xff goes one character past where we ended
    if(pwm_n < 64) {        // unless we go past end of EEPROM
        write_eeprom(pwm_n, 0xff);
        restart_wdt();
    }
}

```

```

// the following function finds the end of the current EEPROM data
and appends to it what is in the RAM.

```

```

void append_to_eeprom(void)
{
    pwm_i = 0;              // find the ending of the EEPROM data
    while((pwm_i < 64) && (read_eeprom(pwm_i) != 0xff)) {    // look
for a 0xff, marking end of EEPROM
        restart_wdt();
        pwm_i++;            // set pointer to it
    }
    if(pwm_i + cnt > 63) {

```

```

        cnt = 64;          // set to indicate "end" of EEPROM (plus one...)
    }
    // pwm_i contains position where current EEPROM data ends and
    where appending is to begin
    copy_to_eeprom(); // copy to EEPROM beginning at this location.
}

// the following function sends the contents of the EEPROM - until it
// hits the last character in the
// EEPROM *OR* the end-of-EEPROM character (i.e. 0xff)

void do_eeprom_send(void)
{
    cnt = 0;                // initialize EEPROM send count
    c = read_eeprom(cnt);  // get first character to send...
    while((c != 0xff) && (cnt < 64)) { // was this the last
character?
        c = read_eeprom(cnt);
        send_character();
        cnt++;
        c = read_eeprom(cnt); // get new character...
    }
}

// the following function reads the EEPROM data at address zero and
// puts it in c

void read_eeprom_zero(void)
{
    c = read_eeprom(0);
}

// the following function puts what is in 'c' into EEPROM address
// zero.
// A few bytes of ROM are saved if we define a function to do this
// task...

void write_eeprom_zero(void)
{
    write_eeprom(0, c);
}

// this function simply puts the character in 'c' into the RAM buffer
// at location [cnt] and increments the [cnt] pointer by one.

void put_in_buffer(void)
{
    buffer[cnt] = c;
    cnt++;
}

// the following function keys transmit lines

void key_tx(void)
{
    PTT_OUT = 1;
}

```

```

    KEY_OSC = 1;
}

// the following function turns off the interrupts, PTT lines as
// appropriate for the mode, and appends
// a "dead carrier" tail.

void tx_end(void)
{
    disable_interrupts(GLOBAL); // turn off interrupts again
    delay_ms(250); // give 3/4 second of dead carrier after
transmission
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    PTT_OUT = 0; // turn off transmitter...
    if(!eeprom_playback) {
        KEY_OSC = 0; // we never shut off oscillator when in
serial EEPROM Beacon mode
    }
}

void main(void)
{
    set_rtcc(RTCC_CNT); // initialize the rtcc
    setup_counters(RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_4); // set up to use
internal clock
    enable_interrupts(RTCC_ZERO); // setup for interrupt on an RTCC
count hitting zero
    // enable_interrupts(GLOBAL); // we don't turn the interrupt on
during serial mode operations
    PORT_B_PULLUPS(TRUE);
// PORT_A = 0; // init output bits
// PORT_B = 0;
    SET_TRIS_A(PORT_A_TRIS); // set I/O direction for ports
    SET_TRIS_B(PORT_B_TRIS);
    //
    send_ok = 0; // initialize various flags and counters
    msg_complete = 0;
    ram_complete = 0;
    heartbeat_enb = 1; // "heartbeat" is enabled by default
    doing_char = 0;
// bit_wait = 0;
// bit_send = 0;
    sinptr = 15; // place the sine table pointer in the middle
    last_bit = 0;
    pwm = 50; // init the PWM algorithm

//
    while(TRUE) {

        if(!SERIAL_MODE) { // is "mode select" input high or low?
            read_eeprom_zero();
            if(c & 0x80) { // is MSB of first byte in EEPROM set?
                eeprom_playback = 1; // yes - it is in the "eeprom"
playback mode
            }

```

```

else {
    eeprom_playback = 0; // no, it is "normal" serial mode.
}
restart_wdt(); // it is LOW, therefore it is in serial mode.
tx_end();
cnt = 0; // reset receive character count
msg_complete = 0; // reset "message complete" flag
ram_complete = 0;
no_eepromdat = 0;
while(!msg_complete) { // we wait here for a message to
be received via the serial port
    pwm_i = 1; // use pwm_i and pwm_n as timers, as
interupt isn't using them now...
    pwm_n = 0;
    while(!kbhit()) {
        restart_wdt();
        pwm_i++;
        if(pwm_i == 0) {
            pwm_n++;
            pwm_i++;
        }
        if(pwm_n == 254) {
            if(heartbeat_enb) {
                HEARTBEAT = 1; // turn on Heartbeat LED, and
then...
            }
            if(eeprom_playback) { // if this times out AND
we are in EEPROM playback mode, play EEPROM message
                HEARTBEAT = 0; // make sure heartbeat LED is
off...
            }
            key_tx(); // key transmitter
            enable_interrupts(GLOBAL); // now, we actually
turn on the interrupts...
            c = 80;
            send_preamble(); // warble a preamble
            cnt = 0; // start at beginning of
message
            do_eeprom_send();
            tx_end(); // end transmission - note
that KEY_OSC isn't affected in EEPROM_BEACON mode
            pwm_i = 1; // reinitialize timer variables
            pwm_n = 0;
        }
    }
    else if(pwm_n == 255) {
        HEARTBEAT = 0; // turn off after 1/255th of loop
delay duration
    }
}
if(heartbeat_enb) {
    HEARTBEAT = 1; // if there *is* a character, flash
the LED
}
c = getch(); // get current character on serial port
HEARTBEAT = 0; // (turn off LED after receiving
character)

```



```

        c &= 0x7f;          // mask off the MSB
        if((c < ' ') && (c != ETX) && (c != ESC)) {          // is
what follows a control character?
        if(c == STX)      { // is this the "Clear RAM buffer"
character?
            cnt = 0;          // yes - reset the counter
        }
        else if(c == DC1) { // is this the "copy to EEPROM"
command?
            pwm_i = 0;        // preset "offset" for zero
            copy_to_eeprom(); // yes - do the copy...
            cnt = 0;
        }
        else if(c == DC2) { // is this the "append to EEPROM"
command?
            append_to_eeprom(); // yes - do the append...
            cnt = 0;
        }
        else if(c == DC3)   { // is this the "turn on beacon
mode" character?
            read_eeprom_zero(); // yes - get the first EEPROM
byte
            c |= 0x80;          // set the MSB of this byte
            write_eeprom_zero(); // put it back into the EEPROM
            while(TRUE); // stall here, forcing a WDT reset...
        }
        else if(c == DC4)   { // is this the "turn off
beacon mode" character?
            read_eeprom_zero(); // yes - get the first EEPROM
byte
            c &= 0x7f;        // clear the MSB
            write_eeprom_zero(); // put it back...
            while(TRUE); // stall here, forcing a WDT reset...
        }
        else if(c == SO)    { // is this the "play RAM
again" character?
            msg_complete = 1; // yes - make it play the RAM
again - w/out EEPROM
            no_eepromdat = 1;
            cnt = 0;
        }
        else if(c == SI)    { // turn on oscillator?
            KEY_OSC = 1;     // yes - turn on the
oscillator
        }
        else if(c == ETB)   { // is this the "enable
heartbeat" command?
            heartbeat_enb = 1; // yes - enable heartbeat
        }
        else if(c == CAN)   { // is this the "disable
heartbeat" command?
            heartbeat_enb = 0; // yes - disable heartbeat
        }
        else {              // if it was ***NOT*** one of the
above control characters, we simply pass it through

```

```

        put_in_buffer();    // put this in the RAM buffer
at location [cnt]
    }
    }
    else {                // not a control character...
        put_in_buffer();    // put this in the RAM buffer
at location [cnt]
    }
    if(cnt > BUFSIZE) { // are we at the end of the buffer
space?
        cnt--;           // yes - move the buffer back. Allow
overwriting of the last character
    }
    if(c == ETX) {       // Control character to send w/EEPROM
text appended?
        msg_complete = 1; // yes - indicate that we are now
ready to send a message
    }
    else if(c == ESC) { // Control character to send w/out
EEPROM text?
        msg_complete = 1;
        no_eepromdat = 1;
    }
}
if(msg_complete) {
    key_tx();           // key transmitter
    enable_interrupts(GLOBAL); // now, we actually turn on
the interrupts...
    c = 160;           // set for 5 seconds of "zeroes"
    send_preamble();   // send preamble to allow
receiver sync
    cnt = 0;           // initialize buffer index
    c = 32;           // load *something* (like a
space...) in the send register to begin with...
    while(!ram_complete) { // was this the last character
or end of RAM buffer?
        c = buffer[cnt];
        cnt++;
        if((c == ETX) || (c == ESC) || (cnt > BUFSIZE)) { //
are we at the end of the RAM buffer?
            ram_complete = 1; // yes - set the flag
        }
        else { // no, we aren't at the end. Continue...
            send_character();
        }
    }
    if(ram_complete && !no_eepromdat) { // send at end
of message *if* eeprom data is to be sent.
        do_eeprom_send(); // send contents of EEPROM
    }
    if(ram_complete) { // once the message(s) are done...
        msg_complete = 0; // we are done - clear flag
    }
}
}
}

```

```

        else { // do the EEPROM send if we are in the hardware
"EEPROM Send" mode
        enable_interrupts(GLOBAL); // actually turn on interrupts
        key_tx(); // make sure we are keying tx
        c = 80; // set for 2.5 seconds of preamble
(zeroes)
        send_preamble();
        do_eeprom_send(); // send contents of EEPROM
        }
    }
}
!no_eepromdat) { // send at end of message *if* eeprom data is
to be sent.
        do_eeprom_send(); // send contents of EEPROM
        }
        if(ram_complete) { // once the message(s) are done...
            msg_complete = 0; // we are done - clear flag
        }
    }
}
else { // do the EEPROM send if we are in the hardware
"EEPROM Send" mode
        enable_interrupts(GLOBAL); // actually turn on interrupts
        key_tx(); // make sure we are keying tx
        c = 80; // set for 2.5 seconds of preamble (zeroes)
        send_preamble();
        do_eeprom_send(); // send contents of EEPROM
        }
    }
}
}

```

Do skompilowania programu konieczny jest oprócz jego głównego pliku przytoczony poniżej plik pomocniczy varicode.h.

```

/* The following table defines the PKS31 varicode. There are 128
entries,
corresponding to ASCII characters 0-127 with two bytes for each
entry. The bits
for the varicode are to be shifted out MSB-first for both bytes, with
the first byte
in the table being the first one to be sent.

```

The leading zeroes in the first byte should be ignored (i.e. shift past them to the first 1). More than one zero in sequence signifies the end of the character (i.e. two zeroes are the intercharacter sequence, so at least two zeroes should always be sent before the next character is sent.

For modulation, a 0 represents a phase reversal while a 1 represents a steady-state carrier.

This file is constructed with information from the article "PSK31 Fundamentals"

by Peter Martinez, G3PLX by Clint Turner, KA7OEI

\*/

```
byte const varicode[256] = {
0b10101010,
0b11000000, // 0 NUL
0b10110110,
0b11000000, // 1 SOH
0b10111011,
0b01000000, // 2 STX
0b11011101,
0b11000000, // 3 ETX
0b10111010,
0b11000000, // 4 EOT
0b11010111,
0b11000000, // 5 ENQ
0b10111011,
0b11000000, // 6 ACK
0b10111111,
0b01000000, // 7 BEL
0b10111111,
0b11000000, // 8 BS
0b11101111,
0b00000000, // 9 HT
0b11101000,
0b00000000, // 10 LF
0b11011011,
0b11000000, // 11 VT
0b10110111,
0b01000000, // 12 FF
0b11111000,
0b00000000, // 13 CR
0b11011101,
0b01000000, // 14 SO
0b11101010,
0b11000000, // 15 SI
0b10111101,
0b11000000, // 16 DLE
0b10111101,
0b01000000, // 17 DC1
0b11101011,
0b01000000, // 18 DC2
0b11101011,
0b11000000, // 19 DC3
0b11010110,
0b11000000, // 20 DC4
0b11011010,
0b11000000, // 21 NAK
0b11011011,
0b01000000, // 22 SYN
0b11010101,
0b11000000, // 23 ETB
0b11011110,
0b11000000, // 24 CAN
0b11011111,
```

0b01000000, // 25 EM  
0b11101101,  
0b11000000, // 26 SUB  
0b11010101,  
0b01000000, // 27 ESC  
0b11010111,  
0b01000000, // 28 FS  
0b11101110,  
0b11000000, // 29 GS  
0b10111110,  
0b11000000, // 30 RS  
0b11011111,  
0b11000000, // 31 US  
0b10000000,  
0b00000000, // 32 SP  
0b11111111,  
0b10000000, // 33 !  
0b10101111,  
0b10000000, // 34 "  
0b11111010,  
0b10000000, // 35 #  
0b11101101,  
0b10000000, // 36 \$  
0b10110101,  
0b01000000, // 37 %  
0b10101110,  
0b11000000, // 38 & ;  
0b10111111,  
0b10000000, // 39 '  
0b11111011,  
0b00000000, // 40 (  
0b11110111,  
0b00000000, // 41 )  
0b10110111,  
0b10000000, // 42 \*  
0b11101111,  
0b10000000, // 43 +  
0b11101010,  
0b00000000, // 44 ,  
0b11010100,  
0b00000000, // 45 -  
0b10101110,  
0b00000000, // 46 .  
0b11010111,  
0b10000000, // 47 /  
0b10110111,  
0b00000000, // 48 0  
0b10111101,  
0b00000000, // 49 1  
0b11101101,  
0b00000000, // 50 2  
0b11111111,  
0b00000000, // 51 3  
0b10111011,  
0b10000000, // 52 4  
0b10101101,

```
0b10000000, // 53 5
0b10110101,
0b10000000, // 54 6
0b11010110,
0b10000000, // 55 7
0b11010101,
0b10000000, // 56 8
0b11011011,
0b10000000, // 57 9
0b11110101,
0b00000000, // 58 :
0b11011110,
0b10000000, // 59 ;
0b11110110,
0b10000000, // 60 &lt;;
0b10101010,
0b00000000, // 61 =
0b11101011,
0b10000000, // 62 &gt;;
0b10101011,
0b11000000, // 63 ?
0b10101111,
0b01000000, // 64 @
0b11111010,
0b00000000, // 65 A
0b11101011,
0b00000000, // 66 B
0b10101101,
0b00000000, // 67 C
0b10110101,
0b00000000, // 68 D
0b11101110,
0b00000000, // 69 E
0b11011011,
0b00000000, // 70 F
0b11111101,
0b00000000, // 71 G
0b10101010,
0b10000000, // 72 H
0b11111110,
0b00000000, // 73 I
0b11111110,
0b10000000, // 74 J
0b10111110,
0b10000000, // 75 K
0b11010111,
0b00000000, // 76 L
0b10111011,
0b00000000, // 77 M
0b11011101,
0b00000000, // 78 N
0b10101011,
0b00000000, // 79 O
0b11010101,
0b00000000, // 80 P
0b11101110,
```

```
0b10000000, // 81 Q
0b10101111,
0b00000000, // 82 R
0b11011110,
0b00000000, // 83 S
0b11011010,
0b00000000, // 84 T
0b10101011,
0b10000000, // 85 U
0b11011010,
0b10000000, // 86 V
0b10101110,
0b10000000, // 87 W
0b10111010,
0b10000000, // 88 X
0b10111101,
0b10000000, // 89 Y
0b10101011,
0b01000000, // 90 Z
0b11111011,
0b10000000, // 91 [
0b11110111,
0b10000000, // 92 \
0b11111101,
0b10000000, // 93 ]
0b10101111,
0b11000000, // 94 ^
0b10110110,
0b10000000, // 95 _ (underline)
0b10110111,
0b11000000, // 96 `
0b10110000,
0b00000000, // 97 a
0b10111110,
0b00000000, // 98 b
0b10111100,
0b00000000, // 99 c
0b10110100,
0b00000000, // 100 d
0b11000000,
0b00000000, // 101 e
0b11110100,
0b00000000, // 102 f
0b10110110,
0b00000000, // 103 g
0b10101100,
0b00000000, // 104 h
0b11010000,
0b00000000, // 105 i
0b11110101,
0b10000000, // 106 j
0b10111111,
0b00000000, // 107 k
0b11011000,
0b00000000, // 108 l
0b11101100,
```

```
0b00000000, // 109 m
0b11110000,
0b00000000, // 110 n
0b11100000,
0b00000000, // 111 o
0b11111100,
0b00000000, // 112 p
0b11011111,
0b10000000, // 113 q
0b10101000,
0b00000000, // 114 r
0b10111000,
0b00000000, // 115 s
0b10100000,
0b00000000, // 116 t
0b11011100,
0b00000000, // 117 u
0b11110110,
0b00000000, // 118 v
0b11010110,
0b00000000, // 119 w
0b11011111,
0b00000000, // 120 x
0b10111010,
0b00000000, // 121 y
0b11101010,
0b10000000, // 122 z
0b10101101,
0b11000000, // 123 {
0b11011101,
0b10000000, // 124 |
0b10101101,
0b01000000, // 125 }
0b10110101,
0b11000000, // 126 ~
0b11101101,
0b01000000, // 127 (del)
};
```



## Arduino

### Radiolatarnia Hella

Program (dla Arduino Duemillanove lub Arduino Uno) służy do nadawania komunikatów radiolatarni w standardzie *Feldhell* i został opracowany przez amerykańskiego krótkofalowca K6HX. Jest on wprawdzie stosunkowo prosty ale można go też łatwo uzupełnić o transmisję znaku wywoławczego telegrafią lub o wybór tekstów czy szybkości transmisji w zależności od poziomu logicznego na dowolnie wybranych wejściach lub napięcia na jednym z wejść analogowych. W odróżnieniu od często spotykanych rozwiązań amatorskich korzysta on z podziału znaku na 7 x 14 elementów a nie z uproszczonego 7 x 7.

Czas trwania połowicznego elementu wynosi 4,08 ms dlatego też autor programu po odliczeniu czasu aktywnej pracy programu dobrał opóźnienie równe 4,05 ms. Nominalna szybkość transmisji wynosi 245 bodów ale po uwzględnieniu w definicji alfabetu reguły dwóch punktów jej rzeczywista wartość równa się standardowym 122,5 bodom.

Sygnał kluczujący nadajnik jest dostępny na nóżce 13 (1 linia programu) i ma dodatnią polaryzację (napięcie wysokie, jedynka logiczna odpowiada ciemnym elementom znaku). Jego polaryzację można łatwo odwrócić w programie bądź zastosować w nadajniku podany powyżej układ z tranzystorem odwracającym polaryzację. W pętli głównej należy wprowadzić własny znak wywoławczy i dostosować tekst do bieżących potrzeb.

```
int radioPin = 13 ;
typedef struct glyph {
char ch ;
word col[7] ;
} Glyph ;
Glyph glyphtab[] PROGMEM = {
{' ', {0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'A', {0x07fc, 0x0e60, 0x0c60, 0x0e60, 0x07fc, 0x0000, 0x0000}},
{'B', {0x0c0c, 0x0ffc, 0x0ccc, 0x0ccc, 0x0738, 0x0000, 0x0000}},
{'C', {0x0ffc, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0000, 0x0000}},
{'D', {0x0c0c, 0x0ffc, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x07f8, 0x0000, 0x0000}},
{'E', {0x0ffc, 0x0ccc, 0x0ccc, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0000, 0x0000}},
{'F', {0x0ffc, 0x0cc0, 0x0cc0, 0x0c00, 0x0c00, 0x0000, 0x0000}},
{'G', {0x0ffc, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0ccc, 0x0cfc, 0x0000, 0x0000}},
{'H', {0x0ffc, 0x00c0, 0x00c0, 0x00c0, 0x0ffc, 0x0000, 0x0000}},
{'I', {0x0ffc, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'J', {0x003c, 0x000c, 0x000c, 0x000c, 0x0ffc, 0x0000, 0x0000}},
{'K', {0x0ffc, 0x00c0, 0x00e0, 0x0330, 0x0e1c, 0x0000, 0x0000}},
{'L', {0x0ffc, 0x000c, 0x000c, 0x000c, 0x000c, 0x0000, 0x0000}},
{'M', {0x0ffc, 0x0600, 0x0300, 0x0600, 0x0ffc, 0x0000, 0x0000}},
{'N', {0x0ffc, 0x0700, 0x01c0, 0x0070, 0x0ffc, 0x0000, 0x0000}},
{'O', {0x0ffc, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0ffc, 0x0000, 0x0000}},
{'P', {0x0c0c, 0x0ffc, 0x0ccc, 0x0cc0, 0x0780, 0x0000, 0x0000}},
{'Q', {0x0ffc, 0x0c0c, 0x0c3c, 0x0ffc, 0x000f, 0x0000, 0x0000}},
{'R', {0x0ffc, 0x0cc0, 0x0cc0, 0x0cf0, 0x079c, 0x0000, 0x0000}},
{'S', {0x078c, 0x0ccc, 0x0ccc, 0x0ccc, 0x0c78, 0x0000, 0x0000}},
{'T', {0x0c00, 0x0c00, 0x0ffc, 0x0c00, 0x0c00, 0x0000, 0x0000}},
{'U', {0x0ff8, 0x000c, 0x000c, 0x000c, 0x0ff8, 0x0000, 0x0000}},
{'V', {0x0ffc, 0x0038, 0x00e0, 0x0380, 0x0e00, 0x0000, 0x0000}},
{'W', {0x0ff8, 0x000c, 0x00f8, 0x000c, 0x0ff8, 0x0000, 0x0000}},
{'X', {0x0e1c, 0x0330, 0x01e0, 0x0330, 0x0e1c, 0x0000, 0x0000}},
```

```

{'Y', {0x0e00, 0x0380, 0x00fc, 0x0380, 0x0e00, 0x0000, 0x0000}},
{'Z', {0x0c1c, 0x0c7c, 0x0ccc, 0x0f8c, 0x0e0c, 0x0000, 0x0000}},
{'0', {0x07f8, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x0c0c, 0x07f8, 0x0000, 0x0000}},
{'1', {0x0300, 0x0600, 0x0ffc, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'2', {0x061c, 0x0c3c, 0x0ccc, 0x078c, 0x000c, 0x0000, 0x0000}},
{'3', {0x0006, 0x1806, 0x198c, 0x1f98, 0x00f0, 0x0000, 0x0000}},
{'4', {0x1fe0, 0x0060, 0x0060, 0x0ffc, 0x0060, 0x0000, 0x0000}},
{'5', {0x000c, 0x000c, 0x1f8c, 0x1998, 0x18f0, 0x0000, 0x0000}},
{'6', {0x07fc, 0x0c66, 0x18c6, 0x00c6, 0x007c, 0x0000, 0x0000}},
{'7', {0x181c, 0x1870, 0x19c0, 0x1f00, 0x1c00, 0x0000, 0x0000}},
{'8', {0x0f3c, 0x19e6, 0x18c6, 0x19e6, 0x0f3c, 0x0000, 0x0000}},
{'9', {0x0f80, 0x18c6, 0x18cc, 0x1818, 0x0ff0, 0x0000, 0x0000}},
{'*', {0x018c, 0x0198, 0x0ff0, 0x0198, 0x018c, 0x0000, 0x0000}},
{'.', {0x001c, 0x001c, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'?', {0x1800, 0x1800, 0x19ce, 0x1f00, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'!', {0x1f9c, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'(', {0x01e0, 0x0738, 0x1c0e, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{')', {0x1c0e, 0x0738, 0x01e0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000}},
{'#', {0x0330, 0x0ffc, 0x0330, 0x0ffc, 0x0330, 0x0000, 0x0000}},
{'$', {0x078c, 0x0ccc, 0x1ffe, 0x0ccc, 0x0c78, 0x0000, 0x0000}},
{'/', {0x001c, 0x0070, 0x01c0, 0x0700, 0x1c00, 0x0000, 0x0000}},
};
#define NGLYPHS (sizeof(glyphtab)/sizeof(glyphtab[0]))
void
encodechar(int ch)
{
int i, x, y, fch ;
word fbits ;
/* It looks sloppy to continue searching even after you've
* found the letter you are looking for, but it makes the
* timing more deterministic, which will make tuning the
* exact timing a bit simpler.
*/
for (i=0; i<NGLYPHS; i++) {
fch = pgm_read_byte(&glyphtab[i].ch) ;
if (fch == ch) {
for (x=0; x<7; x++) {
fbits = pgm_read_word(&(glyphtab[i].col[x])) ;
for (y=0; y<14; y++) {
if (fbits & (1<<y))
digitalWrite(radioPin, HIGH) ;
else
digitalWrite(radioPin, LOW) ;
delayMicroseconds(4045L) ;
}
}
}
}
}
}
void
encode(char *ch)

```

```

{
while (*ch != '\0')
encodechar(*ch++);
}
void
setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(radioPin, OUTPUT);
}
void
loop()
{
encode("K6HX QTH CM87UX TMP 72F PWR 500 MICROWATTS ");
}


```

### Radiolatarnia WSPR

Program autorstwa Martina Nawratha DH3JO dla Arduino Diecimila albo Duemilanove generuje sygnał m.cz. służący do wysterowania nadajnika SSB. Synchronizację czasu zapewnia odbiornik DCF-77 (np. firmy Conrad) podłączony do wejścia 7. Na podstawie impulsów otrzymanych z odbiornika program dekoduje czas i rozpoczyna transmisję w zadanych momentach.

Wyjście 3 jest wyjściem sygnału m.cz. a 10 służy do kluczowania nadajnika.

Sygnał wyjściowy m.cz. Arduino jest generowany przy użyciu modulacji szerokości impulsów i dla odfiltrowania składowej taktu wymagane jest użycie filtra dolnoprzepustowego (schemat został wzięty z innego podobnego rozwiązania dla Arduino dlatego też podana została na nim wyjście 11 a nie 3 jak w programie WSPR).

 

Rys. 4.12. Filtr dolnoprzepustowy m.cz.

/\*

- \* WSPR beacon for weak signal radio transmission
- \* encodes a WSPR message from call locator and power to a symbol/tone
- \* and generates sinewaves with a PWM and software DDS
- \* Thanks to Andy Talbot for his article The WSPR Coding Process
- \* generates from a Callsign, Locator, and Power Level a symbol Table
- \* due to the WSPR protocol
- \* rund on a Arduino Diecimila or Duemilanove board / Arduino 17
- \*
- \* ptt connected to pin10
- \* vfo for tone modulation connected to pin 11
- \* tone output PWM connected to pin 3
- \* DCF-time receiver connected to pin 7

```
* soft DDS with ATMEGS 168
* Timer2 set to 31373 KHz for interrupt and DDS timebase
*
*
* korekta OE1KDA - tryb 1 a nie 3 PWM
```

```
* KHM 2009 / Martin Nawrath
* Kunsthochschule fuer Medien Koeln
* Academy of Media Arts Cologne
```

```
*/
```

```
#include <avr/pgmspace.h>
```

```
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
```

```
//! Macro that clears all Timer/Counter1 interrupt flags.
#define CLEAR_ALL_TIMER1_INT_FLAGS (TIFR1 = TIFR1)
```

```
const char SyncVec[162] = {
  1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,
  1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,
  0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,
  0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,
};
```

```
// table of 256 sine values / one sine period / stored in flash memory
```

```
PROGMEM prog_uchar sine256[] = {
```

```
127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,184,187,190,192,19
5,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,
```

```
242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,254,254,254,254,254,254,253,25
3,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,2
23,
```

```
221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,170,167,164,16
1,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,
81,78,
```

```
76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,
6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,
```

```
33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,
118,121,124
```

```
};
```

```
const unsigned long mt[4] = {
  800974,801757,802540,803323 }; // DDS freq table for 1497,8 1499,3 1500,7 1502,2 WSPR tones
```

```

int ledPin = 13;          // LED pin 13
int led2Pin = 8;         // LED pin 13
int t1Pin = 4;           // test pin interrupt
int t2Pin = 5;           // test pin main
int pttPin=10;
int dcfPin=7;
int state=0;

// byte sine[258];      // sinewave Memory Array 8-Bit
byte c[11];              // encoded message
byte sym[170];           // symbol table 162
byte symt[170];         // symbol table temp
char call[] = "OE1KDA"; // default values
char locator[] = "JN88";
byte power = 37;
byte dcfPin_a;
int dcfcnt;
int dcfmin;
int dcfhour;
byte n;
byte f_led;

unsigned long n1; // encoded callsign
unsigned long m1; // encodes locator

char cnt1;
unsigned char cc1;
int ii,bb;

// interrupt service variables
volatile boolean f_tone; // set 1,46 Hz tonespacing time flag
volatile unsigned int tcnt; // tonespacing timer
volatile unsigned long cnt16u; // 16us timer
volatile byte icnt;
volatile byte icnt2;
volatile unsigned long phaccu; // soft DDS phase accu
volatile unsigned long mm; // soft DDS frequency word
volatile unsigned int syncnt;
volatile unsigned int cpin;

void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
  pinMode(t1Pin, OUTPUT);
  pinMode(t2Pin, OUTPUT);

  pinMode(pttPin, OUTPUT);
  pinMode(dcfPin, INPUT);

```

```

pinMode(11, OUTPUT); // PWM VFO Control
pinMode(3, OUTPUT); // PWM WSPR tone output
Serial.begin(115200); // connect to the serial port
Serial.println("WSPR beacon");

Setup_timer2();

//cli(); // disable interrupts to avoid distortion
// cbi (TIMSK0,TOIE0); // disable Timer0 !!! arduino delay function is off now
sbi (TIMSK2,TOIE2); // enable Timer2 Interrupt

OCR2B=64;
OCR2A=64;

mm=402063;

encode_call();
Serial.print("call: ");
Serial.print(call);
Serial.print(" ");
Serial.print(n1,HEX);
Serial.println(" ");

encode_locator();
Serial.print("locator: ");
Serial.print(locator);
Serial.print(" ");
Serial.print(m1 << 2,HEX);
Serial.println(" ");

for (bb=0;bb<=10;bb++){
  Serial.print(c[bb],HEX);
  Serial.print(",");
}
Serial.println("");
encode_conv();

Serial.println("");

for (bb=0;bb<162 ;bb++){
  Serial.print(symt[bb],DEC);
  Serial.print(".");
  if ( (bb+1) % 32 == 0) Serial.println("");
}
Serial.println("");

interleave_sync();

for (bb=0;bb<162 ;bb++){

```

```

Serial.print(sym[bb],DEC);
Serial.print(".");
if ( (bb+1) %32 == 0) Serial.println("");
}
Serial.println("");

tcnt=0;
mm=0;
dcfmin=-1;

}

void loop()

{

sycnt =0;
state=10;
while(1) {

ii=dcf_minute();

if ((ii >= 0) && ( ii % 10 ==0) || (ii-2) % 10 ==0 ){ // every 10 minutes for 4 minutes send
Serial.println("Wspr Start");
digitalWrite(pttPin,1);
tcnt=0;
sycnt =0;
state=5;
}

if ((ii >= 0) && (ii-4) % 10 ==0 ){ // every 10 minutes 6 for 1 minute without ptt
Serial.println("Wspr Start without ptt");
tcnt=0;
sycnt =0;
state=5;
}

if (f_tone==1) {
f_tone=0;
switch (state){
case 0:
break;

case 5: // Wspr Start with some delay
if (sycnt==6) {
sycnt=0;
state=10;

}

break;

case 10: // Wspr Run

```

```

    bb=sym[sycnt];
    mm=mt[bb];
    OCR2A=240-(40*bb); // output symbol as a control voltage to vco

    /*
    Serial.print(sycnt);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(bb);
    */
    Serial.print("*");

    if (sycnt >= 162) state = 11;
    break;
case 11: // Wspr Stop

    digitalWrite(pttPin,0);
    break;
}
}

}
} // loop
//*****
// timer2 setup
// set prscaler to 1, PWM mode to phase correct PWM, 16000000/510 = 31372.55 Hz clock
void Setup_timer2() {

// Timer2 Clock Prescaler to : 1
sbi (TCCR2B, CS20);
cbi (TCCR2B, CS21);
cbi (TCCR2B, CS22);

// Timer2 PWM Mode set to Phase Correct PWM
cbi (TCCR2A, COM2A0); // clear Compare Match
sbi (TCCR2A, COM2A1);

cbi (TCCR2A, COM2B0); // clear Compare Match
sbi (TCCR2A, COM2B1);

sbi (TCCR2A, WGM20); // Mode 1 / phase coherent PWM
cbi (TCCR2A, WGM21);
cbi (TCCR2B, WGM22);

}

//*****
int dcf_minute() {
    int bb;
    int bb2,bb3;
    int rr=-1;
    bb= digitalRead(dcfPin);
    if (bb == 1 && dcfPin_a==0) {

```



```

cpin=0;
digitalWrite(ledPin,f_led);
digitalWrite(led2Pin,f_led);
f_led= !f_led;
}
if (bb == 0 && dcfPin_a==1) {
  bb2=0;
  dcfcnt++;

  if (cpin > 30) bb2=1;

  if ( dcfcnt > 15 && dcfcnt < 29) {
    /*
    Serial.print(" S:");
    Serial.print(dcfcnt);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(bb2);
    */
    Serial.print(".");

  }

  if ((dcfcnt==22) && (bb2 == 1)) dcfmin +=1;
  if ((dcfcnt==23) && (bb2 == 1)) dcfmin +=2;
  if ((dcfcnt==24) && (bb2 == 1)) dcfmin +=4;
  if ((dcfcnt==25) && (bb2 == 1)) dcfmin +=8;
  if ((dcfcnt==26) && (bb2 == 1)) dcfmin +=10;
  if ((dcfcnt==27) && (bb2 == 1)) dcfmin +=20;
  if ((dcfcnt==28) && (bb2 == 1)) dcfmin +=40;

  if ((dcfcnt==30) && (bb2 == 1)) dcfhour +=1;
  if ((dcfcnt==31) && (bb2 == 1)) dcfhour +=2;
  if ((dcfcnt==32) && (bb2 == 1)) dcfhour +=4;
  if ((dcfcnt==33) && (bb2 == 1)) dcfhour +=8;
  if ((dcfcnt==34) && (bb2 == 1)) dcfhour +=10;
  if ((dcfcnt==35) && (bb2 == 1)) dcfhour +=20;

}

if (cpin > 300) {
  dcfcnt=0;
  cpin=0;
  rr=dcfmin;
  Serial.print("DCF Time:");
  Serial.print(dcfhour);
  Serial.print(":");
  Serial.println(dcfmin);
  dcfmin=0;
  dcfhour=0;

}
dcfPin_a=bb;
return(rr);
}

```

```

/*****
void encode() {
    encode_call();
    encode_locator();
    encode_conv();
    interleave_sync();
};
/*****
// normalize characters 0..9 A..Z Space in order 0..36
char chr_normf(char bc ) {
    char cc=36;
    if (bc >= '0' && bc <= '9') cc=bc-'0';
    if (bc >= 'A' && bc <= 'Z') cc=bc-'A'+10;
    if (bc == ' ') cc=36;

    return(cc);
}

/*****
void encode_call(){
    unsigned long t1;

    // coding of callsign
    n1=chr_normf(call[0]);
    n1=n1*36+chr_normf(call[1]);
    n1=n1*10+chr_normf(call[2]);
    n1=n1*27+chr_normf(call[3])-10;
    n1=n1*27+chr_normf(call[4])-10;
    n1=n1*27+chr_normf(call[5])-10;

    // merge coded callsign into message array c[]
    t1=n1;
    c[0]= t1 >> 20;
    t1=n1;
    c[1]= t1 >> 12;
    t1=n1;
    c[2]= t1 >> 4;
    t1=n1;
    c[3]= t1 << 4;
}

/*****
void encode_locator(){

    unsigned long t1;
    // coding of locator
    m1=179-10*(chr_normf(locator[0])-10)-chr_normf(locator[2]);
    m1=m1*180+10*(chr_normf(locator[1])-10)+chr_normf(locator[3]);
    m1=m1*128+power+64;

    // merge coded locator and power into message array c[]
    t1=m1;
    c[3]= c[3] + ( 0x0f & t1 >> 18);
}

```

```

t1=m1;
c[4]= t1 >> 10;
t1=m1;
c[5]= t1 >> 2;
t1=m1;
c[6]= t1 << 6;

}
//*****
// convolutional encoding of message array c[] into a 162 bit stream
void encode_conv(){
int bc=0;
int cnt=0;
int cc;
unsigned long sh1=0;

cc=c[0];

for (int i=0; i < 81;i++) {
if (i % 8 == 0) {
cc=c[bc];
bc++;
}
if (cc & 0x80) sh1=sh1 | 1;

symt[cnt++]=parity(sh1 & 0xF2D05351);
symt[cnt++]=parity(sh1 & 0xE4613C47);

cc=cc << 1;
sh1=sh1 << 1;
}

}

//*****
byte parity(unsigned long li)
{
byte po = 0;
while(li != 0)
{
po++;
li&= (li-1);
}
return (po & 1);
}
//*****
// interleave reorder the 162 data bits and and merge table with the sync vector
void interleave_sync(){
int ii,ij,b2,bis,ip;
ip=0;

for (ii=0;ii<=255;ii++) {
bis=1;
ij=0;
for (b2=0;b2 < 8 ;b2++) {

```

```

    if (ii & bis) ij= ij | (0x80 >> b2);
    bis=bis << 1;
}
if (ij < 162 ) {
    sym[ij]= SyncVec[ij] +2*symt[ip];
    ip++;
}
}
}

/*****
// Timer2 Interrupt Service at 31372,550 KHz = 32uSec
// this is the timebase REFCLK for the DDS generator
// FOUT = (M (REFCLK)) / (2 exp 32)
// runtime : 8 microseconds ( inclusive push and pop)
ISR(TIMER2_OVF_vect) {

    sbi(PORTD,4);    // set PORTD,4 high to observe timing with a oscope
    // cnt16u++;
    if (tcnt++ >= 21417) {
        tcnt=0;    // set tone spacing flag at 1,4648 Hz
        f_tone=1;
        sycnt++;
    }

    phaccu=phaccu+mm; // soft DDS phase accu with 24 bits
    icnt=phaccu >> 16; // upper 8 bits for pwm modulator
    OCR2B=sine256[icnt]; // send phase state to PWM
    if(icnt2++ == 0) cpin++;

    cbi(PORTD,4);    // set PORTD,4


}

```

### Generator m.cz.

Program tego samego autora generuje w oparciu o bezpośrednią syntezę cyfrową (ang. *DDS*) sygnał m.cz. przy użyciu modulacji szerokości impulsów. Może on być po uzupełnieniu użyty jako część własnego rozwiązania dla innych rodzajów emisji albo jako generator sygnałów wzorcowych. Pracuje on na Arduino Diecimilla lub Duemillanove ale przystosowanie go do innych wariantów Arduino nie powinno przysporzyć zasadniczych trudności. Przykładem jego zastosowania jest przytoczony powyżej program radiolatarni WSPR.

Oscylogramy sygnału przed i po odfiltrowaniu za pomocą podanego powyżej filtra dolnoprzepustowego są widoczne na zdjęciu 4.13.

 

Fot. 4.13. Przebiegi sygnałów wyjściowych

```

/*
 *
 * DDS Sine Generator mit ATMEGS 168
 * Timer2 generates the 31250 KHz Clock Interrupt
 *
 * KHM 2009 / Martin Nawrath
 * Kunsthochschule fuer Medien Koeln
 * Academy of Media Arts Cologne
 */

#include "avr/pgmspace.h"

// table of 256 sine values / one sine period / stored in flash memory
PROGMEM prog_uchar sine256[] = {

    127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,1
    81,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,22
    5,227,229,231,233,234,236,238,239,240,

```

```

242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,2
54,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,24
2,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,

221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,1
76,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,12
1,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,

76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,2
0,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,
4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,

33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,9
6,99,102,105,108,111,115,118,121,124

};
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))

int ledPin = 13;                // LED pin 7
int testPin = 7;
int t2Pin = 6;
byte bb;

double dfreq;
// const double refclk=31372.549; // =16MHz / 510
const double refclk=31376.6;    // measured

// variables used inside interrupt service declared as volatile
volatile byte icnt;             // var inside interrupt
volatile byte icnt1;           // var inside interrupt
volatile byte c4ms;            // counter incremented all 4ms
volatile unsigned long phaccu;  // pahse accumulator
volatile unsigned long tword_m; // dds tuning word m

void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
  Serial.begin(115200);         // connect to the serial port
  Serial.println("DDS Test");

  pinMode(6, OUTPUT);          // sets the digital pin as output
  pinMode(7, OUTPUT);          // sets the digital pin as output
  pinMode(11, OUTPUT);         // pin11= PWM output / frequency output

  Setup_timer2();

  // disable interrupts to avoid timing distortion
  cbi (TIMSK0,TOIE0);          // disable Timer0 !!! delay() is now not
  available
  sbi (TIMSK2,TOIE2);          // enable Timer2 Interrupt

  dfreq=1000.0;                // initial output frequency = 1000.o Hz
  tword_m=pow(2,32)*dfreq/refclk; // calulate DDS new tuning word
}
void loop()
{
  while(1) {
    if (c4ms > 250) {          // timer / wait fou a full second
      c4ms=0;

```

```

    dfreq=analogRead(0); // read Poti on analog pin 0 to
    adjust output frequency from 0..1023 Hz

    cbi (TIMSK2,TOIE2); // disble Timer2 Interrupt
    tword_m=pow(2,32)*dfreq/refclk; // calulate DDS new tuning word
    sbi (TIMSK2,TOIE2); // enable Timer2 Interrupt

    Serial.print(dfreq);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(tword_m);
}

sbi(PORTD,6); // Test / set PORTD,7 high to observe timing with a scope
cbi(PORTD,6); // Test /reset PORTD,7 high to observe timing with a scope
}
}
//*****
// timer2 setup
// set prscaler to 1, PWM mode to phase correct PWM, 16000000/510 =
// 31372.55 Hz clock
void Setup_timer2() {

// Timer2 Clock Prescaler to : 1
sbi (TCCR2B, CS20);
cbi (TCCR2B, CS21);
cbi (TCCR2B, CS22);

// Timer2 PWM Mode set to Phase Correct PWM
cbi (TCCR2A, COM2A0); // clear Compare Match
sbi (TCCR2A, COM2A1);

sbi (TCCR2A, WGM20); // Mode 1 / Phase Correct PWM
cbi (TCCR2A, WGM21);
cbi (TCCR2B, WGM22);
}

//*****
// Timer2 Interrupt Service at 31372,550 KHz = 32uSec
// this is the timebase REFCLK for the DDS generator
// FOUT = (M (REFCLK)) / (2 exp 32)
// runtime : 8 microseconds ( inclusive push and pop)
ISR(TIMER2_OVF_vect) {

sbi(PORTD,7); // Test / set PORTD,7 high to observe timing with a
oscope

phaccu=phaccu+tword_m; // soft DDS, phase accu with 32 bits
icnt=phaccu >> 24; // use upper 8 bits for phase accu as frequency
information
// read value from ROM sine table and send to PWM
DAC
OCR2A=pgm_read_byte_near(sine256 + icnt);


if(icnt1++ == 125) { // increment variable c4ms all 4 milliseconds
c4ms++;
icnt1=0;
}

cbi(PORTD,7); // reset PORTD,7
}
}

```

### Radiolatarnia QRSS na Arduino i AD9851

Program (opracowany przez M1GEO) daje przykład współpracy Arduino z syntezerem cyfrowym AD9851 (zawartym m.in. w module DDS-60). Komunikacja między Arduino i AD9851 (podobnie jak i z innymi pokrewnymi obwodami syntezerów odbywa się za pomocą magistrali SPI). Nadajnik pracuje na częstotliwości 10,140040 MHz i jest kluczowany w standardzie QRSS6. Wszystkie parametry pracy dają się łatwo zlokalizować w kodzie źródłowym i dopasować do potrzeb.

 

Fot. 4.14. Arduino z modulem DDS-60 i wzmacniaczem mocy

```
// QRSS Transmitter from AD9851
// George Smart, M1GEO.
// here: http://www,george-smart.co.uk/wiki/Arduino\_QRSS
//
// AD9851 Code
// Originally by Peter Marks
// here: http://blog.marxy.org/2008/05/controlling-ad9851-dds-with-arduino.html
//

// DDS Reference Oscilliator Frequency, in Hz. (Remember, the PLL).
#define DDS_REF 18000000

// DDS Offset in Hz
#define DDS_OSET 404
```



```

// QRSS Output Frequency
#define QRSS_TX 10.140040e6

// QRSS Offset Frequency
#define QRSS_OSET 5

// QRSS Timings in milliseconds
#define QRSS_DIT 6000 //5000
#define QRSS_DAH (QRSS_DIT*3) //18000

// Triange Ramp time in milliseconds
#define TRI_TIME (2*QRSS_DIT)

// DDS/Arduino Connections
#define DDS_LOAD 8
#define DDS_CLOCK 9
#define DDS_DATA 10
#define LED 13
#define QRSS_TXF (QRSS_TX+DDS_OSET)
#include <stdint.h>

void setup()
{
    // Set all pins to output states
    pinMode (DDS_DATA, OUTPUT);
    pinMode (DDS_CLOCK, OUTPUT);
    pinMode (DDS_LOAD, OUTPUT);
    pinMode (LED, OUTPUT);

    // Setup RS232
    Serial.begin(9600);

    // let the radio settle a bit before we start sending data
    delay(100);
    frequency(QRSS_TXF);
    waitDit();
}

void loop()
{
    Serial.println("*** Starting Cycle");

    waitDah();

    Serial.print("Sending Morse: ");
    sendPattern("--/.----/--././---"); //M1GEO in morse.
    Serial.println(" OK");

    Serial.print("Sending 3 Triangles: ");
    // Send 3 up ramps
    for(int i=0;i<3;i++) {
        Serial.print(i+1);
        digitalWrite(LED, HIGH);
        sendUpRamp();
        digitalWrite(LED, LOW);
        sendDownRamp();
    }
}

```

```

    Serial.print(" ");
}
Serial.println("OK");

waitDah();
waitDah();
waitDah();
}

void frequency(unsigned long frequency) {
    unsigned long tuning_word = (frequency * pow(2, 32)) / DDS_REF;
    digitalWrite (DDS_LOAD, LOW); // take load pin low

    for(int i = 0; i < 32; i++) {
        if ((tuning_word & 1) == 1)
            outOne();
        else
            outZero();
        tuning_word = tuning_word >> 1;
    }
    byte_out(0x09);
    digitalWrite (DDS_LOAD, HIGH); // Take load pin high again
}

void byte_out(unsigned char byte) {
    int i;

    for (i = 0; i < 8; i++) {
        if ((byte & 1) == 1)
            outOne();
        else
            outZero();
        byte = byte >> 1;
    }
}

void outOne() {
    digitalWrite(DDS_CLOCK, LOW);
    digitalWrite(DDS_DATA, HIGH);
    digitalWrite(DDS_CLOCK, HIGH);
    digitalWrite(DDS_DATA, LOW);
}

void outZero() {
    digitalWrite(DDS_CLOCK, LOW);
    digitalWrite(DDS_DATA, LOW);
    digitalWrite(DDS_CLOCK, HIGH);
}

void sendDit() {
    frequency(QRSS_TXF + QRSS_OSET);
    waitDit();
    frequency(QRSS_TXF);
    waitDit(); // always end on a dit duration
}

```

```

void sendDah() {
    frequency(QRSS_TXF + QRSS_OSET);
    waitDah();
    frequency(QRSS_TXF);
    waitDit(); // always end on a dit duration
}

void waitDit() {
    int a = 0;
    for (a=0;a<QRSS_DIT;a+=100) {
        digitalWrite(LED, HIGH);
        delay(25);
        digitalWrite(LED, LOW);
        delay(75);
    }
}

void waitDah() {
    int a = 0;
    for (a=0;a<QRSS_DAH;a+=100) {
        digitalWrite(LED, HIGH);
        delay(75);
        digitalWrite(LED, LOW);
        delay(25);
    }
}

void sendPattern(String str) {
    int strLen = str.length();
    Serial.print(strLen);
    Serial.print(" elements: ");

    int i=0;
    for(i=0;i<strLen;i++) {
        switch (str.charAt(i)) {
            case '-':
                Serial.print("-");
                sendDah();
                break;
            case '.':
                Serial.print(".");
                sendDit();
                break;
            case '/':
            case ' ':
                Serial.print("/");
                waitDah();
                break;
            default:
                Serial.print("(I didn't recognise '");
                Serial.print(str.charAt(i));
                Serial.print("' . Permitted Chars are - . or /)");
        }
    }
}

```

```

void sendDownRamp() {
  for (int i=QRSS_OSET; i>=0;i--) {
    frequency(QRSS_TXF + i);
    delay(TRI_TIME/QRSS_OSET);
  }
}

void sendUpRamp() {
  for (int i=0; i<=QRSS_OSET;i++) {
    frequency(QRSS_TXF + i);
    delay(TRI_TIME/QRSS_OSET);
  }
}

```

### Program sterujący AD9851 dla Arduino

Poniższy prosty program stanowi przykład sterowania syntezerem AD9851 przez mikrokomputer Arduino. Obrazuje on zasadę sterowania syntezerem i dzięki temu, że nie zawiera żadnych dodatkowych funkcji może być łatwo użyty we własnych bardziej skomplikowanych programach. Dla innych typów syntezerów konieczne może być dopasowanie kodów sterujących w oparciu o dane katalogowe.

```

// Control a AD9851 DDS based on the good work of others including:
// Mike Bowthorpe, http://www.ladyada.net/rant/2007/02/cotw-ltc6903/ and
// http://www.geocities.com/leon\_heller/dds.html
// This code by Peter Marks http://marxy.org

#define DDS_CLOCK 180000000

byte LOAD = 8;
byte CLOCK = 9;
byte DATA = 10;
byte LED = 13;

void setup()
{
  pinMode (DATA, OUTPUT); // sets pin 10 as OUPUT
  pinMode (CLOCK, OUTPUT); // sets pin 9 as OUTPUT
  pinMode (LOAD, OUTPUT); // sets pin 8 as OUTPUT
  pinMode (LED, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // Do a frequency sweep in Hz
  for(unsigned long freq = 10000000; freq < 10001000; freq++)
  {
    sendFrequency(freq);
    delay(2);
  }
}

void sendFrequency(unsigned long frequency)
{
  unsigned long tuning_word = (frequency * pow(2, 32)) / DDS_CLOCK;
  digitalWrite (LOAD, LOW); // take load pin low

  for(int i = 0; i < 32; i++)
  {
    if ((tuning_word & 1) == 1)
      outOne();
  }
}

```

```

    else
        outZero();
        tuning_word = tuning_word >> 1;
    }
    byte_out(0x09);

    digitalWrite (LOAD, HIGH); // Take load pin high again
}

void byte_out(unsigned char byte)
{
    int i;

    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
        if ((byte & 1) == 1)
            outOne();
        else
            outZero();
        byte = byte >> 1;
    }
}

void outOne()
{
    digitalWrite(CLOCK, LOW);
    digitalWrite(DATA, HIGH);
    digitalWrite(CLOCK, HIGH);
    digitalWrite(DATA, LOW);
}

void outZero()
{
    digitalWrite(CLOCK, LOW);
    digitalWrite(DATA, LOW);
    digitalWrite(CLOCK, HIGH);
}

```

### **Radiolatarnia RTTY na Arduino i AD9851**

Program jest dostosowany do transmisji RTTY z szybkością 45,45 boda i odstępem częstotliwości 170 Hz. Częstotliwość w.cz. wynosi 50,100 MHz. Wszystkie parametry można łatwo zidentyfikować i zmienić w kodzie źródłowym.

```

// RTTY Transmitter from AD9851
// George Smart, M1GEO.
// here: http://www.george-smart.co.uk/wiki/Arduino\_RTTY
//
// AD9851 Code
// Originally by Peter Marks
// here: http://blog.marxy.org/2008/05/controlling-ad9851-dds-with-arduino.html
//
// RTTY Baudot Code
// Tim Zaman
// here: http://www.timzaman.nl/?p=138&lang=en

// DDS Reference Oscilliator Frequency, in Hz. (Remember, the PLL).
#define DDS_REF 180000000

```

```

// RTTY Output Frequency
#define RTTY_TXF 50.100e6

// RTTY Offset Frequency
#define RTTY_OSET 170

// DDS/Arduino Connections
#define DDS_LOAD 8
#define DDS_CLOCK 9
#define DDS_DATA 10
#define LED 13

#include <stdint.h>

#define ARRAY_LEN 32
#define LETTERS_SHIFT 31
#define FIGURES_SHIFT 27
#define LINEFEED 2
#define CARRRTN 8

#define is_lowercase(ch) ((ch) >= 'a' && (ch) <= 'z')
#define is_uppercase(ch) ((ch) >= 'A' && (ch) <= 'Z')

unsigned long time;

char letters_arr[33] = "\000E\nA SIU\rDRJNFCKTZLWHYPQOBG\000MXV\000";
char figures_arr[33] = "\0003\n-
\a87\r$4',!:(5\" )2#6019?&\000./;\000";

void setup()
{
  // Set all pins to output states
  pinMode (DDS_DATA, OUTPUT);
  pinMode (DDS_CLOCK, OUTPUT);
  pinMode (DDS_LOAD, OUTPUT);
  pinMode (LED, OUTPUT);

  // Setup RS232
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  // let the radio settle a bit before we start sending data
  delay(100);
  frequency(RTTY_TXF);
  delay(1000);

  time=millis();

  rtty_txstring("\r\n \r\n");
  rtty_txstring("George Smart, M1GEO.\r\n");
  rtty_txstring("http://www.george-smart.co.uk/\r\n");
  rtty_txstring("Arduino RTTY Test!\r\n\r\n");

```

```

    rtt_txstring("\nAn expert is a person who has made all the
mistakes that can be made in a very narrow field\n  Nils
Bohr\n\n\n");
    rtt_txstring("\nMost of the important things in the world have
been accomplished by people who have kept on trying when there seemed
to be no hope at all\n  Dale Carnegie\n\n\n");
    rtt_txstring("\nIf others would think as hard as I did, then they
would get similar results\n  Newton\n\n\n");
    rtt_txstring("\nIf you canâ€™t explain what you are doing to a
nine-year-old, then either you still donâ€™t understand it very well,
or itâ€™s not all that worthwhile in the first place.\n  Albert
Einstein\n\n\n");
    rtt_txstring("-----\n\n");

    time=millis()-time;
    Serial.println(time);

    digitalWrite (LED, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite (LED, LOW);
    delay(1000);

    frequency(0);
    delay(1000);
}

void frequency(unsigned long frequency) {
    unsigned long tuning_word = (frequency * pow(2, 32)) / DDS_REF;
    digitalWrite (DDS_LOAD, LOW); // take load pin low

    for(int i = 0; i < 32; i++) {
        if ((tuning_word & 1) == 1)
            outOne();
        else
            outZero();
        tuning_word = tuning_word >> 1;
    }
    byte_out(0x09);
    digitalWrite (DDS_LOAD, HIGH); // Take load pin high again
}

void byte_out(unsigned char byte) {
    int i;

    for (i = 0; i < 8; i++) {
        if ((byte & 1) == 1)
            outOne();
        else
            outZero();
        byte = byte >> 1;
    }
}

void outOne() {

```

```
    digitalWrite(DDS_CLOCK, LOW);
    digitalWrite(DDS_DATA, HIGH);
    digitalWrite(DDS_CLOCK, HIGH);
    digitalWrite(DDS_DATA, LOW);
}

void outZero() {
    digitalWrite(DDS_CLOCK, LOW);
    digitalWrite(DDS_DATA, LOW);
    digitalWrite(DDS_CLOCK, HIGH);
}

uint8_t char_to_baudot(char c, char *array)
{
    int i;
    for (i = 0; i < ARRAY_LEN; i++)
    {
        if (array[i] == c)
            return i;
    }

    return 0;
}

void rtty_txbyte(uint8_t b)
{
    int8_t i;

    rtty_txbit(0);

    /* TODO: I don't know if baudot is MSB first or LSB first */
    /* for (i = 4; i >= 0; i--) */
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        if (b & (1 << i))
            rtty_txbit(1);
        else
            rtty_txbit(0);
    }

    rtty_txbit(1);
}

enum baudot_mode
{
    NONE,
    LETTERS,
    FIGURES
};

void rtty_txstring(char *str)
{
    enum baudot_mode current_mode = NONE;
    char c;
    uint8_t b;
```



```

while (*str != '\0')
{
    c = *str;
    /* some characters are available in both sets */
    if (c == '\n')
    {
        rtty_txbyte(LINEFEED);
    }
    else if (c == '\r')
    {
        rtty_txbyte(CARRRTN);
    }
    else if (is_lowercase(*str) || is_uppercase(*str))
    {
        if (is_lowercase(*str))
        {
            c -= 32;
        }

        if (current_mode != LETTERS)
        {
            rtty_txbyte(LETTERS_SHIFT);
            current_mode = LETTERS;
        }

        rtty_txbyte(char_to_baudot(c, letters_arr));
    }
    else
    {
        b = char_to_baudot(c, figures_arr);

        if (b != 0 && current_mode != FIGURES)
        {
            rtty_txbyte(FIGURES_SHIFT);
            current_mode = FIGURES;
        }

        rtty_txbyte(b);
    }

    str++;
}
}

```

```

// Transmit a bit as a mark or space
void rtty_txbit (int bit) {
    if (bit) {
        // High - mark
        //digitalWrite(2, HIGH);
        //digitalWrite(3, LOW);

        frequency(RTTY_TXF + RTTY_OSET);
    } else {

```

```
// Low - space
//digitalWrite(3, HIGH);
//digitalWrite(2, LOW);

frequency(RTTY_TXF);

}

// Delay appropriately - tuned to 45.45 baud.
delay(22); //sets the baud rate
//delayMicroseconds(250);
}
```

## Procesory AVR

### Radiolatarnia CW i QRSS G0UPL

Kod źródłowy radiolatarni CW i QRSS autorstwa G0UPL dla procesora ATtiny13.  
W tabeli 4.1 podano połączenia zworek dla możliwych szybkości transmisji.

Tabela 4.1

	12 sł./min	6 sł./min.	QRSS1	QRSS3	QRSS6	QRSS10	QRSS15	QRSS20
S2 (n. 7)					X	X	X	X
S1 (n. 6)			X	X			X	X
S0(n. 5)		X		X		X		X

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

volatile uint8_t msgIndex;
volatile uint8_t timerCounter;
volatile uint8_t counter2;
volatile uint8_t audio;
volatile uint8_t key;
volatile uint8_t bit;
volatile uint8_t pause;
volatile uint8_t character;
volatile uint8_t speed;
volatile uint16_t callsign;
volatile uint8_t keyDelay;

#define PERIOD 6

#define A      0b11111001,
#define B      0b11101000,
#define C      0b11101010,
#define D      0b11110100,
#define E      0b11111100,
#define F      0b11100010,
#define G      0b11110110,
#define H      0b11100000,
#define I      0b11111000,
#define J      0b11100111,
#define K      0b11110101,
#define L      0b11100100,
#define M      0b11111011,
#define N      0b11111010,
#define O      0b11110111,
#define P      0b11100110,
#define Q      0b11101101,
#define R      0b11110010,
#define S      0b11110000,
#define T      0b11111101,
#define U      0b11110001,
#define V      0b11100001,
#define W      0b11110011,
#define X      0b11101001,
```

```

#define Y      0b11101011,
#define Z      0b11101100,
#define _SPC   0b11101111
#define _0     0b11011111,
#define _1     0b11001111,
#define _2     0b11000111,
#define _3     0b11000011,
#define _4     0b11000001,
#define _5     0b11000000,
#define _6     0b11010000,
#define _7     0b11011000,
#define _8     0b11011100,
#define _9     0b11011110,
#define _BRK   0b11010010
#define _KEYUP 0b10000000
#define _KEYDN 0b10100000

#define MSGMAX 9
#define SHORTSTART 0;
int8_t msg[MSGMAX] = { K B _1 K I X _BRK, _2 _SPC };

uint8_t speeds[8] = {1, 2, 10, 30, 60, 100, 150, 200};
uint8_t dit[8] = {150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150};
//uint8_t speeds[8] = {1, 1, 1, 10, 30, 60, 100, 200};
//uint8_t dit[8] = {150, 36, 30, 150, 150, 150, 150, 150};
// DIT      SPEED  WPM
// 150      1      12wpm
// 150      2      6wpm
// 150      10     QRSS1
// 150      30     QRSS3
// 150      60     QRSS6
// 150      100    QRSS10
// 150      150    QRSS15
// 150      200    QRSS20
// 36       1      50wpm
// 30       1      60wpm

int main(void)
{
    DDRB = 24;

    TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00); // Prescale by 8
    TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
    msgIndex = 0xff;

    sei();

    return 0;
}

SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
{
    audio++;

    if (audio == 1)
    {

```

```

    if (key) PORTB |= 0x08;
}
else
{
    PORTB &= ~(0x08);
    audio = 0;
}

        // 1500Hz here
timerCounter++;

if (timerCounter == dit[speed])
{
    // 10Hz here
    timerCounter = 0;
    callsign++;

    if (keyDelay)
        keyDelay--;
    else
    {
        counter2++;
        if (counter2 >= speeds[speed])
        {
            counter2 = 0;

            if ((character == _KEYDN) || (character == _KEYUP))
            {
                key = 0xff;
                bit = 0;
            }
            else
            {
                if (!pause)
                {
                    key--;
                    if ((!key) && (!bit)) pause = 2;
                }
                else
                    pause--;
            }
        }

        if (key == 0xff)
        {
            if (!bit)
            {
                msgIndex++;
                if (msgIndex == MSGMAX)
                {
                    msgIndex = SHORTSTART;
                    if (callsign > 6000)
                    {
                        msgIndex = 0;
                        callsign = 0;
                        speed = 0;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        else
        {
            msgIndex = SHORTSTART;
            speed = (PINB & 0x07);
        }
    }

    bit = 7;
        // Get character from message
    character = msg[msgIndex];
        // Look for 0 signifying start of
coding bits
    while (character & (1<<bit))
    {
        bit--;
    }

    bit--;

    if (character == _SPC)
        key = 0;
    else if (character == _KEYDN)
        key = 1;
    else if (character == _KEYUP)
        key = 0;
    else
    {
        key = character & (1<<bit);

        if (key)
            key = 3;
        else
            key = 1;
    }

    if ((character == _KEYDN) || (character == _KEYUP))
keyDelay = 100;
    }

    if (key)
        PORTB |= (0x10);
    else
        PORTB &= ~(0x10);
    }
}

TCNT0 = 156;
}

```



## Literatura i adresy internetowe

### Spis do rozdziału 1

- [1] f6cte.free.fr – program „MultiPSK”
- [2] www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html – „Spectrum Lab” autorstwa DL4YHF
- [3] www.qsl.net/in3otd/glfer.html – „glfer” autorstwa Claudia Girardi IN3OTD
- [4] www.w1hkj.com/Fldigi.html – program „Fldigi”
- [5] www.weaksignals.com – witryna Albertio di Bene I2PHD (programy „Argo”, „Spectran”, „Jason” i in.)

### Spis do rozdziału 2

- [1] „FA-Syntesizer-Bausatz mit beheizten Si570”, Norbert Graubner, DL1SNG, Funkamateure 57 (2008), nr. 9, str. 953 – 956.
- [2] „Minimalistischer hochwertiger Synthesizer mit USB Steuerung”, Thomas Baier, DG8SAQ, Funkamateure 57 (2008), nr. 6, str. 622 – 624.
- [3] pe1nnz.nl.eu.org – radiolatarnia z Si570
- [4] www.funkamateure.de – moduł syntezy na Si570
- [5] www.hanssummers.com – konstrukcje radiolatarni QRSS
- [6] www.hanssummers.com/qrss570.html
- [7] www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml – oprogramowanie mikrokontrolera ATtiny
- [8] www.mydarc.de/dg8saq/hidden/USB\_synth.zip – program sterujący na PC

### Spis do rozdziału 4

- [1] „A DDS based QRSS (and CW) beacon”, Mateo Campanella, IZ2EEQ, „QEX” wrz./paźdź. 2007, str. 24 – 28.
- [2] hamradio.lakki.iki.fi/new/Beacons/controllers/hellschreiber\_beacon/hellbeacon.shtml – radiolatarnia ZL1HIT
- [3] home.swipnet.se/~w-41522/1fbeacon/longwave.html – radiolatarnia PSK31/CW dla pasma 136 kHz
- [4] ka7oei.com/ – radiolatarnie PSK31 i FSK31 na fale długie i średnie
- [5] members.tripod.com/ve2yag/index.htm – witryna VE2YAG
- [6] www.arduino.cc
- [7] www.bknd.com/cc5x/index.shtml – kompilator C dla mikroprocesorów PIC
- [8] www.conquestsys.com/hamradio – radiolatarnia ZL1HIT
- [9] www.g6avk.demon.co.uk/beaconpics.html
- [10] www.hamlan.org/tech/picbeacon/picbeacon.htm
- [11] www.hamlan.org/tech/picbeacon2/picbeacon2eng.htm – oprogramowanie radiolatarni IK2BCP
- [12] www.hamlan.org/tech/picbeacon/picbeacon.htm – drugi wariant radiolatarni
- [13] www.microchip.com – assembler dla mikroprocesorów PIC
- [14] www.sprut.de/electronic/pic/index.htm – przykłady różnorodnych zastosowań mikrokontrolerów PIC ze schematami i programami w assemblerze
- [15] www.ussc.com/~turner/psk\_medfer.html – radiolatarnie PSK31 i FSK31 dla pasm długo- i średniofalowych





**W serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca” dotychczas ukazały się:**

- Nr 1 – „Poradnik D-STAR”
- Nr 2 – „Instrukcja do programu D-RATS”
- Nr 3 – „Technika słabych sygnałów” Tom 1
- Nr 4 – „Technika słabych sygnałów” Tom 2
- Nr 5 – „Łączności cyfrowe na falach krótkich” Tom 1
- Nr 6 – „Łączności cyfrowe na falach krótkich” Tom 2
- Nr 7 – „Packet radio”
- Nr 8 – „APRS i D-PRS”
- Nr 9 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 1
- Nr 10 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 2
- Nr 11 – „Słownik niemiecko-polski i angielsko-polski” Tom 1
- Nr 12 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów” Tom 1
- Nr 13 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów” Tom 2
- Nr 14 – „Amatorska radioastronomia”
- Nr 15 – „Transmisja danych w systemie D-STAR”
- Nr 16 – „Amatorska radiometeorologia”
- Nr 17 – „Radiolatarnie małej mocy”



